

آموزشگاه فنی و کشاورزی فسا

واحد آزمایشگاه ها و کارگاه ها

کارگاه برق

تنظیم

محمد علی بردار

هادی‌های مورد استفاده در سیم‌کشی

چون در مدارهای الکتریکی از انواع مختلف هادی‌ها استفاده می‌شود لازم است که آشکال و مشخصات الکتریکی متداول ترین آن‌ها را بشناسید و فراگیرید.

برای مقایسه‌ی مقدار مقاومت و اندازه‌ی فیزیکی یک هادی با هادی دیگر باید واحد استانداردی در دست باشد. برای اندازه‌گیری قطر یک سیم، میلی‌متر و برای

طول آن، متر، واحد مناسبی است. استاندارد سطح مقطع سیم‌ها به میلی‌متر مربع است و از آن برای شماره‌گذاری سیم‌های روکش‌دار استفاده می‌شود. مثلاً

سیم شماره‌ی یک و نیم به معنی آن است که سطح مقطع سیم $1/5$ میلی‌متر مربع است. سطح مقطع سیم‌های دایره‌ای، بر حسب میلی‌متر مربع از رابطه‌ی

$$A = \frac{\pi D}{4}$$
 به دست می‌آید که در فرمول فوق، A سطح مقطع و D قطر هادی آن است. اگر سیمی دارای قطری برابر $1/382$ میلی‌متر باشد سطح مقطع آن

میلی‌متر مربع است.

ساختمان سیم‌ها

سیم‌ها از دو قسمت هادی و عایق تشکیل شده‌اند. هادی سیم‌ها عموماً مسی یا آلومنیومی است. ولی از مس، به دلیل داشتن حجم کم و هدایت بهتر (نسبت به

دیگر فلزات) بیش‌تر استفاده می‌شود. عایق سیم‌ها از موادی پلاستیکی است که آن را به صورت لایه‌ای روی هادی روکش می‌کنند.

انواع سیم‌ها

معمولأً جنس هادی و عایق و نوع کاربرد کابل‌ها و سیم‌ها را با حروف مشخصی، که روی روکش خارجی آن‌ها نوشته می‌شوند، نشان می‌دهند. به‌طوری که هر حرف

معنی خاص خود را دارد. در جدول ۱-۴ جهت اطلاع تعدادی از این حروف آمده است.

جدول ۱-۴

حروف مشخصه	موارد مصرف
NYA	سیم نک لا با روش پلاستیک برای سیم‌کشی ساختمان
NYAF	سیم افشن با روکش پلاستیک برای سیم‌کشی ساختمان
NSYA	سیم مخصوص با روکش پلاستیک برای سیم‌کشی ساختمان
NYM	سیم مقاوم در مقابل رطوبت
NYZ	سیم با روکش پلاستیک مخصوص برای روشنایی و لوازم خانگی
NYFA	سیم برای مصرف لوستر و چراغ‌ها
NYFAZ	سیم دو رشته‌ای برای مصرف روشنایی (دولای)
Y	سیم مکالمه و خبری
T	سیم کواکسیال

در جدول ۱-۴ هر یک از حروف مفهوم به خصوصی دارد. مثلاً N علامت سیم مسی است که طبق استاندارد VDE آلمان ساخته شده باشد. Y به معنی عایق پروتودور (P.V.C) هر رشته است. S و Z علامت سیم‌های مخصوص، F علامت سیم‌های نرم، A برای سیم‌کشی داخل لوله‌ها و M به مفهوم سیم‌های مقاوم در مقابل رطوبت است. در ادامه، چند نوع از سیم‌ها که در سیم‌کشی مورد استفاده‌ی بیشتری دارند، به همراه موارد استفاده و جداول مشخصات آن‌ها، معرفی می‌شوند

یک - سیم (NYA)

موردنصرف: نصب بدون حرکت در محل‌های خشک و در داخل لوله‌ی بی وی سی و فولادی. تذکر: استفاده‌ی این نوع سیم در زیرگچ مجاز نیست.
ساختمان: سیم مسی نرم با روکش پلاستیک به رنگ‌های سبز، زرد، سیاه، آبی و قهوه‌ای است.

دو - سیم (NYAF)

موردنصرف: نصب بدون حرکت در محل‌های خشک داخل لوله‌ی بی وی سی یا فولادی.

تذکر: استفاده‌ی این نوع سیم در زیرگچ مجاز نیست. ساختمان: رشته‌های نازک سیم مسی به هم تابیده شده با روکش پلاستیک به رنگ‌های سبز، زرد سیاه، آبی، سبز و بنفش است.

سه - سیم (NYM)

موردنصرف: نصب ثابت در محل‌های خشک یا مرطوب یا زیرگچ بدون لوله یا بالوله یا روی مقره. (مثلاً کولر)
ساختمان: سیم‌های مسی یک لا با عایق بی وی سی، که چند نمونه‌ی آن با هم یک کلاف روکش بی وی سی شده است. رنگ کلاف سیاه یا خاکستری یا خاکستری یا سفید و رنگ روکش سیم‌های داخل سیاه، قهوه‌ای و آبی است.

چهار - سیم (NYFA)

موردنصرف: نصب ثابت در داخل لوله‌ی بی وی سی و فولادی (برای اشیای قابل حمل استفاده نمی‌شود).
ساختمان: سیم‌های نازک مسی به هم تابیده با مواد بی وی سی عایق شده است و به رنگ‌های سبز و زرد، سیاه، آبی، قهوه‌ای، وجود دارد.

پنج - سیم (NYFAZ)

موردنصرف: نصب ثابت برای مصرف روشنایی (برای وسایل قابل حمل مجاز نیست).
ساختمان: سیم نازک مسی، پس از این که به هم تابیده شد، به طور موازی با هم عایق‌بندی می‌شوند. این سیم به رنگ‌های سیاه، سفید و قهوه‌ای است.

شش — سیم (Y)

مورد مصرف: نصب ثابت در داخل لوله‌ی پی‌وی‌سی و فولادی برای مصرف زنگ اخبار، تلفن و سایر دستگاه‌های علامت دهنده.
ساختمان: سیم‌های روکش شده با مواد پی‌وی‌سی و دو یا سه و یا چهار رشته‌ی به هم تابیده و تک رشته. اغلب تک رشته‌ها در رنگ‌های استاندارد تک رشته‌ها در رنگ‌های استاندارد و در کلاف‌های صدمتری، در بازار موجود است.

هفت — کابل کواکسیال

مورد مصرف: برای سیم‌های آنتن تلویزیون و رابط دستگاه‌های صوتی و تصویری.

ساختمان: بک کابل دو سیمه است که از یک رشته سیم داخلی (در مرکز کابل) با عایق مخصوص (معمولأً پی‌وی‌سی) و یک سیم خارجی (بافته شده بر روی عایق سیم مرکزی) درست شده است. بدین ترتیب سیم داخل در مقابل پارازیت‌های خارجی محافظت می‌شود. سیم داخلی به عنوان سیم اصلی و سیم خارجی معمولأً به بدنه‌ی دستگاه مورد نظر وصل می‌شود (شکل ۱-۴).



شکل ۱-۴ شای ظاهری نمونه‌هایی از کابل کواکسیال

انتخاب سیم


برای انتخاب سیم باید مقدار جریان عبوری از سیم را در نظر گرفت و برای تعیین سطح مقطع سیم با توجه به محل عبور سیم و مقدار جریان، سیم را انتخاب کرد. جدول ۲-۴ حداکثر جریان مجاز سیم‌های مسی را نشان می‌دهد.

جدول ۲—۴ حداکثر جریان مجاز سیم‌های استاندار شده مسی

سیم‌های هوایی	کابل‌های روکار	سیم‌های با عایق تا حداکثر ۳ سیم در هر لوله	قطع سیم به میلی‌متر مربع
۱۰	۶	۴	۰/۷۵
۱۵	۱۰	۶	۱
۲۰	۱۵	۱۰	۱/۵
۲۵	۲۰	۱۵	۲/۵
۳۵	۲۵	۲۰	۴
۵۰	۳۵	۲۵	۶
۶۰	۵۰	۳۵	۱۰
۸۰	۶۰	۵۰	۱۶
۱۰۰	۸۰	۶۰	۲۵
۱۲۵	۱۰۰	۸۰	۳۵
۱۶۰	۱۲۵	۱۰۰	۵۰
۲۰۰	۱۶۰	—	۷۰
۲۲۵	۲۰۰	—	۹۵
۲۶۰	۲۲۵	—	۱۲۰
۳۰۰	۲۶۰	—	۱۵۰
۳۵۰	۳۰۰	—	۱۸۵
۴۳۰	۳۵۰	—	۲۴۰
۵۰۰	۴۳۰	—	۳۰۰

فیوز ها



در کلیه تأسیسات الکتریکی برای جلوگیری از صدمه دیدن و معیوب شدن وسایل و نیز برای قطع کردن دستگاههای معیوب از شبکه (بر اثر عوامل مختلف از قبیل نقصان عایق بندی، ضعف استقامت الکتریکی یا مکانیکی و از دیگر بیش از حد جریان مجاز «اتصال کوتاه») وسایل حفاظتی مختلف به کار می‌رود. این وسایل باید طوری انتخاب شوند که در اثر اضافه بار یا اتصال کوتاه در کمترین زمان ممکن و قبل از این که صدمه‌ای به سیم‌ها و تجهیزات الکتریکی شبکه برسد، مدار قسمت معیوب را قطع کنند. یکی از این وسایل حفاظتی، فیوز است. فیوزها از نظر زمان قطع، بر حسب منحنی ذوب سیم حرارتی داخل آنها، به دو قطع، بر حسب منحنی ذوب سیم حرارتی داخل آنها، به دو نوع تندکار و کندکار تقسیم می‌شوند.

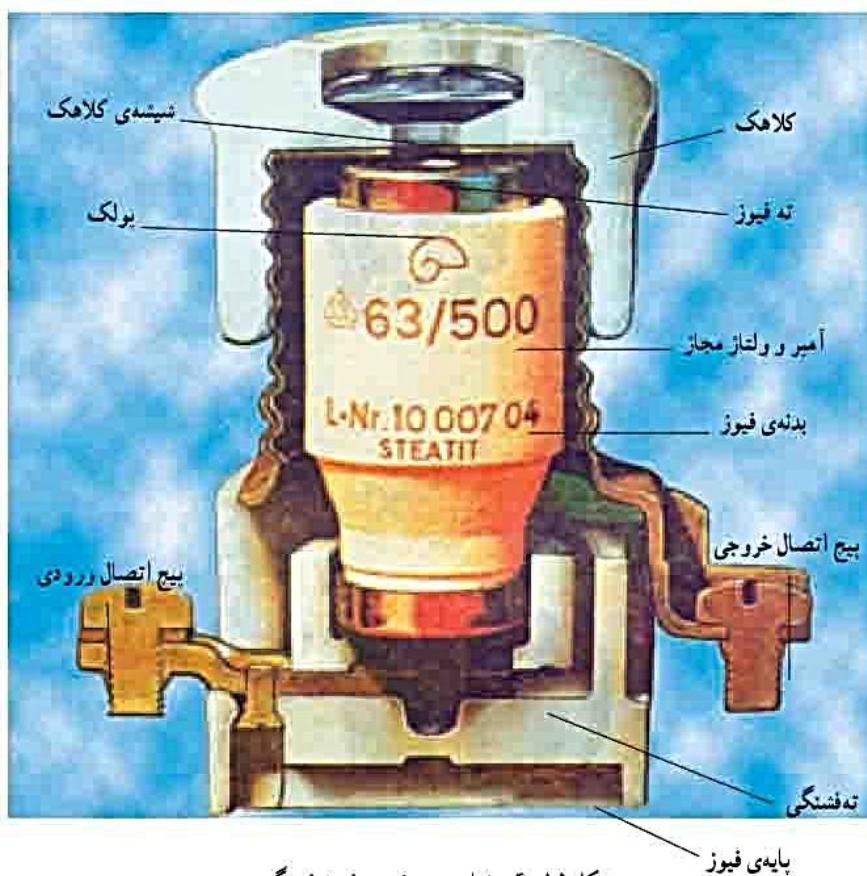

شکل ۱۵-۴- نمای برش خورده فیوز فشنگی

فیوزها در انواع فشنگی، اتوماتیک (alfa)، مینیاتوری، بکس، کاردی (تیغه‌ای)، شیشه‌ای یا کارتریج و فیوزهای فشار قوی ساخته می‌شوند. فیوزهایی که در مدار قدرت به کار می‌روند، مدار کنتاکتور را در مقابل اتصال کوتاه محافظت می‌کنند؛ یعنی در واقع حفاظت سیم‌های رابط مدار را نیز بدهد دارند. بنابراین، در مدارهایی مثلاً فیوز ۲۵ آمپری به کار می‌رود، ممکن است در مدار فرمان آنها از سیم نمره ۱mm² یا ۱/۵mm² استفاده شود. پس

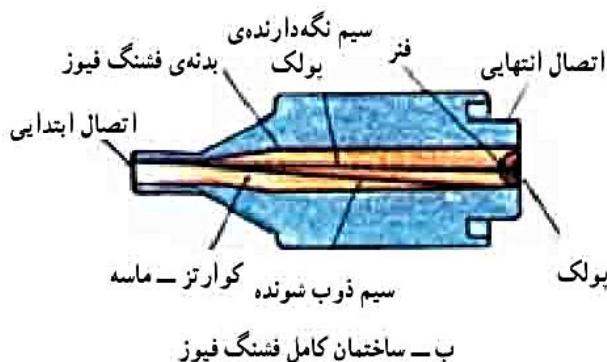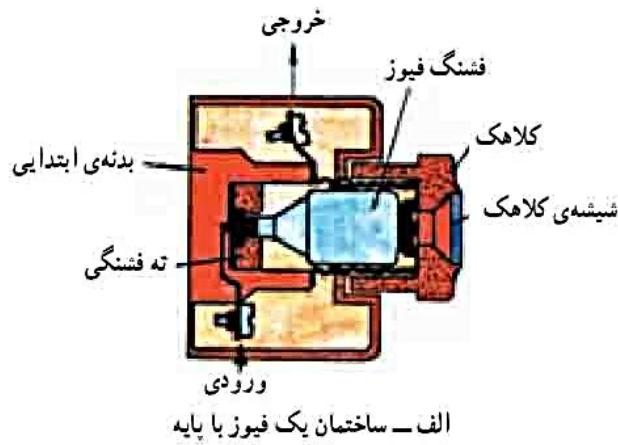فیوزهای تندکار زمان قطع کمتری نسبت به فیوزهای کندکار دارند و به همین دلیل در مصارف روشنایی به کار می‌روند. فیوزهای کندکار دارای زمان قطع طولانی‌تری هستند و در نتیجه برای راهاندازی موتورهای الکتریکی به کار می‌روند. جریان راهاندازی موتور در حدود ۴ تا ۷ برابر جریان نامی است که بر روی کلیه فیوزها جریان نامی آنها نوشته می‌شود. این جریان کمتر از جریان ماکزیمم تحمل فیوز است.



لازم است مدار فرمان با فیوز جداگانه‌ای حفاظت شود.

فشنگی :

ساختمان فیوز: دستگاه فیوز از سه قسمت اصلی پایه، کلاهک و فشنگ تشکیل شده است:

الف - پایه: پایه یا بدنه‌ی فیوز که اتصال شبکه، به پیچ مربوط به ته آن بسته می‌شود و از سر آن که محل بستن کلاهک همراه فیوز است جریان به طرف مصرف‌کننده هدایت می‌شود.

ب - کلاهک: کلاهک یا نگهدارنده‌ی فیوز به پایه پیچ می‌شود و شیشه‌ی پشت آن رنگ بولک فیوز را نشان می‌دهد.

ج - فشنگ فیوز: فشنگ فیوز بسته به جریان آن در اندازه‌های مختلف ساخته می‌شود. فشنگ داخل کلاهک فیوز قرار می‌گیرد.



ج - پایه، کلاهک و فشنگ فیوز



در جدول ۱-۵ رنگ‌های پولک و آمپر نامی یا اسمی فیوز مربوط به آن‌ها آورده شده است. دو نوع پایه‌ی فیوز از ۲۵-۶۳ آمپر و ۱۰-۵ آمپر وجود دارد که از نظر حجم باهم تفاوت دارند و جدول ۱-۵ بزرگ‌ترین سطح مقطع سیم برای اتصال به پایه‌های مختلف را نشان می‌دهد.

برای این که بتوان فیوزهای فشنگی مورد لزوم هر قسمت را عرض کرد، با توجه به استاندارد بین‌المللی، از ته فشنگی برای آمپرهای مختلف استفاده می‌شود. با توجه به آمپر مجاز فیوز، قطر داخلی ته فشنگی تغییر می‌کند؛ یعنی برای جریان‌های بیشتر از ته فشنگی با قطر داخلی بزرگ‌تر استفاده می‌شود و قطر خارجی با توجه به استاندارد ثابت است.

جدول ۱-۵ رنگ پولک فیوزها


رنگ پولک	جریان نامی فیوز به آمپر
۲	صورتی
۴	قهوه‌ای روشن
۶	سبز
۱۰	قرمز روشن
۱۶	حاکستری
۲۰	آبی
۲۵	زرد روشن
۳۵	سیاه
۵۰	سفید
۶۳	مسی روشن
۸۰	نقره‌ای
۱۰۰	قرمز تیره
۱۲۵	زرد تیره
۱۶۰	مسی
۲۰۰	آبی

جدول ۲-۵ حداکثر سطح مقطع سیم برای پایه‌ی فیوزها

پایه‌ی فیوز به آمپر	جریان نامی فیوز به آمپر	آلومینیوم A mm ²	مس Cu mm ²
۲۵	۲-۲۵	۱۰	۶
۶۳	۱۰-۶۳	۲۵	۱۶
۱۰۰	۳۵-۱۰۰	۵۰	۳۵
۲۰۰	۸۰-۲۰۰	۱۲۰	۹۵



شکل ۴-۱۶

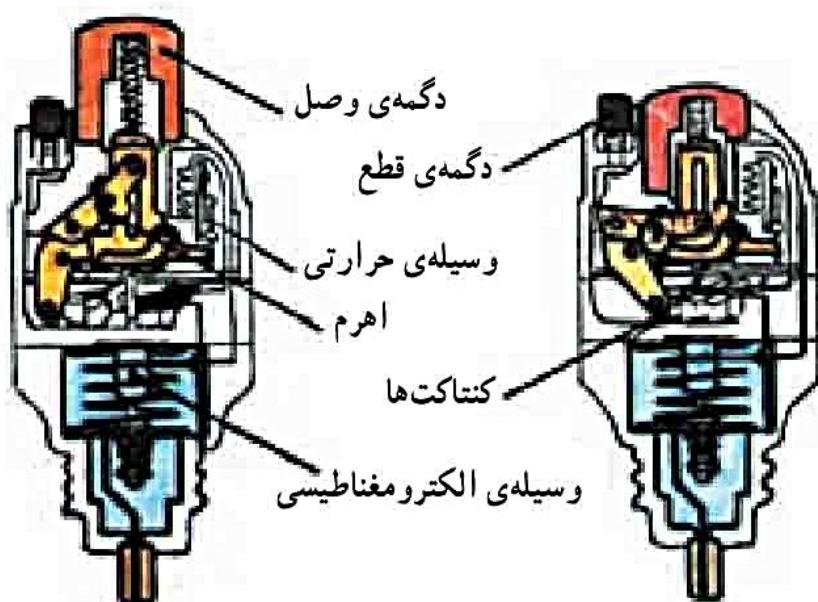

هـ— فیوز اتوماتیک آلفا که دارای قطع کننده‌ی مغناطیسی و بی‌متال است.

۷-۷- فیوز اتوماتیک : فیوز اتوماتیک یا آلفا نوعی فیوز خودکار است که عبور جریان بیش از حد مجاز از آن باعث قطع مدار می‌شود؛ اما می‌توان دوباره شستی آن را به داخل فشرد تا ارتباط برقرار گردد. بعضی از فیوزهای خودکار دو عمل جریان زیاد و بار زیاد را در مدارها کنترل می‌کنند؛ اما پس از قطع شدن، باید پس از مدت کمی دوباره شستی مربوط به آن را فشار داد تا مدار را وصل کند.

در فیوزهای اتوماتیک دو عنصر مغناطیسی و حرارتی وجود دارد. اولی اتصال کوتاه یا جریان زیاد و دومی (بی‌متال) بار زیاد (افزایش جریان تدریجی) را قطع می‌کند (شکل ۴-۱۶).





شکل ۱۷-۴-الف



طرز قرارگیری فیوز روی ریل

شکل ۱۷-۴-ب

۳-۷- فیوز مینیاتوری (MCB) : نوعی فیوز اتوماتیک است که از نظر ساختمان داخلی به فیوز آلفا شباهت دارد و از سه قسمت رله‌ی مغناطیسی (رله‌ی جریان زیاد زمان سریع)، رله‌ی حرارتی یا رله‌ی بی‌متال (رله‌ی جریان زیاد تأخیری) و کلید تشکیل شده است. (شکل ۱۷-۴) این مجموعه را کلید مینیاتوری نیز می‌نامند. این فیوز‌ها در استاندارد VDE قدیم با دو حرف L و G نامگذاری می‌شدند که حرف L نشان‌دهنده فیوز تندکار و در مصارف روشنایی به کار می‌رفت و حرف G کندکار و در راه‌اندازی موتورها استفاده می‌شد. امروزه در استاندارد IEC نوع تندکار با حرف B و نوع کندکار با حرف C نشان داده می‌شود. این فیوز‌ها در انواع تک فاز و سه فاز ساخته می‌شوند (شکل ۱۷-۴).

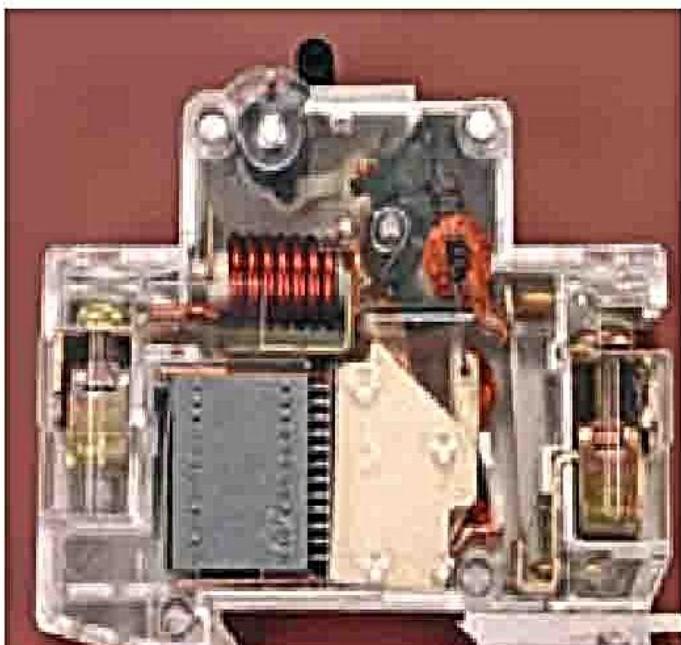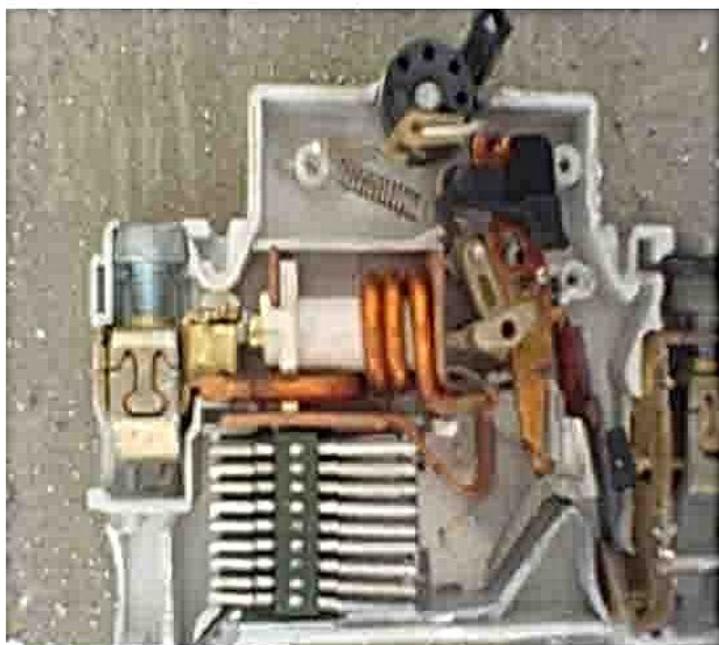

۵ کلیدهای مینیاتوری و اجزای داخلی آن

باید توجه داشت که جدول انتخاب فیوز برای محیطی با درجهٔ حرارت ۲۵ درجهٔ سانتی‌گراد تهیه شده است و در صورت بالا بودن درجهٔ حرارت محیط باید از فیوزهایی با نمرهٔ کوچک‌تر استفاده کرد (زیرا در درجهٔ حرارت بالاتر جریان مجاز سیم‌ها کم می‌شود) و فیوز را باید، با توجه به جریان مجاز جدید، انتخاب کرد.

اعدادی که در داخل پرانتز نوشته شده‌اند، حداکثر جریان نامی فیوز است.

در جدول ۴-۴ ستون اول، سطح مقطع سیم‌های مسی بر حسب میلی‌مترمربع داده شده است.

گروه اول: سیم‌های تک‌رشته‌ای تا سه سیم در یک لوله؛ سیم‌های رشته‌ای کابل مانند در لوله؛

گروه دوم: سیم‌های رشته‌ای کابل مانند خارج از لوله – سیم‌های متحرک؛

گروه سوم: سیم‌های یک‌لا در فضای آزاد (حداقل فاصلهٔ سیم‌ها به اندازهٔ قطر سیم).

جدول ۴-۴- مقدار جریان فیوز برای حفاظت در مقابل جریان اضافی، با ۲۵ درجهٔ سانتی‌گراد حرارت محیط

mm ²	جریان نامی فیوز حفاظت‌کنندهٔ سیم		
	گروه ۱	گروه ۲	گروه ۳
[A]	[A]	[A]	
۰/۷۵	–	۱۰(۱۰)	۱۰(۱۵)
۱	۶(۱۰)	۱۰(۱۵)	۱۵(۲۰)
۱/۵	۱۰(۱۵)	۱۵(۲۰)	۲۰(۲۵)
۲/۵	۱۵(۲۰)	۲۰(۲۵)	۲۵(۳۵)
۴	۲۰(۲۵)	۲۵(۳۵)	۳۵(۵۰)
۶	۲۵(۳۵)	۳۵(۵۰)	۵۰(۶۰)
۱۰	۳۵(۵۰)	۵۰(۶۰)	۶۰(۸۰)
۱۶	۵۰(۶۰)	۶۰(۸۰)	۸۰(۱۰۰)
۲۵	۶۰(۸۰)	۸۰(۱۰۰)	۱۰۰(۱۲۵)
۳۵	۸۰(۱۰۰)	۱۰۰(۱۲۵)	۱۲۵(۱۶۰)
۵۰	۱۰۰(۱۲۵)	۱۲۵(۱۶۰)	۱۶۰(۲۰۰)
–	۱۰۰()	۱۲۵(۱۶۰)	۱۶۰(۲۰۰)
۷۰	–	۱۶۰(۲۲۵)	۲۰۰(۲۶۰)

انواع لوله‌ها

۱-۲-۱- لوله‌های خرطومی پلاستیکی: این لوله‌ها

کاملاً عایق و از جنس P.V.C هستند و در بسته‌های ۵۰ بارده (۴۵ متری) و در اندازه‌های اسمی ۱۱، ۱۳، ۱۶ و ... ساخته می‌شوند. از این لوله‌ها در مناطق خشک و به صورت توکار استفاده می‌شود. انعطاف‌پذیری زیاد و ارزان بودن از محاسن و پایین بودن استقامت مکانیکی از معایب این لوله‌ها است. شکل ۱-۲-۱ لوله خرطومی پلاستیکی را نشان می‌دهد. امروزه لوله‌های خرطومی پلاستیکی در سیم‌کشی به کار نمی‌رود و فقط از لوله خرطومی با شیار باز در سیم‌کشی اتومبیل استفاده می‌شود.

انواع لوله‌های مورد مصرف عبارتند از:

۱-۱- لوله‌های خرطومی پلاستیکی

۱-۲- لوله‌های پلاستیکی سخت (P.V.C)

۱-۳- لوله‌های خرطومی فلزی

۱-۴- لوله‌های فولادی




شکل ۱-۲- جند نوع لوله خرطومی


سیم زمین استفاده کرد؛ بلکه باید در داخل لوله علاوه بر سیم‌های حامل جریان سیم جداگانه‌ای به عنوان سیم زمین قرار داد. این لوله‌ها به صورت شاخه‌های ۶ متری و در اندازه‌های $\frac{5}{8}$ ، $\frac{3}{4}$ ، $\frac{1}{2}$ اینچ یا 16 ، 20 ، 25 و 32 میلی‌متر ساخته می‌شوند.

شکل ۲-۲ نمونه‌هایی از لوله‌های پلاستیکی سخت (P.V.C) و اتصالات مربوط را نشان می‌دهد.

۲-۱-۲- لوله‌های پلاستیکی سخت (P.V.C): این لوله‌ها کاملاً عایق و از جنس P.V.C سخت هستند. مقاوم بودن در مقابل مواد شیمیایی، استحکام مکانیکی، مقاومت در مقابل زنگ زدگی و خوردگی، سبکی و ارزانی قیمت و عدم اشتعال از محسن این لوله‌هاست. ضربه‌پذیری و تغییر شکل دادن در مقابل حرارت از معایب این لوله‌ها به شمار می‌آید. از این لوله‌ها به صورت روکار و توکار استفاده می‌شود. از آنجا که این لوله‌ها از نظر الکتریکی کاملاً عایق هستند، لذا نمی‌توان از آنها به عنوان

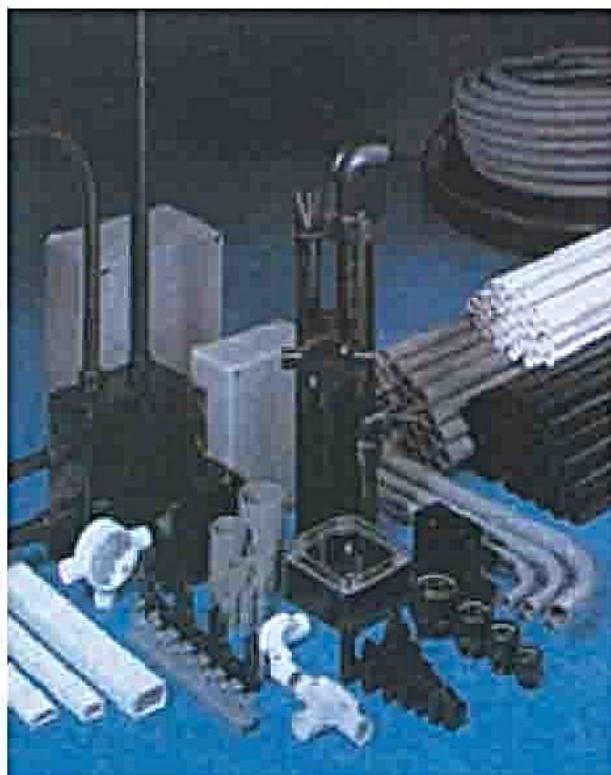

شکل ۲-۲- لوله‌های P.V.C و اتصالات مربوط به آنها

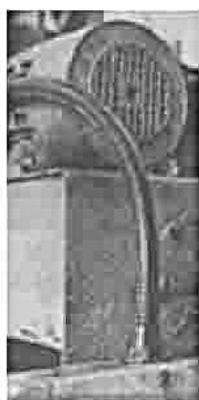

شکل ۳-۲- اتصال موتور توسط لوله خرطومی فلزی و یک نمونه لوله خرطومی فلزی

۳-۱-۲- لوله‌های خرطومی فلزی: این نوع لوله، فلزی و قابل انعطاف است و از آن برای ارتباط لوله فولادی یا تابلو به جعبه اتصال موتورها و به صورت روکار استفاده می‌شود. شکل ۳-۲ اتصال یک موتور الکتریکی به تابلو برق را با استفاده از لوله خرطومی فلزی نشان می‌دهد.

لوله‌های Pg که در اندازه‌های ۹، ۱۱، ۱۳/۵، ۱۶، ۲۱ می‌باشند و با طول‌های ۲۹، ۴۲، ۴۸ ساخته می‌شوند؛ لوله‌های اینچی که در اندازه‌های $\frac{5}{4}$ ، $\frac{3}{4}$ ، ۱ و $\frac{1}{4}$ اینچ ساخته می‌شوند؛ لوله‌های میلی‌متری که در اندازه‌های ۱۶، ۲۰، ۲۵ و ۳۲ میلی‌متر ساخته می‌شوند.

هر یک از این لوله‌های دارای حدیده و اتصالات مخصوص به خود هستند. شکل ۴-۲ انواع لوله‌های فولادی سیاه و گالوانیزه را نشان می‌دهد.

۴-۲-۱-۲- لوله‌های فولادی: لوله‌های فولادی در دو نوع سیاه و گالوانیزه و با طول‌های ۳ تا ۵ متر ساخته می‌شوند. لوله سیاه را در جاهای خشک و لوله گالوانیزه را در جاهای مرطوب به صورت روکار و توکار مورد استفاده قرار می‌دهند. کاربرد این لوله‌ها معمولاً در کارگاه‌ها، بیمارستان‌ها، پمپ بنزین‌ها، ... است. مقاومت مکانیکی و قدرت ضربه‌پذیری از مزایای این لوله‌ها می‌باشد.

لوله‌های فولادی سیاه و گالوانیزه در سه مقیاس متفاوت ساخته می‌شوند که عبارتند از :



شکل ۴-۲- انواع لوله‌های فولادی سیاه و گالوانیزه

۲-۲-گنجایش سیم‌ها در داخل لوله‌ها

جدول ۲-۲-گنجایش سیم‌ها در لوله‌های فولادی Pg

گنجایش تعداد سیم‌ها در یک لوله فولادی					سطح مقطع سیم به میلی‌مترمربع
۶	۵	۴	۳	۲	
۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱/۵
۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۲/۵
۱۶	۱۲/۵	۱۱	۱۱	۱۱	۴
۲۱	۱۶	۱۲/۵	۱۱	۱۱	۶
۲۹	۲۱	۲۱	۱۶	۱۲/۵	۱۰
۲۹	۲۹	۲۱	۲۱	۲۱	۱۶
۳۶	۳۶	۲۹	۲۹	۲۱	۲۵

مثال ۲: سیم نمره ۶ میلی‌مترمربع از لوله شماره ۱۱ سه رشته سیم، از لوله شماره ۱۲/۵ چهار رشته سیم، از لوله شماره ۱۶ پنج رشته سیم و از لوله شماره ۲۱ شش رشته سیم می‌توان عبور داد.

مثال ۱: سیم نمره ۱/۵ میلی‌مترمربع از لوله شماره ۱۱، شش رشته می‌توان عبور داد.

جدول ۲-۲-گنجایش سیم‌ها در لوله‌های فولادی اینچی

اندازه اسمی لوله‌های اینچی							سطح مقطع سیم به میلی‌مترمربع
۱/۴ اینچ	۱ اینچ	۳/۴ اینچ	۵/۸ اینچ	جداره ضخیم	جداره نازک	جداره ضخیم	
۲۵	۲۱	۱۰	۱۲	۷	۸	۸	۱
۳۱	۱۸	۹	۱۱	۶	۷	۷	۱/۵
۲۴	۱۴	۸	۸	۵	۶	۶	۲/۵
۱۶	۹	۴	۵	۳	۳	۳	۴
۱۲	۷	۳	۴	۲	۳	۳	۶
۷	۴	۲	۳	—	—	—	۱۰
۵	۲	—	۲	—	—	—	۱۶
۲	۲	—	—	—	—	—	۲۵

مثال: سیم نمره ۱۰ میلی‌مترمربع
 ضخیم دو رشته سیم و از لوله $\frac{1}{4}$ که هر دو به صورت
 از لوله $\frac{5}{8}$ جداره نازک و ضخیم ساخته می‌شوند، به ترتیب چهار و هفت رشته سیم
 از لوله $\frac{3}{4}$ جداره نازک سه رشته سیم، از لوله $\frac{3}{4}$ جداره می‌توان عبور داد.

جدول ۲-۳ - گنجایش سیم‌ها در لوله‌های فولادی میلی‌متری

اندازه اسمی لوله‌های میلی‌متری								سطح مقطع سیم به میلی‌مترمربع
۳۲ میلی‌متر		۲۵ میلی‌متر		۲۰ میلی‌متر		۱۶ میلی‌متر		
جداره نازک	جداره ضخیم	جداره نازک	جداره ضخیم	جداره نازک	جداره ضخیم	جداره نازک	جداره ضخیم	
۲۵	۲۸	۱۹	۲۲	۱۲	۱۳	۷	۸	۱
۳۱	۳۲	۱۷	۱۹	۱۰	۱۲	۶	۷	۱/۵
۲۴	۲۶	۱۳	۱۵	۸	۹	۴	۵	۲/۵
۱۶	۱۷	۹	۱۰	۵	۶	۳	۳	۴
۱۲	۱۳	۷	۷	۴	۵	۲	۲	۶
۷	۸	۴	۴	۲	۳	-	-	۱۰
۵	۶	۳	۳	-	۲	-	-	۱۶
۳	۴	۲	۲	-	-	-	-	۲۵

مثال: سیم نمره ۴ میلی‌مترمربع
 جداره نازک ده رشته سیم، از لوله ۲۵ میلی‌متر جداره ضخیم
 از لوله ۱۶ میلی‌متر جداره نازک و ضخیم هر کدام سه رشته سیم
 نه رشته سیم، از لوله ۳۲ میلی‌متر جداره نازک هفده رشته سیم
 سیم، از لوله ۲۰ میلی‌متر جداره نازک شش رشته سیم، از لوله
 و از لوله ۳۲ میلی‌متر جداره ضخیم شانزده رشته سیم می‌توان
 ۲۰ میلی‌متر جداره ضخیم پنج رشته سیم، از لوله ۲۵ میلی‌متر
 عبور داد.

جدول ۲-۴ - گنجایش سیم‌ها در لوله‌های P.V.C میلی‌متری

اندازه اسمی لوله‌های پولیکا (P.V.C) میلی‌متری				سطح مقطع سیم به میلی‌مترمربع
Pg21	Pg16	Pg13/5	Pg11	
۲۵/۵ میلی‌متر	۱۹/۹ میلی‌متر	۱۸ میلی‌متر	۱۶ میلی‌متر	
۳۴	۲۰	۱۲	۷	۱
۳۰	۱۸	۱۱	۶	۱/۵
۲۳	۱۴	۸	۵	۲/۵
۱۵	۹	۵	۲	۴
۱۲	۷	۴	۲	۶
۷	۴	۲	-	۱۰
۵	۳	۲	-	۱۶
۳	۲	-	-	۲۵

لوله ۲۵/۵ میلی متر، بیست و سه رشته سیم می توان عبور داد.

مثال: سیم نمره ۲/۵ میلی متر مربع

از لوله ۱۶/۶۴ میلی متر پنج رشته سیم، از لوله ۱۸ میلی متر

هشت رشته سیم، از لوله ۸۹/۹ میلی متر چهارده رشته سیم و از

جدول ۲-۵ - گنجایش سیم ها در لوله های (P.V.C) اینچی

اندازه اسامی لوله های (P.V.C) اینچی								سطح مقطع سیم به میلی متر مربع
۱/۴ اینچ	۱ اینچ	۳/۴ میلی متر	۵/۸ میلی متر					
جداره نازک	جداره ضخیم	جداره نازک	جداره ضخیم	جداره نازک	جداره ضخیم	جداره نازک	جداره ضخیم	
۳۰	۲۵	۱۹	۲۰	۹	۱۲	۶	۷	۱
۲۶	۳۱	۱۸	۱۸	۸	۱۰	۵	۶	۱/۵
۲۱	۲۴	۱۲	۱۴	۶	۸	۴	۵	۲/۵
۱۳	۱۶	۸	۹	۴	۵	۲	۲	۴
۱۰	۱۲	۶	۷	۳	۴	۲	۲	۶
۶	۷	۴	۴	۲	۲	-	-	۱۰
۵	۵	۳	۳	-	-	-	-	۱۶
۳	۳	۲	۲	-	-	-	-	۲۵

مثال: سیم نمره ۱۰ میلی متر مربع

۳- کanal های پلاستیکی و فلزی

این کانال ها دارای اشکال و ابعاد مختلف بوده از زیبایی و

از لوله $\frac{5}{8}$ جداره نازک و ضخیم نمی توان استفاده کرد.

ظرافت خاصی نیز برخوردار هستند. درون این کانال ها، سیم های

از لوله $\frac{3}{4}$ جداره نازک و ضخیم هر کدام دو رشته سیم، از

حامل جریان و بر روی در آنها کلید و بیز نصب می شود. از این

لوله $\frac{1}{2}$ جداره نازک و ضخیم هر کدام چهار رشته سیم، از لوله

کانالها معمولاً در ساختمان های پیش ساخته و با جاهایی که امکان

کندن دیوار وجود ندارد، استفاده می شود. شکل ۵-۲ چند

نمونه از این کانالها و کاربرد آنها را نشان می دهد.

$\frac{1}{4}$ جداره نازک هفت رشته سیم و از لوله $\frac{1}{4}$ جداره ضخیم

شش رشته سیم می توان عبور داد.




شکل ۵-۲—کانال‌های پلاستیکی و نحوه نصب و سایل بر روی آنها

این تفاوت که جنس آن فلزی و دو یا چهار تکه است که بهوسیله فنر دایره‌ای از ابتدا و انتهای نگاه داشته می‌شود . پیچ به کار رفته در آن معمولی و به مهره‌ای که در انتهای رول بولت قرار دارد، متصل است. با محکم کردن پیچ، مهره به سمت ابتدای رول بولت حرکت کرده سبب باز شدن دو یا چهار تکه رول بولت در داخل دیوار و محکم شدن آن می‌شود. شکل ۵-۲-۶ ب یک نمونه از رول بولت را نشان می‌دهد.

۴-۲- رول پلاک و رول بولت
رول پلاک یک زائد پلاستیکی یا چوبی است که پس از سوراخ کردن دیوار، آن را درون سوراخ قرار می‌دهند و سپس با استفاده از پیچ خودکار، وسیله را به آن می‌بندند. به این ترتیب پیچ کاملاً محکم شده به آسانی از دیوار خارج نمی‌شود. شکل ۵-۲-۶-الف انواع رول پلاک با پیچ را نشان می‌دهد .
اگر وسیله‌ای وزن زیادی داشته باشد ، از رول بولت استفاده می‌شود . رول بولت تقریباً مشابه رول پلاک است : با



ب

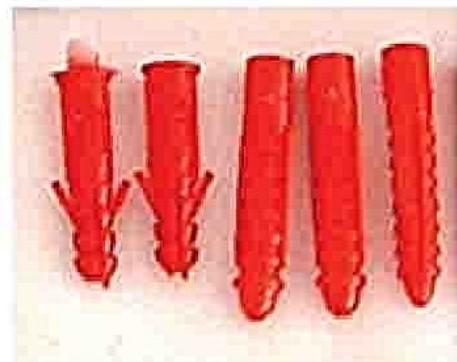

الف

شکل ۲-۸

تقسیم‌های چهارگوش بدون رزوه از بوشن خاصی که از جنس برنج است، استفاده می‌شود (شکل ۲-۸).

تبدیل: اگر بخواهند از یک جعبه تقسیم سه یا چهار راهه با سوراخ‌های یک اندازه، لوله‌ای کم قطر انشعاب بگیرند، از تبدیل استفاده می‌کنند. شکل ۲-۹ نمونه‌ای از تبدیل را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۹ - تبدیل



شکل ۲-۸

زانو: گاهی اوقات خم کردن لوله بوسیله لوله خم کن با توجه به موقعیت کار امکان پذیر نیست. بدین لحاظ از خم‌های آماده استفاده می‌شود. استفاده از این نوع خم‌ها، سرعت کار را بیشتر می‌کند. شکل ۱۰-۲ یک نمونه خم آماده را نشان می‌دهد.



شکل ۱۰-۲ - خم ۹۰ درجه آماده

۵-۲- اتصالات
برای اتصال، انشعاب و خم در لوله‌ها، اتصالات خاصی به کار می‌رود. مهم‌ترین این اتصالات بوشن، زانو، سه راه و چهار راه هستند. هر کدام از این اتصالات، برای منظور خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به نوع لوله و قطر آن از اتصالات هم جنس و هم قطر استفاده می‌شود.

با توجه به این که لوله‌های فولادی و P.V.C بیش‌ترین کاربرد را در صنعت دارند، انواع اتصالات فلزی و P.V.C مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۵-۲- اتصالات فلزی:

بوشن: برای ارتباط بین دو لوله و اتصال آنها، از بوشن استفاده می‌شود. شکل ۷-۲ نمونه‌هایی از بوشن فلزی را نشان می‌دهد. برای اتصال لوله به تابلو فیوز، قوطی کلید و جعبه



شکل ۷-۲

اتصالات درب دار: در مسیرهایی که طول لوله کاری زیاد می شود، باید توجه داشت که در این اتصالات به دلیل کمی حجم محفظه، عمل انشعاب گرفتن از سیم ها مجاز نیست و از آنها تنها به عنوان هدایت بهتر فنر و سهولت کار سیم کشی استفاده می شود (شکل ۲-۱۱).

اتصالات درب دار: در مسیرهایی که طول لوله کاری زیاد بوده یا بیش از دو خم در مسیر باشد (بیشتر از دو خم در یک مسیر عبور فنر را مشکل یا غیر ممکن می کند) و نیز برای گرفتن انشعاب لوله، از دو راهی، سه راهی و زانوبی دردار استفاده



شکل ۲-۱۱ - انواع اتصالات درب دار

جعبه تقسیم های گرد: برای ارتباط لوله ها به یکدیگر و نیز یک تاچه راه در اندازه ها و جنسهای متفاوت ساخته می شوند. شکل ۲-۱۲ انواع جعبه تقسیم های گرد مربوط به لوله های گرفتن انشعاب از سیم ها، جعبه تقسیم های مختلفی به کار می رود که فولادی را نشان می دهد.

جعبه تقسیم های گرد: برای ارتباط لوله ها به یکدیگر و نیز یک تاچه راه در اندازه ها و جنسهای متفاوت ساخته می شوند. شکل ۲-۱۲ انواع جعبه تقسیم های گرد لوله های فولادی، در ساده و قلاب دار آنها



شکل ۲-۱۲ - انواع جعبه تقسیم های گرد لوله های فولادی، در ساده و قلاب دار آنها

دربوش: برای مسدود کردن یک یا تعدادی از سوراخ های جعبه تقسیم گرد از دربوش استفاده می شود (شکل ۲-۱۳).



شکل ۲-۱۳- دربوش


جعبه تقسیم های چهار گوش: از آن جا که جعبه تقسیم های گرد خداکثر چهار راهه هستند، در مسیری که تعداد لوله ها بیشتر باشد از جعبه تقسیم چهار گوش استفاده می شود. سوراخ های بوشن و بوش برنجی استفاده کرد. شکل ۲-۱۴ چند نمونه جعبه تقسیم چهار گوش را نشان می دهد.



شکل ۲-۱۴- چند نوع جعبه تقسیم چهار گوش فلزی مخصوص لوله های فولادی

اتصالات P.V.C باشد از حسب مخصوص C.V.P استفاده کرد تا اتصالات کاملاً محکم شود و آب به داخل لوله ها نفوذ نکند. شکل ۲-۱۵ ۲ انواع اتصالات C.V.P را نشان می دهد.

۲-۵-۲- اتصالات P.V.C: لوله های P.V.C نیز دارای اتصالات مخصوص به خود هستند که شامل بوشن، زانوی معمولی، دوراهی، سه راهی و زانوی دردار، جعبه تقسیم گرد و چهار گوش و قوطی کلید است. در اتصال لوله های

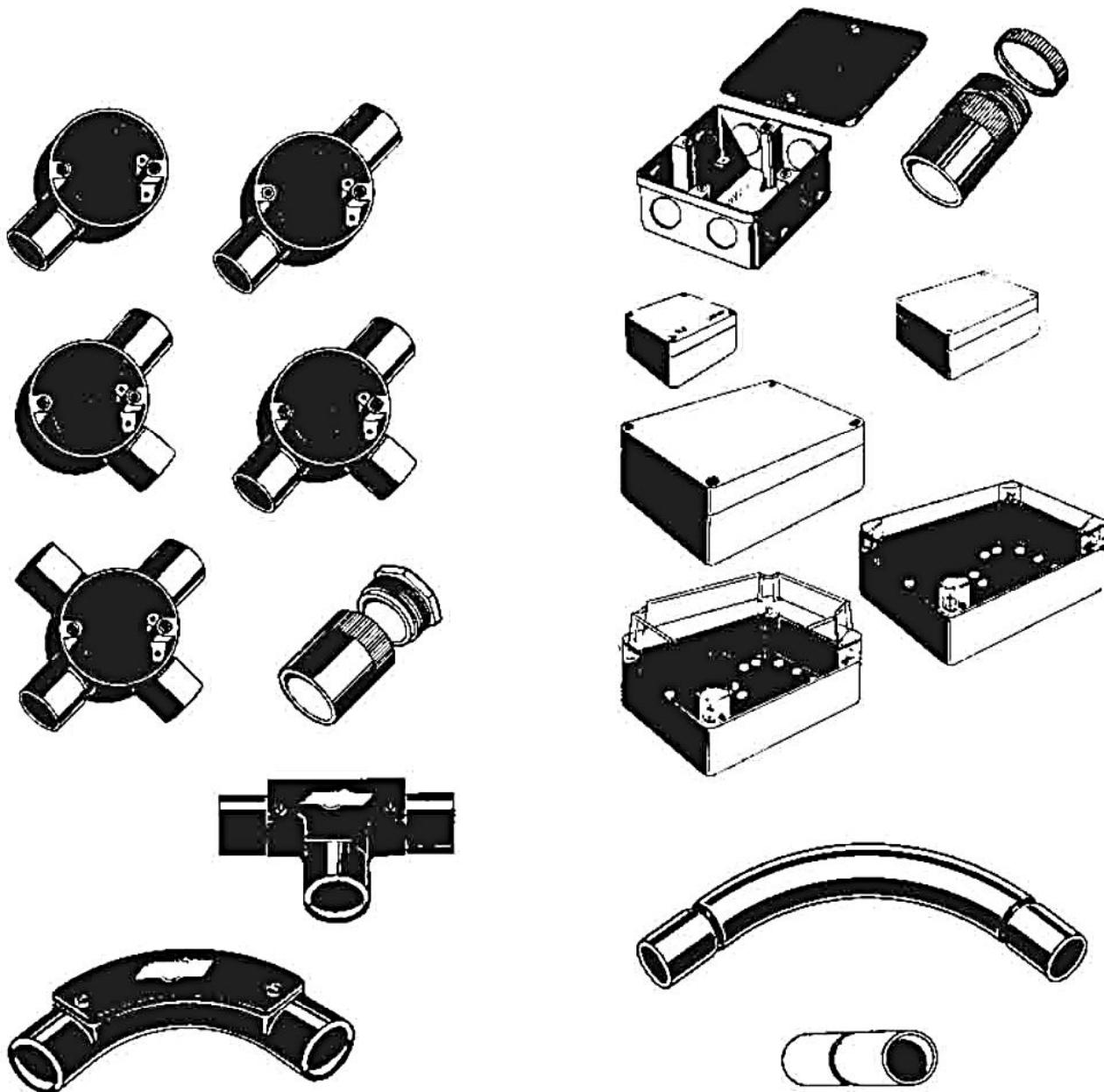


شکل ۲-۱۵- انواع اتصالات لوله‌های P.V.C

می‌دارند، سپس لوله‌ها را به وسیلهٔ بست فلزی و رول پلاک روی دیوار محکم می‌کنند. بست‌ها با توجه به جنس، نوع و قطر لوله‌ای که باید در آن قرار گیرد، انواع متفاوتی دارند. شکل ۲-۱۶ فاصلهٔ بین بست‌ها بسته به شرایط لوله‌کاری بین ۱ تا ۲ متر است.

۶-۲- انواع بست‌ها

برای نصب لوله‌ها در لوله کاری روکار، از بست‌های مخصوصی استفاده می‌شود که معمولاً از جنس فلز یا P.V.C هستند. ابتداء برای نصب لوله‌های فولادی، بست‌های فولادی به کار می‌رود. هنگام نصب لوله‌های فولادی، ابتدا با استفاده از یک میخ بلند لوله‌ها را به طور موقت روی سطح دیوار نگاه

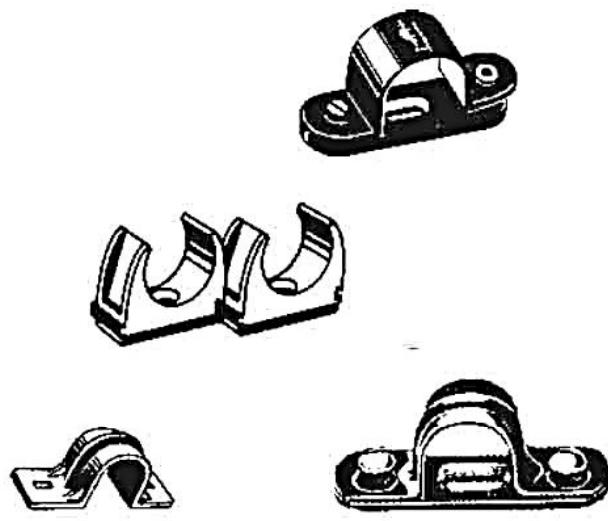

شکل ۱۶-۲- انواع بسته های فلزی و P.V.C

می توان پلیسه های حاصل از برش را از بین برد.

۸-۲- رزوه کردن لوله های فولادی


با توجه به این که لوله های فولادی طول مشخصی دارند، هنگام لوله کشی در مسافت های طولانی باید چند شاخه لوله را به یکدیگر متصل کرد. گاهی اوقات لازم است از لوله ای کوتاه تر از طول یک شاخه استفاده شود. به هر صورت باید در موقع لازم لوله هارا به یکدیگر متصل کرد یا به سر لوله ها زانو وصل نمود. اتصالات لوله ها از طریق رزوه کردن سر لوله ها انجام می شود.

برای رزوه کردن لوله ها، ابتدا لوله را طوری به گیره لوله می بندیم که سر لوله حدود ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر از گیره فاصله داشته باشد. (کمتر از ۱۰ سانتی متر باعث انجام نگرفتن کار و بیش تر از ۱۵ سانتی متر موجب شکستن دندانه های حدیده و لوله می شود). در این حال باید دقت کرد که سر لوله کاملاً تمیز و فاقد پلیسه باشد؛ در غیر این صورت باید پلیسه هارا از بین برد. آن گاه دستگاه حدیده را بر لوله سوار کرده با فشار و چرخش

۷-۲- برش لوله های برق (لوله های فولادی و P.V.C)

۱-۲- برش لوله های فولادی: ابتدا محل مورد نظر را به وسیله مداد یا کمان روی لوله علامت گذاری و سپس لوله را توسط گیره لوله محکم می کنیم. آن گاه با استفاده از لوله بُر یا کمان اره، لوله را می بُرم. اگر از لوله بُر استفاده شود، محل بریده شده لبه هایی به بیرون و داخل پیدا می کند. برای رفع این عیب لبه داخلی را با برقو یا سوهان گرد و لبه بیرونی را با سوهان تخت می تراشند. اگر از اره آهن بُر استفاده شده باشد باید دقت گردد که اره کاری به طور صحیح صورت پذیرد و سطح برش عمود بر طول لوله باشد. پس از برش توسط برقو یا چرخاندن انبر دست درون لوله یا سوهان گرد، می توان پلیسه های حاصل از عمل برش را از بین بُرد. شکل ۱۷-۲ نحوه برش و پلیسه برداری لوله های فولادی را تشان می دهد.

۲-۲- برش لوله های P.V.C: بریدن لوله های P.V.C با استفاده از کمان اره صورت می گیرد. پس از خاتمه عمل برش با استفاده از انبر دست و چرخاندن آن درون لوله،

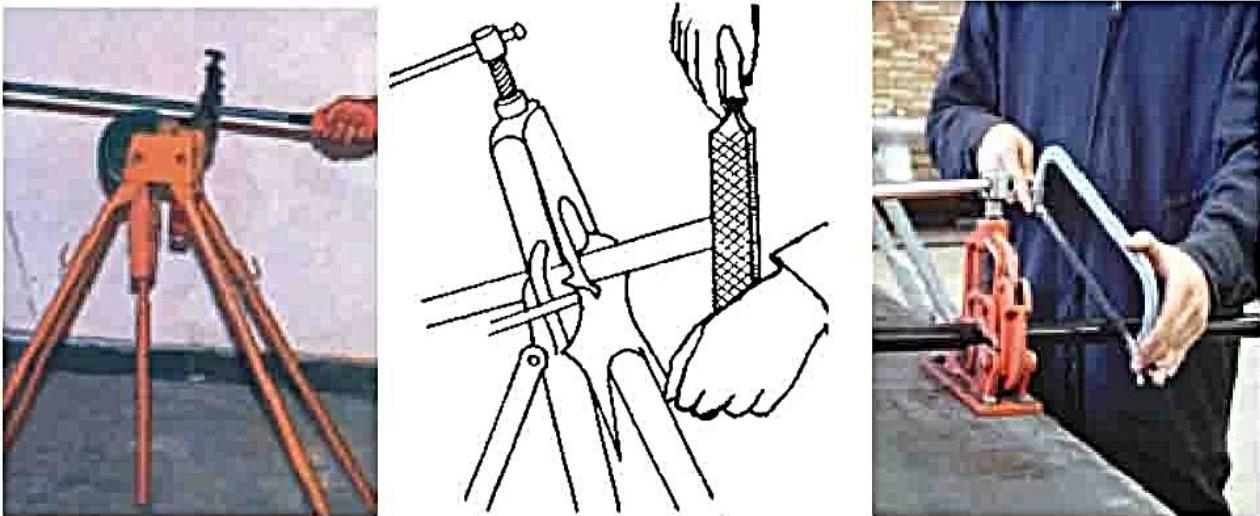

شکل ۲-۱۷- نحوه برش و پلیسه برداری لوله فولادی با استفاده از سوهان و انبردست



شکل ۲-۱۸

دسته حديدة در جهت عقرههای ساعت شروع به حديدة کاری می‌کنیم. در حین کار باید به وسیله روغن دان بر روی لوله (محل دندانه‌سازی) روغن ریخت. پس از این که دستگاه حديدة یک یا دو دور چرخید، آن را نیم دور بر عکس می‌چرخانیم تا براده‌های حاصل جدا و خارج شوند. این عمل تا زمانی که ۳ تا ۴ دندانه لوله از حديدة بیرون آید، ادامه می‌باید.

پس از اتمام دندانه‌سازی، حديدة را در جهت عکس حرکت عقرههای ساعت چرخانده دستگاه را خارج می‌کنیم. حال با دسته حديدة ضربه‌ای به لوله می‌زنیم تا براده‌ها خارج شوند. شکل ۲-۱۸ روش حديدة کاری را نشان می‌دهد.

۹-۲- خم کردن لوله‌ها

به طرف پایین می‌کشیم تا لوله به اندازه زاویه موردنیاز خم شود. پس از خم شدن لوله، اهرم را بالا برده و لوله را خارج می‌کنیم. باید توجه داشت که هر دستگاه خم کن، دارای چند نیم قوس (نیم استوانه) با شیارها و قوس‌هایی متناسب با قطر لوله‌های مختلف است. معمولاً شعاع انحنای لوله را ده برابر قطر لوله انتخاب می‌کنند. برای خم کردن لوله‌های با قطر زیاد (معمولًا بیش از ۱۰ بینج) از خم کن‌های هیدرولیکی استفاده می‌شود.

۹-۲-۱- خم کردن لوله‌های فولادی: برای خم کردن لوله فولادی، ابتدا نیم قوس (نیم استوانه) دستگاه خم کن مناسب با قطر لوله انتخاب می‌شود و در جای مناسب قرار می‌گیرد. سپس تکیه‌گاه لوله مناسب با قطر لوله تنظیم می‌شود. پس از آماده کردن خم کن، لوله مطابق شکل ۲-۱۹ داخل دستگاه قرار می‌گیرد، در این حال یک پای خود را روی پایه دستگاه گذاشته با دست اهرم خم کن را می‌گیریم و آن را با نیروی یکنواختی



شکل ۲-۱۹- مراحل مختلف خم کردن لوله فولادی

$$L'_1 = \text{طول قسمت سمت راست}$$

$$L'_2 = \text{طول قبلی}$$

توجه داشته باشید که همواره طول‌های L'_1 و L'_2 موردنیاز هستند. پس انتخاب L'_1 و L'_2 باید با دقت انجام گیرد.

$$L'_1 = L'_1 - R$$

$$L'_2 = L'_2 + 0 / 5\pi R$$

البته می‌توان در هر طرف حدود چند سانتی‌متر اضافه‌تر منظور کرد تا اگر در همین جا باقی بماند نقطه علامت زده جای‌جا شد، لوله ضایع نگردد.

مثال: اگر بخواهیم یک لوله را مطابق شکل ۲-۲ خم کنیم، مطلوب است محاسبه طول‌های اوّلیه: اگر $L'_1 = 50\text{ cm}$ و $L'_2 = 30\text{ cm}$ و قطر نیم قوس 20 cm باشد.

حل:

$$R = 10\text{ cm}$$

$$L'_1 = L'_1 - R = 50 - 10 = 40\text{ cm}$$

$$L'_2 = L'_2 + 0 / 5\pi R = 30 + 0 / 5\pi \times 10 \\ = 30 / 5\pi \text{ cm}$$

$$L = L'_1 + L'_2 = 75 / 7 \approx 76$$

۲-۹- روش تقریبی اندازه‌گذاری لوله برای خم کردن: اگر یک لوله فولادی با طول مشخص را با مداد یا کمان اره علامت‌گذاری کرده آن را به دو قسمت L'_1 و L'_2 تقسیم کنیم (شکل ۲-۲۰) و سپس لوله را طوری درون خم کن فرار دهیم که علامت منطبق بر ابتدای نیم قوس قرار گیرد، و خم 90° زده شود، پس از بیرون آوردن لوله ملاحظه می‌شود که شکل ۲-۲ به اندازه شعاع نیم قوس بر طول قسمت سمت راست اضافه، به اندازه $\frac{1}{4}$ محیط دایره نیم قوس از طول قسمت سمت راست کم می‌شود.

$$L'_1 = L'_1 + R$$

یعنی:

که در آن:

L'_1 : طول قسمت سمت چپ

L'_1 : طول قبلی

R : شعاع نیم دایره

همچنین:


$$L'_2 = L'_2 + R - \frac{1}{4}(2\pi R) = L'_2 - 0 / 5\pi R$$

که در آن:

سانتی متر نیاز است . با این روش، افت لوله کم و سرعت عمل زیاد می شود .

۲-۹-۳ - خم کردن لوله های P.V.C (پولیکا):


لوله های P.V.C را در حالت گرم خم می کنند. برای این کار، ابتدا محل مورد نظر را به وسیله خودکار یا ماژیک علامت گذاری کرده سپس به کمک یک پریموس (چراغ کوره ای) یا شعله گاز، آن را گرم می کنند : به طوری که لوله کاملاً نرم شود. (طول محلی که باید گرم شود، در حدود پانزده سانتی متر قبل و پانزده سانتی متر بعد از محل علامت گذاری شده است. پس از نرم شدن کامل لوله، فنر مناسب با قطر لوله را داخل لوله می گذارند؛ به طوری که از محل علامت گذاری شده گذشته باشد. آن گاه لوله را با توجه به زاویه مورد نیاز خم کرده، بلا فاصله آن را توسط آب، سرد می کنیم تا خم ایجاد شده به حالت خود باقی بماند . استفاده از فنر با قطر کمتر، سبب دو پهن شدن لوله در محل خم می شود. شکل ۲-۲۱ فنر خم کن لوله P.V.C و شکل ۲-۲۲ مراحل مختلف خم کردن را با استفاده از چراغ کوره ای و شعله گاز نشان می دهد. برای این که لوله P.V.C در محل خم شدگی دچار تغییر شکل نشود از حوضچه پارافین مذاب استفاده می شود. امروزه به دلیل وجود اتصالات از قبیل زانوبی نیازی به خم کردن لوله P.V.C نیست.

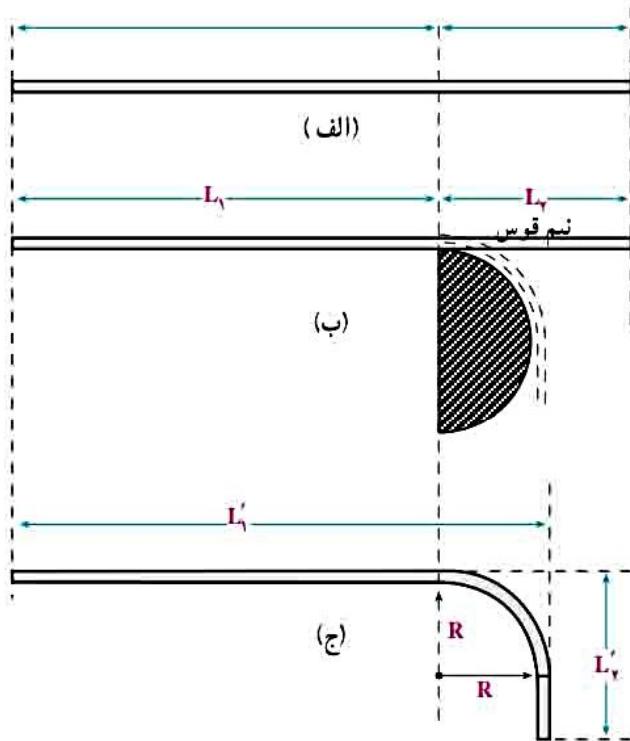

شکل ۲-۲۰



شکل ۲-۲۱ - فنر خم کن P.V.C

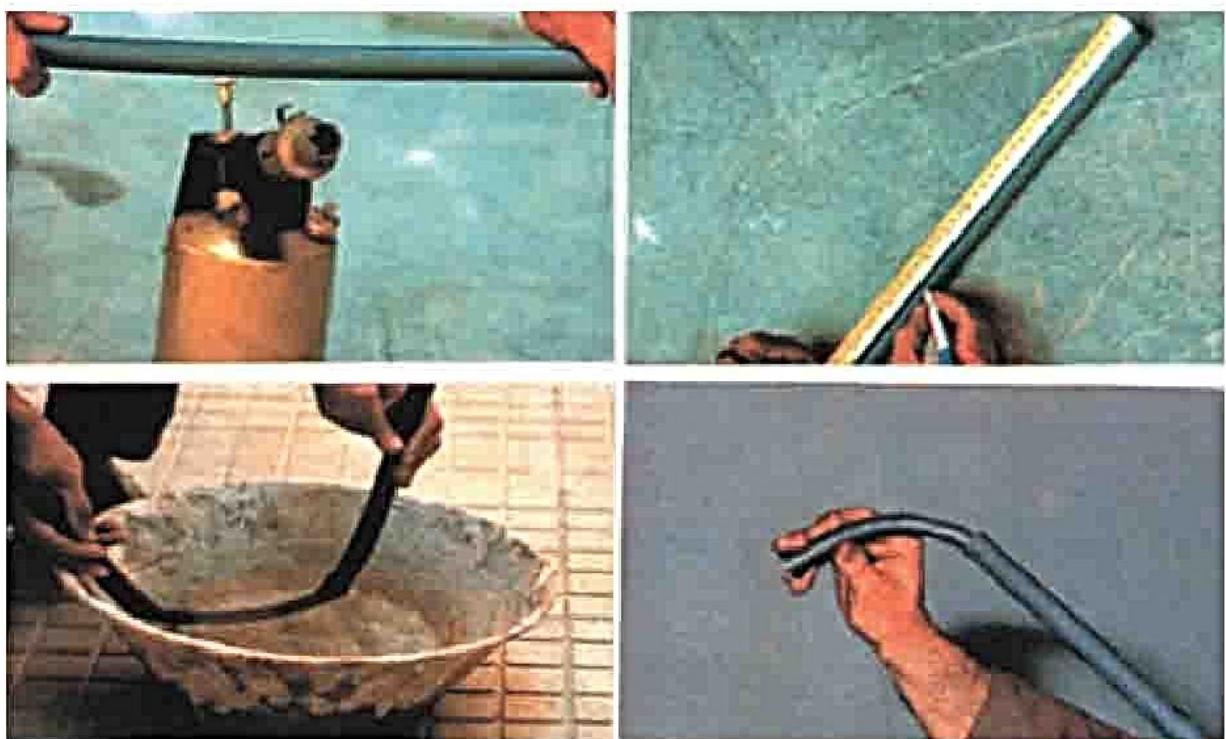

شکل ۲-۲۲ - مراحل مختلف خم کردن لوله C.P.V. با استفاده از چراغ کوره‌ای و سعله‌گاز

انواع سیم‌کشی

می‌دهند. در این روش کلیه سیم‌ها و لوله‌ها در معرض دید هستند

و به همین دلیل عیب‌یابی در این نوع سیم‌کشی آسان است.

ب : سیم‌کشی توکار : در این نوع سیم‌کشی باید سیم را

از داخل دیوار یا سقف یا کف عبور داده برای این منظور لوله‌های

مخصوصی را زیر گچ کار می‌گذارند و سیم‌ها را از داخل آن‌ها

عبور می‌دهند.

اصولاً سیم‌کشی به دو صورت انجام می‌گیرد :

الف : سیم‌کشی روکار


ب : سیم‌کشی توکار

الف : سیم‌کشی روکار : معمولاً در سیم‌کشی روکار سیم‌ها


را از روی گچ به صورت آزاد یا در داخل لوله و یا داکت عبور

۴-۶ روش‌های سیم‌کشی توکار


سیم‌کشی توکار با توجه به موقعیت محلی و با درنظر گرفتن مسائل دیگری مانند زیبایی، ارزش اقتصادی، اهمیت حفاظتی در اماکن مختلف، به سه روش زیر اجرا می‌شود.

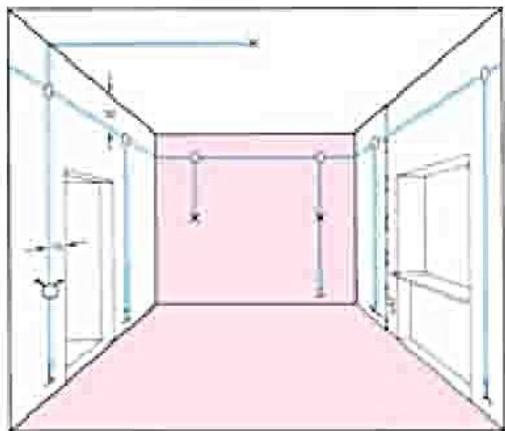

شکل ۵-۶ سیم‌کشی توکار با استفاده از جعبه تقسیم

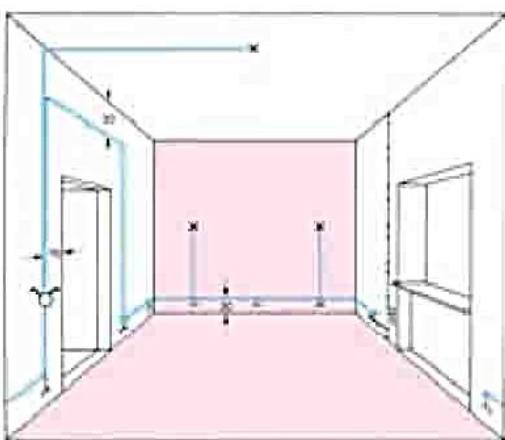

شکل ۶-۶ سیم‌کشی بدون استفاده از جعبه تقسیم

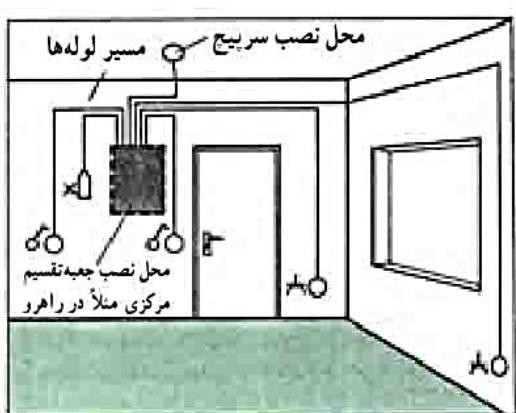

شکل ۷-۶ سیم‌کشی به روش استفاده از جعبه‌ی تقسیم مرکزی

الف - سیم‌کشی با جعبه‌ی تقسیم: در این روش سیم‌ها را از قسمت بالای دیوار و از داخل لوله به صورت افقی عبور می‌دهند. در نقاط معین (در بالای کلید یا پریز) و به فاصله‌ی حدود ۳۰ سانتی‌متر از سقف، قوطی تقسیم در نظر گرفته می‌شود و انشعابات موردنیاز در داخل آن انجام می‌گیرد. در گذشته از این روش بیش‌تر استفاده می‌شد، ولی امروزه به دلیل این‌که تجهیزات سیم‌کشی توسعه یافته و عیب‌یابی و مسائل دیگر در سیم‌کشی مطرح است کم‌تر استفاده می‌شود. لذا این روش به نام روش کلاسیک و آوزشی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ب - سیم‌کشی توکار با استفاده از قوطی کلید و پریز به جای قوطی تقسیم: در این روش از قوطی‌های کلید و پریز مطابق شکل ۶-۶ به جای قوطی تقسیم استفاده می‌شود. باید توجه داشت که در موقع نصب قوطی کلید و پریز باید فضای لازم در نظر گرفته شود تا سیم‌ها در داخل قوطی‌ها جاگیر شوند. به عبارت دیگر، بایستی قوطی از فضای عمیق بیش‌تری برخوردار باشد. در این روش معمولاً مدار پریزها از مدارهای روشنایی جدا اجرا می‌شود. امروزه از این روش خیلی زیاد استفاده می‌کنند.

ج - سیم‌کشی توکار با استفاده از تابلوی توزیع محلی: در این روش از سیم‌کشی توکار (مطابق شکل ۷-۶) سیم‌ها، با توجه به توزیع برق و تقسیم‌بندی محل‌های متفاوت از تمام وسایل، به طور مجزا به داخل تابلوی توزیع آورده می‌شوند. محل نصب این تابلو باید در جایی باشد که آوردن لوله‌ها برای سیم‌کشی به محل تابلوی مرکزی امکان‌پذیر باشد. در این روش معمولاً جعبه‌ی تقسیم مرکزی (تابلوی توزیع محلی) را در راهرو یا محل‌های مناسب دیگری نصب می‌کنند. در این روش امکان تعییرات و عیب‌یابی، در مقایسه با دو روش دیگر، راحت‌تر انجام می‌گیرد. به همین جهت از این روش در ساختمان‌ها و اماکنی از قبیل واحدهای مسکونی، دفاتر کار، ادارات، بیمارستان‌ها و مشابه آن‌ها استفاده می‌شود.

کنتور

کنتور تک فاز از اجزای زیر تشکیل شده است:

۱- سیم پیچ جریان: این سیم پیچ از سیمی با سطح مقطع زیاد (گرد یا تسمه‌ای) و تعداد دور کم که به دور یک هسته آهنی پیچیده شده ساخته می‌شود و در مدار به صورت سری قرار می‌گیرد و با شماره‌های ۱ و ۳ دو سر آن را مشخص می‌کنند.

۲- سیم پیچ ولتاژ: این سیم پیچ برخلاف سیم پیچ جریان دارای سطح مقطع و تعداد دور زیاد است، که بر روی هسته آهنی پیچیده می‌شود و در مدار به طور موازی قرار می‌گیرد، دو سر آن با شماره‌های ۲ و ۵ مشخص می‌شود. جهت اتصال سیم نول از شماره‌ی ۴ و ۶ استفاده می‌شود.

۳- آهنربا: آهنربا معمولاً نعلی شکل و از نوع مغناطیس دامن است.

۴- نمراتور: چرخ دنده‌هایی که بر روی آن‌ها شماره‌های صفر تا ۹ نوشته می‌شود و مقدار عددی مصرف برق را نشان می‌دهد.

۵- دیسک: صفحه‌ای است از جنس آلومینیوم که حول محوری دوران می‌کند. این صفحه به دو یاتاقان از بالا و پایین متکی است و در مسیر میدان‌های مغناطیسی ایجاد شده توسط سیم پیچ جریان و ولتاژ قرار دارد.



۶- اسکلت: قطعه‌ای است معمولاً از جنس آلومینیوم که قسمت‌های مختلف کنتور را از جمله سیم پیچ‌های ولتاژ، جریان و دیسک و ... روی آن نصب می‌شوند.

۷- محفظه: پوشش خارجی کنتور است. مقطع آن دایره و یا مربع مستطیل از جنس فلز، کائوچو یا سپیشه است. این محفظه اجزای داخلی را در مقابل عوامل خارجی مانند باد، باران و ... حفظ می‌کند.


شکل ۵-۵ عالم اختصاری کنتور را در نقشه‌های الکتریکی نشان می‌دهد.

شکل ۶-۵ شماتیک از اجزای تشکیل دهنده‌ی کنتور و طریقه‌ی قرار گرفتن آن را در مدار نشان می‌دهد.


کنتور وسیله‌ای است که انرژی الکتریکی مصرفی را اندازه می‌گیرد. از این رو این وسیله در ورودی برق منازل و مراکز صنعتی نصب می‌شود. کنتور انرژی مصرفی را بر حسب کیلووات ساعت نشان می‌دهد (شکل ۴-۵).

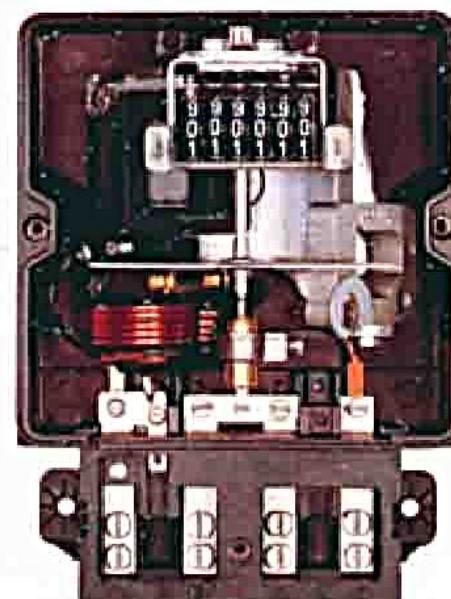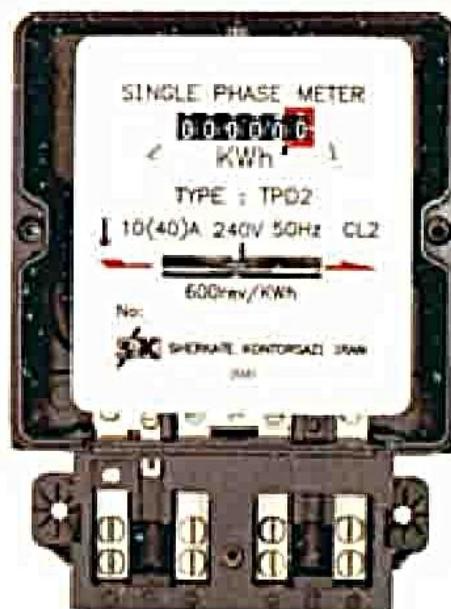


شکل ۴-۵ شماتیک ظاهری کنتور یک فاز

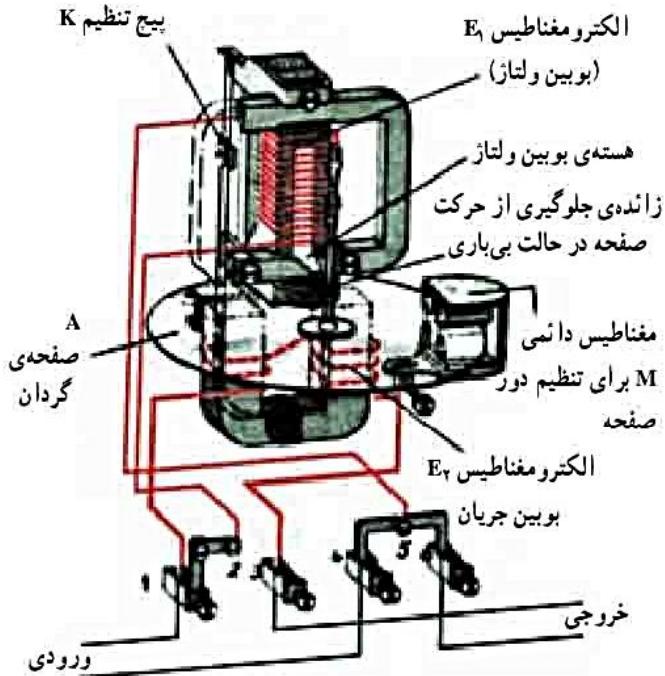

شکل ۶-۵ کنتور یک فاز در مدار

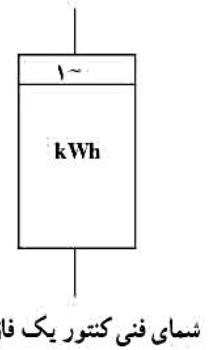

شکل ۵-۵ شمای حقیقی کنتور

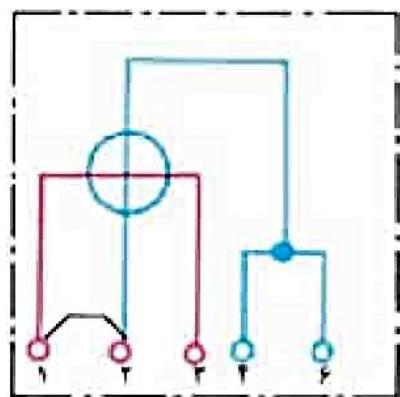

هر گونه دستکاری و باز کردن پلیمپ کنتور تخلف محسوب می‌شود.

می‌پردازد. به همین منظور به کنتوری نیاز است که دو زمانه باشد. به چنین کنتوری، کنتور دو تعریفه می‌گویند.

توجه: کنتورهای سه تعریفه نیز وجود دارند که برای آن سه زمان تعریف شده است.

۱- اوج بار (ساعت ۱۹ تا ۲۳)

۲- میان باری (۷ صبح تا ۱۹)

۳- کم باری (۲۳ تا ۷ صبح) با وجود این کنتورها، مشترکین می‌توانند با مدیریت صحیح بر مصرف خود، سبب کاهش بهای برق مصرفی، کاهش هزینه‌های تأمین برق و استفاده بهتر از منابع انرژی کشور شوند.

توجه: بهای برق مصرفی در ساعات کم باری با $\frac{1}{5}$ قیمت در ساعات میان باری و در ساعات اوج مصرف با $\frac{2}{5}$ برابر قیمت

تعارفه: قیمت برق مصرفی علاوه بر میزان مصرف برق (برحسب کیلووات ساعت) به عامل مهم دیگری ارتباط دارد. این عامل قیمت واحد انرژی الکتریکی است که تعریف نامیده می‌شود.

کنتور دو تعریفه: به دلیل این که مقدار مصرف برق در ساعات مختلف شباهنروز با یکدیگر متفاوت است، (مثلاً در اوایل شب اوج مصرف و در ساعات دیگر مصرف برق کم است) این موضوع مشکلات زیادی را برای نیروگاه‌های برق به وجود می‌آورد. لذا برای تشویق مشترکان به تغییر زمان مصرف از ساعات اوج مصرف به ساعات دیگر، قیمت برق در دو زمان مختلف، متفاوت محاسبه می‌شود یعنی مشترکی که در ساعات اوج مصرف برق مصرف کند، بهای بیشتری و در ساعات دیگر بهای کمتری

و در آن‌ها مدارات الکترونیکی استفاده می‌شود. شکل ۷-۵ دو

در ساعت میان باری محاسبه می‌گردد.

نمونه کنتور دیجیتالی را نشان می‌دهد.

امروزه کنتورها بیشتر به صورت دیجیتالی ساخته شده‌اند




شکل ۷-۵

یک کیلو وات ساعت معادل است با :

- مصرف یک لامپ رشته‌ای معمولی ۱۰۰ وات در ۱۰ ساعت
- مصرف یک لامپ فلورسنت در ۲۰ ساعت
- مصرف یک لامپ کم مصرف در ۴۰ ساعت

۱-۵-۴ کلید یک پل:

کلید یک پل در دو نوع توکار و روکار ساخته می‌شود و همان‌طور که از نام آن پیداست، دارای یک پل، به عبارت دیگر یک دگمه برای قطع و وصل و یک مسیر برای عبور جریان، است. دگمه‌ی قطع و وصل ممکن است به صورت فشاری، بالا و پایین یا دوار باشد. علامت اختصاری که برای این کلید به کار می‌رود در شکل ۱-۵ رسم شده است. محفظه و سایر قسمت‌های عایق این کلید از جنس پلاستیک یا کانوچوی مخصوص است که می‌تواند ولتاژ معینی را تحمل کند.

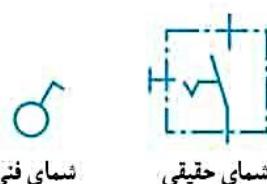

شما فنی

شکل ۱-۵ علامت اختصاری کلید یک پل

کلیدها

کلیدها مناسب با نوع کاری که در مدار انجام می‌دهند به نوع مختلف تقسیم می‌شوند. به طور کلی، کار کلید در مدار، قطع و وصل جریان الکتریکی است. برای متوقف کردن جریان، باید حداقل یکی از سیم‌های حامل جریان الکتریکی قطع شود. برای به کار انداختن مجدد دستگاه باید مسیر قطع شده به حالت اول برگردد، یعنی مدار بسته شود. وسیله‌ای که عمل قطع و وصل را در مدار انجام می‌دهد کلید نام دارد.

اصطلاح عمومی کُتتاکت می‌نامند. تیغه‌ی اتصال متحرک، فنر، میله و دگمه‌ی آن طوری روی هم سوار شده‌اند که اگر دگمه در پایین باشد مدار قطع می‌شود و ارتباط دو تیغه‌ی اتصال از بین می‌رود. چنان‌چه دگمه را بالا برزئیم دو پیچ خروجی به‌وسیله‌ی تیغه‌ی اتصال متحرک به هم متصل می‌شوند. بدین ترتیب می‌توان یک مدار را وصل یا قطع کرد (شکل ۵-۹).

ساختمان: اگر یک کلید یک پل را باز کنیم در داخل آن یک تیغه‌ی اتصال متحرک فلزی (معمولًاً از آلیاژ برنج) و یک تیغه‌ی اتصال ثابت، یک فنر و یک میله مشاهده می‌شود. تیغه‌های ثابت و متحرک به دو پیچ خروجی ارتباط دارند. دو انتهای تیغه‌های ثابت و متحرک از آلیاژ پلاتین ساخته شده که در مقابل حرارت و جرقه مقاوم است. تیغه‌های ثابت و متحرک را در



شکل ۵-۹




الف - شای ظاهري نوع توکار



ب - شای داخلی نوع روکار

شکل ۱۰-۵ کلید دوپل

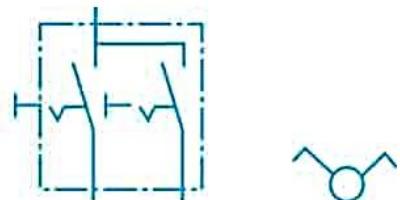۴-۵ کلید دوپل: این کلید از دو کلید یک پل تشکیل شده است، که در مجاورت هم قرار گرفته و در یک محفظه‌ی کائوچوبی گذاشته شده‌اند و به جای داشتن چهار پیچ، که محل قرار گرفتن سیم‌ها در زیر آن‌هاست، از سه پیچ که یکی از آن‌ها مشترک است استفاده می‌شود. با کلید دوپل می‌توان دو دسته لامپ را به دلخواه روشن و خاموش کرد (شکل ۱۱-۵).




الف - شای فنی ب - شای حقیقی


شکل ۱۱-۵ علامت اختصاری کلید دوپل



شکل ۱۲-۵ قسمت داخلی کلید تبدیل روکار

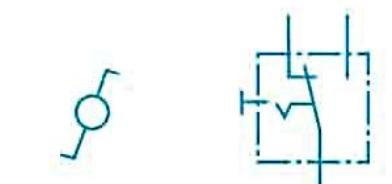

شکل ۱۳-۵ علامت اختصاری کلید تبدیل
الف - شمای حقیقی ب - شمای فنی

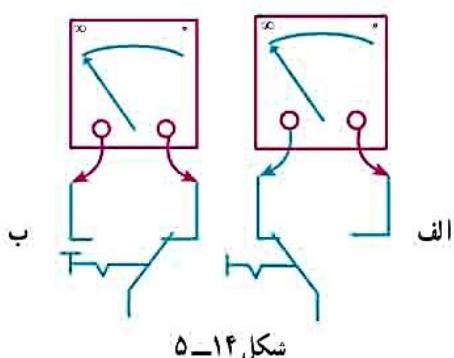

شکل ۱۴-۵

۳-۴-۵ کلید تبدیل (تعویض): این کلید از یک محفظه و سه پیچ که محل اتصال سیم‌ها به آن جاست تشکیل شده با دگمه‌ای اهرمی و یک پلاتین، که پیچ مشترک را به دلخواه به پیچ‌های دیگر اتصال می‌دهد. معمولاً از دو تبدیل در راهروها و سالن‌ها استفاده می‌شود تا بتوان از دو نقطه، روشنابی را کنترل کرد (شکل ۱۲-۵). در نقشه‌ها کلید تبدیل را مطابق شکل ۱۳-۵ نشان می‌دهند.

طریقه تعیین کنتاکت‌های کلید تبدیل: در کلید تبدیل، دو کنتاک غیر مشترک و یکی از کنتاکت‌ها مشترک است. کنتاکت‌های غیر مشترک، کنتاکت‌هایی هستند که در هر دو وضعیت کلید به یکدیگر، اتصال ندارند. یعنی چنانچه اهمتر را به دو کنتاکت غیرمشترک اتصال بابد، در هر دو وضعیت مقاومت ∞ را نشان می‌دهد (شکل ۱۴-۵).

۴-۵ کلید کولر: این کلید از یک محفظهٔ پلاستیکی که بر روی آن سه کلید نصب شده تشکیل شده است. این سه کلید عبارت‌اند از یک کلید یک پل برای روشن کردن پمپ و یک کلید تبدیل برای تعویض دور تند و کند و یک کلید یک پل برای روشن کردن موتور کولر (شکل ۱۵-۵).




شکل ۱۵-۵ شمای ظاهری کلید کولر

مقررات ملی ساختمان (مبحث سیزدهم ۱۳-۷-۱)
کلیدهای کنترل مدارها (از جمله چراغ‌ها) باید هادی فاز را قطع و وصل کنند. قطع و وصل هادی نول برای کنترل مدار است.

۵-۵ پریزها

هرگاه بخواهیم انرژی الکتریکی را مستقیماً مورد استفاده قرار دهیم، نیاز به وسیله‌ای داریم که بتوانیم انرژی الکتریکی موجود در خانه، مغازه، کارگاه یا کارخانه را به دستگاه موردنظر (مانند سماور، بخاری و ...) برسانیم. این اتصال توسط جزئی از مدار به نام «پریز» انجام می‌شود. پریزها به دو دسته، توکار و روکار، تقسیم می‌شوند.

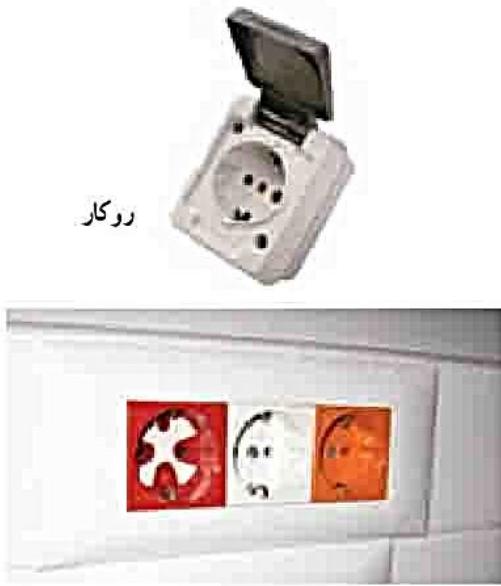

شکل ۱۶-۵ چند نمونه پریز یک فاز با اتصال زمین



شکل ۱۷-۵ علامت اختصاری پریز با اتصال زمین



شکل ۱۸-۵ ساختمان و اجزای داخلی یک پریز مجهز به کنتاکت

اتصال زمین



شکل ۱۹-۵

هنگام بیرون کشیدن دو شاخه از پریز، اول دستگاه را خاموش کنید. سپس یک دست را دو طرف پریز قرار دهید و با دست دیگر قسمت سخت دو شاخه را بگیرید و از پریز برق جدا کنید (از کشیدن سیم جدا خودداری کنید).

مقررات ملی ساختمان (مبخت سیزدهم ۹۰-۹۱-۱۳)

کلیه پریزها باید مجهر به هادی حفاظتی باشند.

یادآوری: استفاده از پریزهای دو کنکات یا انواع پریزهای مخصوص، بر حسب مورد، فقط در صورتی مجاز خواهد بود که از روش‌های اینمی مخصوص استفاده شده باشد.



شکل ۲۰-۵

مقررات ملی ساختمان (مبخت سیزدهم ۹۰-۹۱-۱۳) استفاده از انواع آداپتورهای پریز (افزاریش دهنده‌ها یا رابط‌هایی که محل اتصال یک پریز نصب ثابت را به دو یا سه انشعاب اتصال پذیر تبدیل می‌کنند) یا سریچ‌های دارای محل اتصال پریز، که در شکل بعضی از انواع این آداپتورها و سریچ‌ها نشان داده شده‌اند، اکیداً ممنوع است. استفاده از انواع آداپتورهای مجاز طبق شکل ۲۰-۵ آن‌که مشابه آن مجاز است (شکل ۲۰-۵).



پریز تلفن

۵-۵-۲ پریز تلفن، تلویزیون: برای تلفن و تلویزیون نیز پریزهای مخصوصی ساخته شده است که علائم مربوط به دستگاه روی آن ترسیم یا نوشته شده است؛ مثلاً علامت گوشی تلفن روی پریز تلفن و علامت تی وی روی پریز آنتن تلویزیون نوشته می‌شود. این پریزها نسبت به پریزهای معمولی شدت جریان کمتری را می‌توانند تحمل کنند (شکل ۲۱-۵).



شمای فنی پریز تلفن



پریز آنتن



شمای فنی پریز آنتن

شکل ۲۱-۵ شمای ظاهری و علامت اختصاری پریزهای مخصوص تلفن و آنتن

۶-۵ جعبه تقسیم

در سیم کشی اغلب لازم است که از سیم‌ها انشعاب گرفته شود. به همین دلیل در مسیر سیم‌ها جعبه‌ای به نام جعبه‌ی تقسیم قرار داده می‌شود. جعبه‌ی تقسیم دو نوع است :


الف - جعبه‌ی تقسیم روکار

ب - جعبه‌ی تقسیم توکار

جعبه‌ی تقسیم در نقشه‌های الکتریکی مطابق شکل ۲۲-۵ نشان داده می‌شود.



ب - شمای فنی

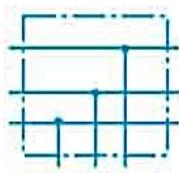

الف - شمای حقیقی

شکل ۲۲-۵ شمای جعبه‌ی تقسیم



پلاستیکی با سیم زمین

شکل ۲۳-۵ در نمونه دو شاخه

۷-۵ دو شاخه

برای اتصال مصرف‌کننده‌های الکتریکی به پریز از وسیله‌ای به نام دو شاخه استفاده می‌کنند. دو شاخه دارای دو میله‌ی فلزی توپر یا توخالی است که روی پایه‌ای پلاستیکی نصب می‌شود و دو سر سیم را به آن وصل می‌کنند. برای پریزهای با اتصال زمین، دو شاخه‌های مخصوص، که دارای زائدی فلزی اضافی است و سیم زمین را به دستگاه مرتبط می‌کند، می‌سازند. در شکل ۲۳-۵ داخل پایه، دو شاخه‌ی دوپیچ وجود دارد که به میله‌های فلزی وصل شده است. بهترین دوشاخه از نظر هدایت جریان الکتریکی دو شاخه‌ای است که میله‌های آن دارای شکاف باشد. (چرا؟)

به هیچ وجه سیم لخت را داخل سوراخ‌های پریز نکنید و اگر دو شاخه یک وسیله برقی شکسته است هر چه سریعتر یک دوشاخه سالم تهیه کنید.

۸-۵ انواع سرپیچ

سرپیچ وسیله‌ای است که لامپ را به آن می‌بیچند.

سرپیچ‌ها در دو نوع آویز و دیواری ساخته می‌شوند. سرپیچ دیواری را روی سطح کار نصب می‌کنند. سرپیچ آویز را به

به هم اتصال پیدا می کند. در موقع بستن لامپ به سریچ باید دقت کرد که دو کنکات سریچ به هم اتصال نداشته باشد.

سطح کار می آویزند. در شکل ۲۴-۵ چند نمونه سریچ آویز و دیواری را مشاهده می کنید. جنس سریچ از پلاستیک، چینی است. بعضی از سریچ ها مانند پیچ و مهره ساخته شده اند که



الف) آویز ، ب) دیواری ، ج) دیواری حباب دار
شکل ۲۴-۵ انواع سریچ ها

خیره کننده ای پخش می کند. هر اندازه درجه ای حرارت فلز به نقطه ای ذوب آن تردیکتر باشد مقدار نور بیشتری منتشر می کند. فلزات در درجه ای حرارت زیاد میل ترکیبی بیشتری با اکسیژن پیدا می کند، بنابراین اطراف رشته ای فلزی لامپ را باید از اکسیژن (هو) خالی کرد و گازهایی را به کار برد که با فلز گذاخته میل ترکیبی نداشته باشد. همچنین باید در نظر داشته باشیم که از انتشار حرارت فلز به خارج جلوگیری کنیم، بنابراین فاصله ای بین حباب و رشته ای فلزی علاوه بر خشتم بودن (از نظر ترکیب شیمیایی) باید از لحاظ حرارتی نیز عایق باشد. رشته ای فلزی داخل لامپ را فیلامان می گویند (شکل ۵-۲۵).

داخل حباب شیشه ای این لامپ ها از گازهای خنثی مانند ازت، آرگن، کربنیون، هلیوم، نئون و ... پر شده است. زیرا اگر بخواهیم نور بیشتری به دست بیاوریم باید درجه ای حرارت رشته ای فلزی را بالا ببریم، در این حالت فلز داخل لامپ در خلاصه تحریر می شود و از میان می رود.

۹-۵ لامپ ها
لامپ وسیله ای است که انرژی الکتریکی را به انرژی نورانی تبدیل می کند و برای روشنایی استفاده می شود. اولین لامپ روشنایی (رشته ای) در سال ۱۸۷۹ توسط توomas ادیسون اختراع شد و بعدها راه تکامل را پیمود. تاکنون پس از گذشت بیش از ۱۲۵ سال، لامپ ها در انواع مختلف ؛ از قبیل لامپ های رشته ای، لامپ فلورسنت و لامپ جیوه ای یا سدیمی (سدیمی فشار قوی - سدیمی فشار ضعیف) ساخته شده اند. در این قسمت به شرح ساختمان و طرز کار بعضی از لامپ های بر مصرف می بردازیم.

۹-۶ لامپ رشته ای: اگر از مقاومتی جریان برق عبور کند در آن حرارت ایجاد می شود و مطابق قانون ژول انرژی الکتریکی به انرژی حرارتی تبدیل می گردد. اگر درجه ای حرارت فلز بالا رود ابتدا سرخ و سپس نارنجی می شود و پس از آن به حالت ملتهب یا درخشان درمی آید و از خود، نور سفید و

برای تعویض لامپ ها ابتدا کلید را روی حالت خاموش قرار دهید و با استفاده از فازمتر از قطعه جریان برق مطمئن شوید، سپس با یک دست قسمت عایق سریچ را نگه دارید و با دست دیگر لامپ را باز کنید.



شکل ۲۵-۵ لامپ رشته‌ای


لامپ‌های رشته‌ای حدود ۹۵ درصد انرژی الکتریکی را مستقیماً به گرماب تبدیل نموده و تنها ۵ درصد آن به نور تبدیل می‌شود.

می‌کند. یعنی چک به کمک استارتر در لحظه‌ی اول ولتاژ را زیاد می‌کند و پس از آن که لامپ روشن شد ولتاژ را پایین می‌آورد؛ یعنی چک محدود کردن ولتاژ دوسر لامپ را نیز عهده‌دار است. لازم به تذکر است که ولتاژ زیاد موردنیاز، به صورت لحظه‌ای تولید می‌شود و با دستگاه‌های اندازه‌گیری معمولی قابل روئیت نیست. پس از آن که لامپ روشن شد بخار جیوه‌ی داخل آن در

۹-۲ لامپ‌های فلورسنت معمولی: لامپ‌های معمولی فلورسنت که با اختلاف سطح ۲۲۰ یا ۱۱۰ ولت روشن می‌شوند، از لوله‌های شیشه‌ای به قطر ۲۵ تا ۳۸ میلی‌متر و طول ۲۰ تا ۱۶ سانتی‌متر ساخته می‌شوند.

در دو سر این لوله‌ها دو رشته‌ی فلزی تنگستن اندود به باریت (ماده‌ای که دارای تشعشع الکترونی خوبی است) کار گذاشته‌اند، فضای داخل لوله از بخار جیوه با فشار کم پر شده و جدار داخلی لوله به مواد فلورسانس اندود شده است. شکل ۲۶-۵ ساختمان داخلی لامپ فلورسنت را نشان می‌دهد. وسائل اصلی موردنیاز برای روشن کردن لامپ فلورسنت به شرح زیر است:


الف) چک (ترانس مهتابی): برای ایجاد تخلیه‌ی الکتریکی در لامپ‌های گازی، ابتدا اختلاف سطح زیاد مورد احتیاج است و پس از ایجاد جریان در لامپ، باید اختلاف سطح را کم کرد. سلف در موقع قطع جریان در استارتر این اضافه ولتاژ را تأمین

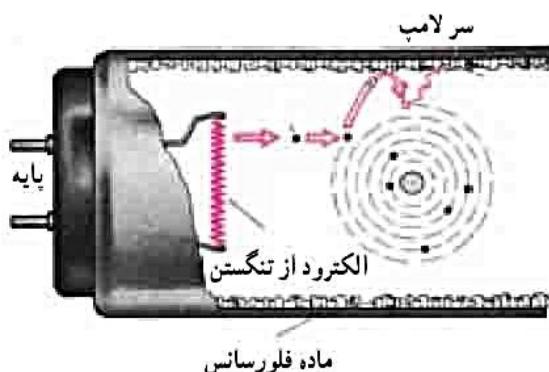

شکل ۲۶-۵ ساختمان داخلی لامپ فلورسنت



الف - شکل ظاهری استارتر

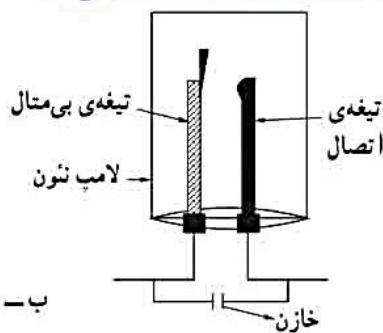

ب - ساختمان داخلی استارتر

شکل ۵-۲۸

اثر یونیزاسیون، مقاومت کمی پیدا می‌کند در نتیجه جریان لامپ بالا می‌رود. بنابراین چک از بالا رفتن جریان جلوگیری می‌کند. چک و علامت اختصاری آن در شکل ۵-۲۷ نشان داده شده است.



الف - علامت اختصاری چک

شکل ۵-۲۷

بالاست الکترونیکی

در لامپ‌های فلورسنت بالاست دو کار انجام می‌دهد:


- ۱- ایجاد ولتاژ بالا (حدود ۶۰۰ ولت) در موقع روشن شدن لامپ که باعث یونیزه شدن گاز داخل لامپ می‌گردد.
- ۲- کنترل جریان لامپ: در موقع یونیزه شدن گاز، مقاومت اهمی لامپ به شدت کاهش می‌یابد، در نتیجه بالاست جریان لامپ را کنترل می‌کند.



شکل ۵-۲۹ شکل ظاهری بالاست
الکترونیکی

ب) استارتر (راه‌انداز خودکار): این وسیله از یک لامپ تون کوچک، که یکی از الکترودهای آن را یک تیغه‌ی بی‌متال و الکترود دیگر آن را یک تیغه‌ی فلزی تشکیل می‌دهد، ساخته شده است. اختلاف سطح روشن شدن استارتر در حدود ۱۴۰ تا ۱۶۰ (ولتاژ موردنیاز برای یونیزاسیون گاز نون داخل استارتر) ولت و اختلاف سطح خاموش شدن آن در حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ ولت است. برای جلوگیری از پیدایش جرقه و پارازیت یک خازن با استارتر به صورت موازی بسته می‌شود. علامت اختصاری استارتر به صورت است. شکل ۵-۲۸ ساختمان داخلی و شکل ظاهری استارتر را نشان می‌دهد.

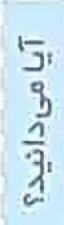یک لامپ رشتہ‌ای ۱۰۰ وات نسبت به لامپ فلورسنت (مهتابی) حدوداً ۲ برابر برق مصرف می‌کند در حالی که نور آن حدوداً نصف نور لامپ مهتابی است.



رنگ نور لامپ فلورسنت

اضافه می‌کنند. در جدول ۳-۱۵، نوع ماده، فرمول شیمیایی، نوع ماده‌ی کمکی و رنگ نور تولید شده به وسیله لامپ، آمده است.

رنگ نور لامپ فلورسنت مناسب با ماده‌ی فلورسانس داخل لامپ تغییر می‌کند. علاوه بر ماده‌ی فلورسانس، معمولاً یک ماده‌ی کمکی برای تکمیل فعل و افعالات شیمیایی به آن

۱- این جدول جنبه‌ی آشنایی دارد و نیازی به حفظ مطالب آن نیست.

جدول ۳-۵

رنگ نور تولید شده	ماده کمکی	فرمول شیمیایی	نوع ماده
سبز	Mn	Mn ₂ O ₃	سیلیکات روی
صورتی	Pb,Mn	سرپ، منگنز	سیلیکات کلسیم
آبی مایل به صورتی	Mn	منگنز	HALOFOSFAT KALSIUM
قرمز	Mn	منگنز	BORİT KADİMİM
سفید مایل به صورتی	Sn	فلع	FOSFAT ASTRONTİSİM, MİNEZİM
قرمز سیر	Mn	منگنز	FLUONUR ZİRMANAT MİNEZİM
قرمز سیر	Mn	منگنز	FLUONUR SENAT MİNEZİM
بنفس توأم با ماوراء بنفس	Pb	سرپ	SİLİİKAT BARİM
آبی مایل به سبز	Mn	منگنز	GALİYAT MİNEZİM
قرمز	-	YVO ₄	WANADAT YARİM
آبی کم رنگ	-	MgWO ₄	TENGKSTAN MİNEZİM
آبی سیر	-	CaWO ₄	TENGKSTAN KALSIUM
آبی مایل به سفید	-	Ba ₂ Ti(PO ₄) ₃	FOSFAT BARİM TİTANIYUM

اجزای موردنیاز برای اتصال لامپ فلورسنت

وسایل کمکی دیگری - علاوه بر آن چه ذکر شد - از قبیل پایه‌ی لامپ (سوکت لامپ)، پایه‌ی استارتر و ... نیز موردنیاز است.



شکل ۳-۵ پایه‌ی لامپ فلورسنت و استارتر

پایه‌ی لامپ فلورسنت: پایه‌ی لامپ فلورسنت از جنس پلاستیک مخصوص ساخته می‌شود. در دو سر لامپ زائد های فلزی وجود دارد که این زائد ها به فیلامان لامپ وصل است و در داخل سوکت های لامپ فلورسنت جای می‌گیرد. برای استارتر نیز پایه‌ی جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است یا روی یکی از پایه‌های لامپ فلورسنت محل مخصوصی برای آن تعییه شده است (شکل ۳-۵).

موارد استفاده‌ی لامپ فلورسنت: این لامپ‌ها به دلیل راندمان نوری بسیار بالا و تنوع در رنگ، در مراکز اداری، آموزشی، صنعتی و مراکز تجاری استفاده می‌شوند.

۳-۹-۵- لامپ کم مصرف: در سال‌های اخیر به دلیل توجه بیشتر به مصرف بهینه انرژی و نیز از آنجایی که روشنایی بخش عمده‌ای از مصرف برق بخش خانگی را شامل می‌شود، استفاده از لامپ‌های کم مصرف توسعه زیادی پیدا


ایجاد کرد.

با توجه به رشد مصرف روزافزون انرژی الکتریکی که بخش اعظم آن توسعه لامپ‌های رشته‌ای با تلفات نو دارد صدی انرژی به صورت حرارت می‌باشد. لامپ‌های کم مصرف به عنوان جانشینی مناسب در دو دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته‌اند. جایگزینی لامپ‌های رشته‌ای با لامپ‌های کم مصرف به طور متوسط هزینه برق در منازل را به یک سوم و در مراکز تجاری نا یک چهارم تقلیل می‌دهد. لامپ کم مصرف بسته به توان مصرفی ورده بر چسب راندمان انرژی، از یک چهارم تا یک ششم یک لامپ رشته‌ای با نور معادل، انرژی الکتریکی مصرف می‌کند.

کرده است و سه هدف اصلی را دنبال می‌کند:

- ۱- کاهش مصرف و هزینه برق مصرف کنندگان
- ۲- کاهش میزان سرمایه‌گذاری جهت تأمین تأسیسات تولید و توزیع برق
- ۳- کاهش آلودگی‌های زیست محیطی لامپ کم مصرف خود نوعی لامپ فلورسنت است. برخورد الکترون‌ها اتم‌های جیوه داخل لامپ را تهییج کرده و اشعه ماوراء بنفسق تولید می‌کند. نتیجه برخورد این اشعه نامرئی با لایه فسفر پوشش داده شده روی سطح داخلی تیوب، نور مرئی ایجاد می‌کند که با تغییر فسفر می‌توان رنگ نورهای مختلف را

یک لامپ کم مصرف ۲۰ وات با رده برجسب انرژی A در طول عمر خود معادل یک بشکه نفت خام صرفه‌جویی می‌نماید.

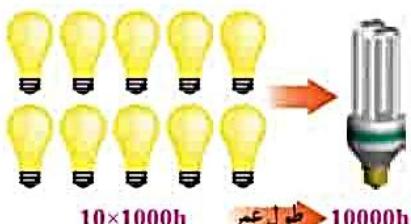

شکل ۵-۳۱



شکل ۵-۳۲

— مزایای لامپ کم مصرف نسبت به لامپ رشته‌ای

- ۱- انرژی مصرفی در لامپ‌های رشته‌ای حدود ۵ برابر لامپ‌های کم مصرف است.

۲- طول عمر متوسط لامپ‌های کم مصرف حدود ۱۰۰۰ برابر طول عمر لامپ‌های رشته‌ای است. (عمر لامپ رشته‌ای ۱۰۰۰ ساعت، لامپ کم مصرف ۱۰۰۰۰ ساعت)

۳- افزایش ولتاژ در طول عمر لامپ کم مصرف اثر چندانی ندارد ولی در لامپ رشته‌ای باعث کاهش طول عمر آن می‌شود.

۴- افت نوردهی لامپ کم مصرف در اوآخر عمر به مراتب کمتر از لامپ رشته‌ای است.

۵- لامپ کم مصرف در اثر کار گرم نمی‌شود، در مقابل سرما و تغییرات درجه حرارت مقاوم بوده و در اثر ریزش باران نمی‌شکند.

۶- میزان نوردهی یک لامپ کم مصرف ۲۰ وات برابر نور حاصل از یک لامپ رشته‌ای معمولی ۱۰۰ وات می‌باشد.

یک لامپ کم مصرف مرغوب در طول ۱۰۰۰ ساعت اولیه کار کرد خود، با صرفه جویی در مصرف برق، حدوداً معادل قیمت خرید خود و در طول زمان کار کرد خود حدوداً ۱۰ برابر هزینه خرید خود را جبران می کند.



شکل ۵-۳۳

— انتخاب لامپ :

پذیرایی و آشپزخانه توصیه می شود.
جدول ۴-۵ دو نمونه لامپ رشته ای و کم مصرف را از لحاظ طول عمر، میزان مصرف انرژی الکتریکی و هزینه برق با هم مقایسه می کند.

این جدول نشان می دهد که علی رغم قیمت بالای لامپ های کم مصرف نسبت به لامپ های رشته ای، هزینه انرژی الکتریکی مصرفی لامپ کم مصرف در طول ۱۰۰۰ ساعت کار کرد خود یک پنج هزار برق مصرفی یک لامپ رشته ای است.

انتخاب لامپ به عواملی مانند شکل ظاهری، رنگ نور، محل نصب، مدت زمان روشن بودن لامپ و تناوب خاموش و روشن شدن آن بستگی دارد.

لامپ های رشته ای برای محل هایی مثل دستشویی، حمام، راه پله، انباری و ... مناسب هستند زیرا مدت زمان روشن و خاموش بودن آن ها کوتاه و تعداد دفعات قطع و وصل آن ها زیاد است. استفاده از لامپ های کم مصرف در اتاق مطالعه، نشیمن،

جدول ۴-۵ مقایسه لامپ رشته ای و لامپ کم مصرف

هزینه برق صرفی	میزان مصرف انرژی الکتریکی	تعداد لامپ مورد نیاز	در ۱۰۰۰ ساعت		قیمت واحد لامپ	طول عمر	توان	نوع لامپ
			کیلووات ساعت	عدد				
تومان			تومان	ساعت	تومان	ساعت	وات	رشته ای
۱۵۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰	۲۵۰	۱۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰۰	۲۰	کم مصرف
۳۰۰۰	۲۰۰	۱	۱۳۰۰	۱۰۰۰۰				

جدول ۵—۵ مقایسه ا نوع امپره

نام لامپ	متال هالید (MH Lamp)	بخار سدیم (HPSV) پروشمار	بخار جیوه (HPMV) Lamp	بخار سدیم (SV-R) Lamp	هالوژن تنگستن قلمی Linear
مریا	بجه نوری بالا طول عمر زیاد شار نوری زیاد عدم نیاز به راه انداز	بجه نوری بسیار بالا طول عمر زیاد شار نوری زیاد عدم نیاز به راه انداز	بجه نوری بالا طول عمر زیاد شار نوری زیاد عدم نیاز به راه انداز	نیاز به راه انداز ندارد.	هالوژن خاص (تریپتیک) با رفلکتور دی کروپنیک
کاربرد	بروزگرها سالی های سبیلا، تاتر و استادیوم های ورزشی نورپردازی و زیباسازی	روشنایی خیابان ها و بزرگراهها روشنایی اماکن عمومی و تفریحی زیبایی اماکن عمومی و تفریحی روشنایی عمومی جاگزینی به جای لامپ های فروشگاهها - محیط های روشناکی صنعتی	روشنایی خیابان ها و بزرگراهها روشنایی اماکن عمومی و تفریحی زیبایی اماکن عمومی و تفریحی روشنایی عمومی جاگزینی به جای لامپ های فروشگاهها - محیط های روشناکی صنعتی	کارهای تربیتی و تبلیغاتی و تعریف مغازه ها - موزدها گارهای هتلی هتلی - کارهای تبلیغاتی	کارهای تربیتی و تبلیغاتی و تعریف مغازه ها - موزدها گارهای هتلی هتلی - کارهای تبلیغاتی
مشخصه های فنی	مشخصه های فنی شار نوری توان W Lm	مشخصه های فنی شار نوری توان W Lm	مشخصه های فنی شار نوری توان W Lm	مشخصه های فنی شار نوری توان W Lm	مشخصه های فنی شار نوری توان W Lm
چند نمونه	۲۰۰ ۱۹۰۰- ۲۳۰۰۰ ۱۰۰ ۲۰۰- ۲۶۰۰۰ ۱۲۰ ۳۳۵- ۳۴۵ ۲۰۰ ۴۰۰- ۵۲۰	۲۵۰ ۲۴۰۰- ۲۷۰۰ ۱۵۰ ۳۳۰- ۳۷۰ ۱۰۰ ۱۴۰- ۱۸۰ ۴۰۰	۳۵ ۲۳۰- ۴۳۰ ۱۵۰ ۲۲۰- ۲۶۰ ۱۵۰ ۳۱۰- ۳۷۰ ۱۰۰ ۱۴۰- ۱۷۰ ۴۰۰	۳۵ ۲۳۰- ۴۵۰ ۱۶۰ ۲۳۰- ۳۱۰ ۱۵۰ ۱۹۰- ۲۵۰ ۱۰۰ ۱۴۰- ۱۷۰ ۴۰۰	۵۰ ۲۱۰۰- ۲۳۰۰۰ ۱۰۰ ۲۰۰- ۲۶۰۰۰ ۱۲۰ ۳۳۵- ۳۷۵ ۲۰۰ ۴۰۰- ۵۲۰
نوع سفید و درخششده	سفید	سفید - طلایی (ازرد)	سفید درخشان	سفید	نور سفید و درخششده
(کلوین)	درجه حرارت رنگ	۴۳۰۰-۵۹۰۰	۴۰۰۰-۲۱۰۵	۲۰۰۰-۲۰۵۰	۳۶۰۰-۴۰۰۰
شکل جباب	استوانه ای شفاف	پیضوی بوشش دار و شفاف	پیضوی بوشش دار (مات)	پیضوی بوشش دار (مات)	استوانه ای شفاف
استوانه شفاف لوله ای	لوله ای شفاف	پیضوی بوشش دار (مات)	پیضوی بوشش دار (مات)	پیضوی بوشش دار (مات)	

رله

۲-۱-۵ رله‌های زمانی: رله‌های زمانی در انواع

مختلف و با ساختمان‌های گوناگونی ساخته می‌شوند. در گذشته برای این که تعدادی لامپ را از چند نقطه روشن و خاموش کنند از کلید تبدیل، به همراه کلید صلبی، استفاده می‌کردند (مثلاً در راهروهای طویل و دارای خروجی‌های متعدد و یا در راه پله‌ی ساختمان‌های چندین طبقه). اما امروزه کلید صلبی کم‌تر ساخته می‌شود و در بازار موجود نیست. به جای آن در چنین مواردی از نوعی رله‌ی زمانی استفاده می‌شود که به آن «رله‌ی راه‌پله» می‌گویند. در مدار روشنایی راه‌پله با رله‌ی زمانی با فشار به یک شستی که به جای کلید به کار گرفته شده است، رله شروع به کار می‌کند و لامپ‌های راه‌پله روشن می‌شوند و پس از گذشت زمان معینی خاموش می‌شوند. بر روی رله‌های راه‌پله معمولاً دکمه‌ای وجود دارد که سه حالت خاموش، روشن دائم و روشن زمانی توسط آن انتخاب می‌شود. حالت خاموش برای روز است. حالت روشن دائم برای مواقعی از شب، که رفت و آمد زیاد است، استفاده می‌شود و حالت روشن زمانی برای اوقاتی از شب در نظر گرفته شده، که رفت و آمد کم است. در حالت روشن زمانی، رله پس از تحریک، لامپ‌ها را روشن می‌کند و به مدت زمان معینی که روی آن تنظیم شده است آن‌ها را روشن نگه می‌دارد. معمولاً زمان تنظیمی به گونه‌ای است که فرد پس از ورود به راه‌پله بتواند در روشنایی لامپ‌ها به در منزل برسد (شکل ۳۵-۵).

رله‌های زمانی خود دو نوع‌اند: ساده و تأخیری. معمولاً هر رله دارای کن tact هایی است که در شرایط عادی (تحریک نشده) باز یا بسته‌اند. زمانی که رله عمل می‌کند کن tact های باز آن بسته و کن tact های بسته‌ی آن باز می‌شود. به این ترتیب می‌توان با استفاده از این کن tact ها مداری را قطع و یا وصل کرد.


رله‌ی زمانی ساده: این رله پس از گذشت زمان تنظیم شده‌ی روی آن، ضمن تغییر حالت، عمل قطع یا وصل را انجام می‌دهد و تا زمانی که تحریک رله را قطع نکنیم در این حالت باقی می‌ماند. با قطع تحریک، رله به حالت اول خود بر می‌گردد. رله‌ی زمانی تأخیری: رله‌ی تأخیری به این صورت عمل می‌کند که وقتی آن را تحریک می‌کنیم بالا فاصله کن tact های آن

هرگاه از یک سیم بیچی، که دارای هسته‌ی آهنی است، جریان الکتریکی عبور کند هسته‌ی سیم بیچ آهن ربا می‌شود. از این خاصیت برای قطع و وصل مدارها استفاده می‌شود. جزئی که این عمل را انجام می‌دهد رله نامیده می‌شود. به طور کلی رله‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف - رله‌های ساده: رله‌های ساده دارای انواع بسیاری است، که به صورت یک فاز و سه فاز ساخته می‌شود. یکی از انواع رله‌های ساده «رله‌ی ضربه‌ای» است، که از آن در مدارات روشنایی استفاده می‌شود.

ب - رله‌های زمانی: رله‌های زمانی طوری ساخته شده‌اند که با تحریک آن‌ها توسط ولتاژ الکتریکی، پس از مدت زمان معینی، مدار را قطع یا وصل می‌کنند. مدت زمان قطع و وصل این رله‌ها متفاوت است. یکی از انواع رله‌های زمانی «رله‌ی راه‌پله» است.


۱-۱-۵ رله‌ی ضربه‌ای: معمولاً این رله‌ها با ولتاژ ۲۲۰ ولت کار می‌کنند. غالباً در داخل رله یک طرف بویین به یک طرف کن tact اتصال داده شده است. در این حالت تعداد ترمینال‌های خروجی رله سه عدد است. برای اتصال رله‌ی ضربه‌ای به مدار از شستی استارت استفاده می‌کنند (شکل ۳۴-۵).

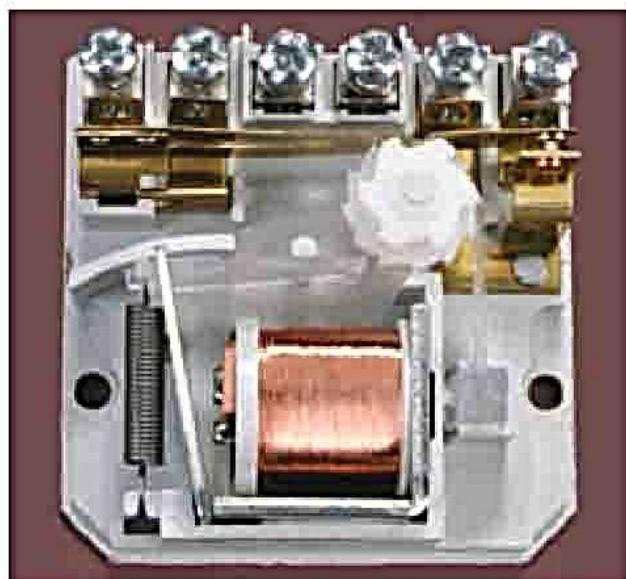

شکل ۳۴-۵ نمای داخلی رله‌ی ضربه‌ای




ب - مدار رله با علامت اختصاری

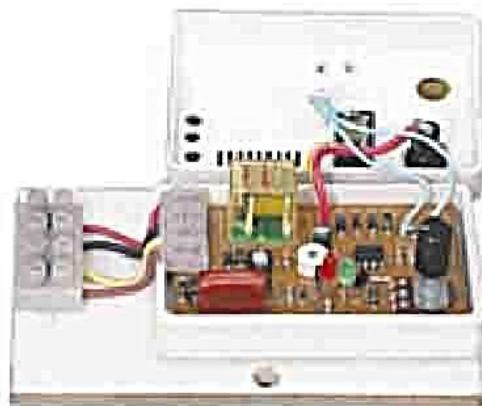


الف - اتصال داخلی رله

شکل ۵-۳۵ رله راه پله

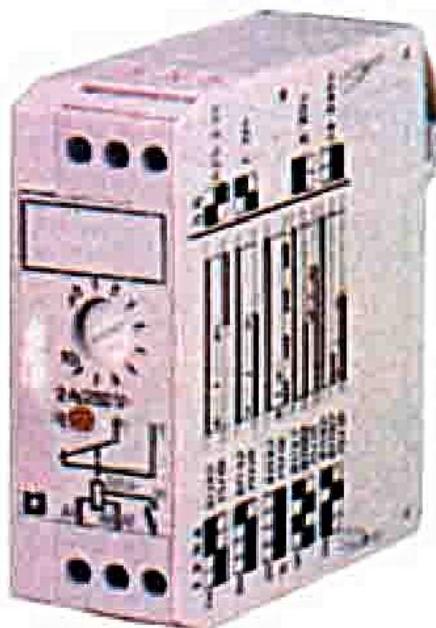

شکل ۵-۳۶ شمای ظاهری یک رله زمانی

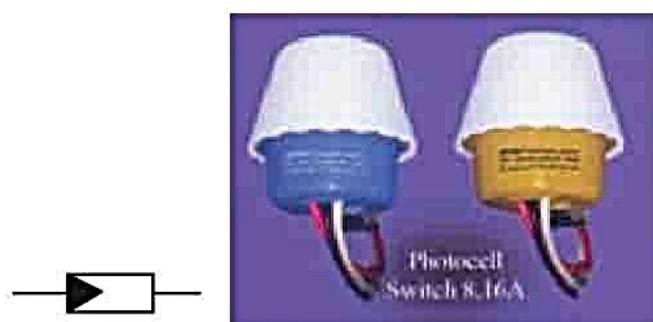تغییر حالت می‌دهند و مدار را وصل می‌کنند. سپس با گذشت زمان تنظیم شده مجدداً رله به حالت اول خود برمی‌گردد. به این ترتیب معلوم می‌شود که رله‌های راه‌پله از نوع رله‌های تأخیری هستند (شکل ۵-۳۶).




ب - علامت اختصاری

شکل ۵-۳۷ شمای ظاهری و علامت اختصاری فتوسل

۱۱-۵ فتوسل (رله نوری)

در این وسیله از یک مقاومت نوری (LDR) استفاده شده است. این مقاومت در اثر افزایش نور، مقاومتش کاهش می‌یابد (شکل ۵-۳۸). در نتیجه جریان عبوری از آن افزایش می‌یابد. این افزایش جریان می‌تواند یک رله بی‌متال و یا یک مدار الکترونیکی را تحریک کند. در نتیجه مدار توسط رله بی‌متال یا مدار الکترونیکی قطع می‌گردد. چنانچه نور کاهش یابد، مقاومت افزایش یافته و با کاهش جریان، رله مدار لامپ‌ها را وصل می‌کند.

در نوع دیگری از این نوع رله، کاهش مقاومت LDR باعث تحریک یک مدار الکترونیکی و در نتیجه وصل این مدار و روشن شدن لامپ می‌گردد.

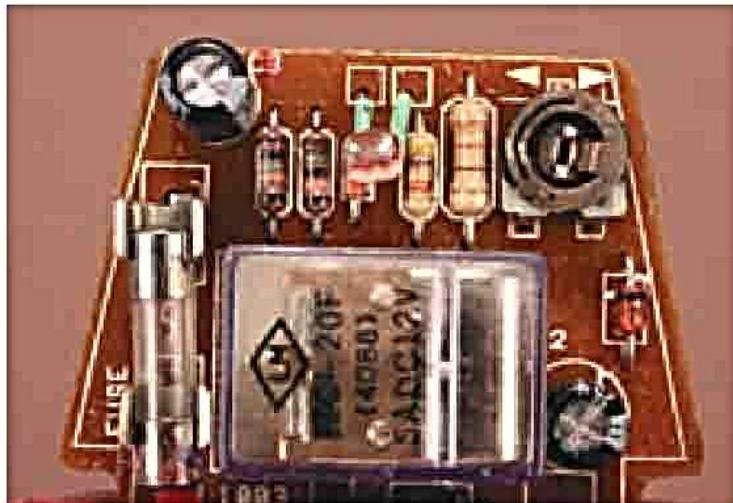

شکل ۵-۲۸ مقاومت نوری (LDR)

شکل ۵-۳۹ رلهٔ نوری الکترونیکی

۵-۱۲ دیمر

دیمر وسیله‌ای است که توسط آن می‌توان ولتاژ را تغییر داد و شدت نور لامپ را کم یا زیاد کرد. در این وسیله از یک جزء الکترونیکی به نام «ترایاک» استفاده شده است. در واقع ترایاک از عبور موج متناوب ولتاژ ورودی جلوگیری می‌کند. معمولاً دیمر به صورت سری با مصرف‌کننده قرار می‌گیرد و ولتاژ ورودی را کنترل می‌کند.

دیمر از نظر ظاهری شبیه به یک کلید معمولی است که دارای ترمینال‌های ورودی و خروجی است (شکل ۴-۵).

برای لوسترها چند شاخه از لامپ‌های کم مصرف ۱۰ وات استفاده کنید. دقت داشته باشید که از دیمر برای کنترل روشنایی لامپ‌های کم مصرف نمی‌توان استفاده کرد.



شکل ۴-۵ شما ظاهری و فنی دیمر

با نصب سیستم‌های کنترل روشنایی مانند رلهٔ راه پله، حسگرهای حضور افراد، دیمر و ... مصرف انرژی الکتریکی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌باید.

۱۳-۵ سنسور حضور افراد




شکل ۱۴-۵ شکل ظاهری سنسور حضور افراد (PIR)

یکی از لوازم بسیار مفید که می‌تواند نقش بسیار مفیدی را در راهاندازی مدارات روشنایی به صورت اتوماتیک داشته باشد سنسور حضور افراد^(۱) است. این سنسور در صورت حضور اشخاص در محلی، از طریق دریافت امواج مادون قرمز حاصل از بدن شخص، مدار الکترونیکی و رله مرتبط با آن را فعال کرده و در نتیجه با بستن کنکات‌های رله، امکان روشن شدن لامپ‌ها را میسر می‌سازد. برروی این سنسور، مقاومت‌های متغیری وجود دارد که می‌توان فاصله حضور شخص و همچنین نور موجود در محیط را برای وصل سنسور تنظیم کرد.



شکل ۱۴-۶ اجزای داخلی (PIR)

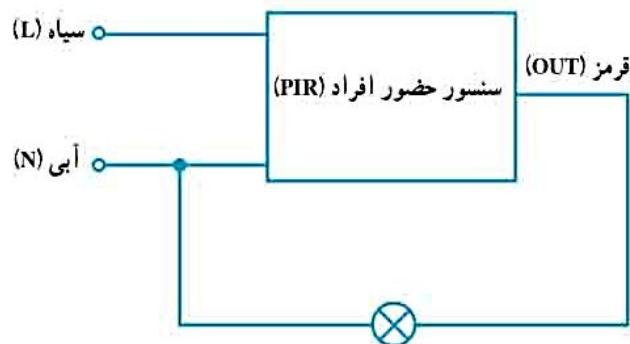


شکل ۱۴-۷ مدار الکتریکی سنسور حضور افراد

۱-۶ انواع نقشه‌های مدارهای الکتریکی

سیم‌های موازی به وسیله‌ی رسم خطوط کوتاه مایل روی قسمت‌های مختلف مشخص می‌شود. اگر تعداد سیم‌های موازی ۳ یا بیش‌تر شود، می‌توان تعداد سیم‌ها را با عدد نشان داد. می‌توان گفت، شمای فنی لوله‌های سیم‌کشی رابط بین اجزای مدار را نشان می‌دهد و تعداد سیم‌هایی را که از داخل لوله می‌گذرد مشخص می‌کند (شکل ۱-۶).


مدارهای الکتریکی را به صورت‌های مختلفی رسم می‌کنند. مهم‌ترین آن‌ها شمای «فنی»، «حقیقی» و «مسیر جریان» به شرح زیرند:

الف - شمای فنی (نقشه‌ی تک خطی مدار): شمای فنی، نمای ساده‌ی یک خطی است که طرز اتصال قسمت‌های اصلی مدار را، بدون سیم‌های کمکی، نشان می‌دهد. تعداد

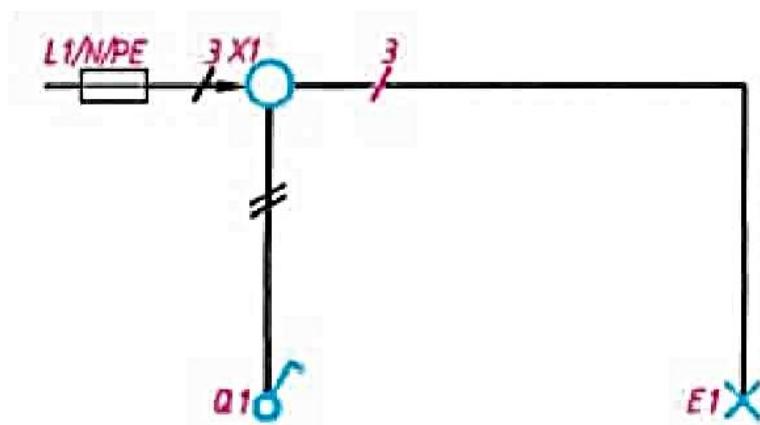

شکل ۱-۶ شمای فنی


ب - شمای حقیقی: شمای حقیقی، نقشه‌ی عملی است و تا حدودی محل واقعی قرارگرفتن اجزای مدار به کار می‌رود و برای نشان دادن طریقه‌ی اتصال کلیه‌ی سیم‌های رابط به کلیدها (شکل ۶-۶).

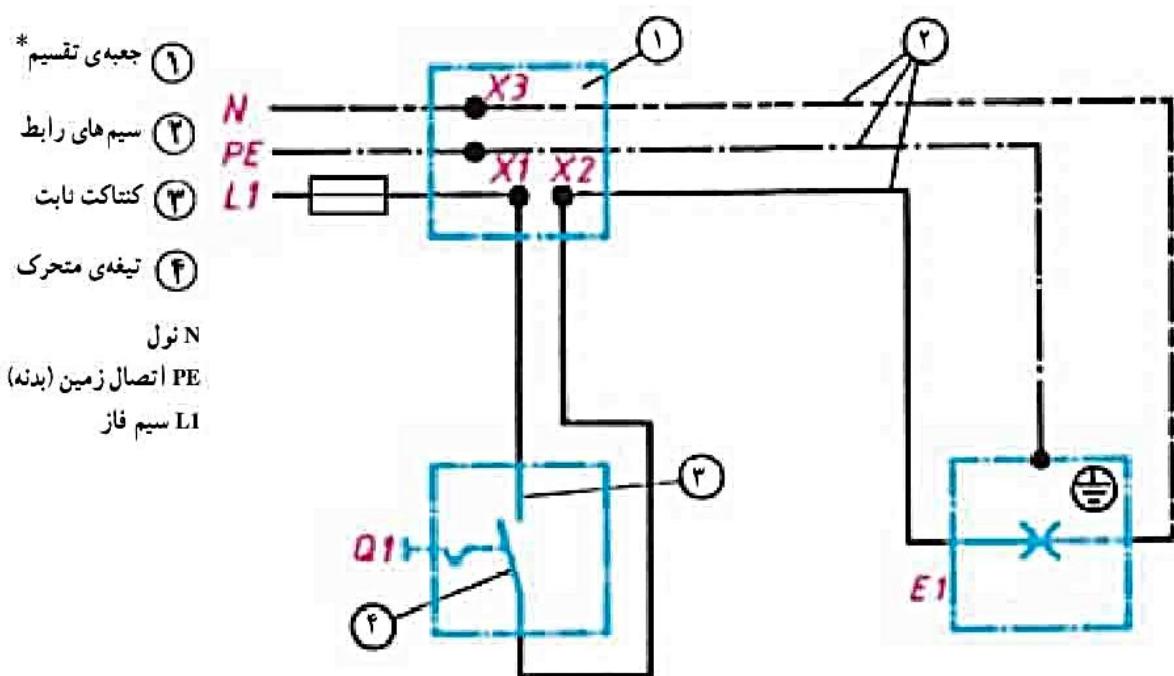

شکل ۶-۶ شمای حقیقی

ج - شمای مسیر جریان: این شما، مسیر عبور جریان

را از مدار به طور ساده نشان می‌دهد (شکل ۶-۳).

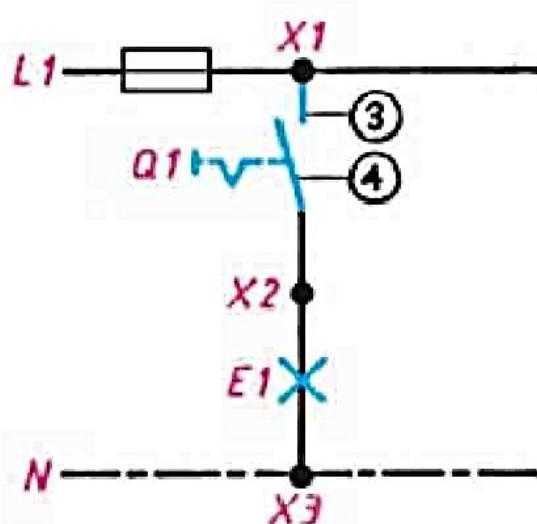

شکل ۶-۳ شمای مسیر جریان

* پریزها، جعبه‌های تقسیم و اتصالات داخل آن‌ها را می‌توان با حرف X و یک اندیس عددی نشان داد ولی در اغلب نقشه‌ها، جعبه‌ی تقسیم را با علامت استاندارد نشان می‌دهند و برای جلوگیری از شلوغی نقشه از گذاشتن حروف روی جعبه و اتصالات داخلی آن خودداری می‌کنند.

۶- علامت الکتریکی

گردنده تا اگر نقشه‌ای را ملاحظه کردند بتوانند دیدگاه نقشه کش را استنباط کنند و به کار ببرند.








در جداول زیر علامت الکتریکی استاندارد آمده است. هر برکار باید اطلاعات کافی از جداول و طرز استفاده از آن را بداند.


برای این که نقشه‌ها در تمام نقاط دنیا یک‌نواخت باشند و یک مفهوم را به بیننده برسانند باید با علامت الکتریکی مورد قبول تمام کشورها همراه شوند و تمام برکاران نیز با آن علامت آشنا شوند.

جدول ۱-۶ علامت الکتریکی


علامت الکتریکی	نام وسیله	علامت الکتریکی	نام وسیله
	لامپ سیگنال		زنگ از نوع چکشی
	لامپ رشته‌ای		بی‌زر، ویراتور
	زنگ اخبار		درباز کن
	لامپ فلورسنت		دهنی (میکروفون)
	سیم زیرکار		گوشی
	سیم عایق شده در لوله‌ی عایق (نوع لوله را نیز می‌توان ذکر کرد)		بلندگو
	جعبه تقسیم		آلام (بوق)
	ماشین لباس‌شویی		پخاری برقی
	ماشین ظرف‌شویی		عضو - AND
	اجاق برقی		هادی (سیم) فاز به طور کلی
	آب گرم کن		هادی ویژه، مثلاً سیم نول
	پریز دوبل با کنتاکت محافظ		سیم محافظ، مثلاً برای زمین کردن، نول کردن یا اتصال حفاظتی
	پریز سه‌فاز با کنتاکت محافظ		سیم سیگنال
	سیم روکار		سیم تلفن
	بادیزن، ونتیلاتور		فوز، به طور کلی
	موتور		لامپ احتیاط
	یخچال		چراغ خطر
	فریزر		لامپ قابل قطع
	فیوز		لامپ با لامپ احتیاط اضافی (لامپ دو کنتاکت)

جدول ۲-۶ علامت الکتریکی

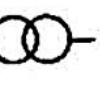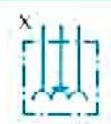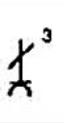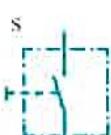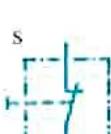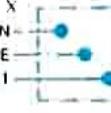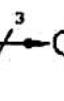
شماره حقیقی	شماره فنی	نام وسیله	شماره حقیقی	شماره فنی	نام وسیله
 		کلید بک پل			کلید تبدیل
					کلید صلبی
		کلید گروهی			رله، کنتاکتور
		کلید دوپل			رلهی جریان ضربه‌ای
		لامپ رشته‌ای با بدنه‌ی زمین (حافظت شده)			رلهی زمانی
		لامپ با دو مسیر جریان و تعداد لامپ‌های هر مسیر جریان (اینجا یک لامپ و دو لامپ)			ترانسفورماتور
		بریز با کنتاکت محافظه (بریز شوکو) (یک تایی)			تکمه‌ی فشاری با کنتاکت کار (معمولًاً باز) (شستی استارت)
		لامپ با کلید			تکمه‌ی فشاری با کنتاکت استراحت (معمولًاً بسته) (شستی استاب)
		اشعب یا جعبه‌ی تقسیم با تغذیه از سمت چپ			

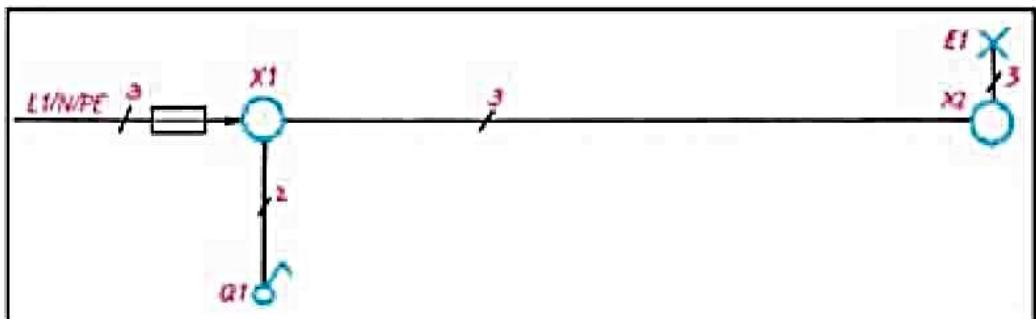

شما فنی (اتصال یک پل)

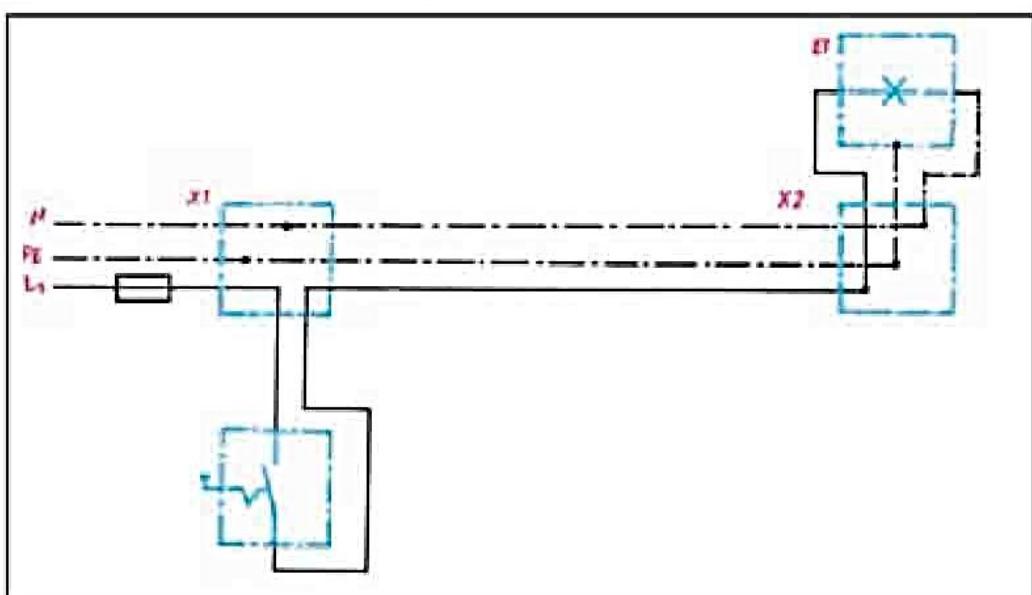

شما حقیقی (اتصال یک پل)

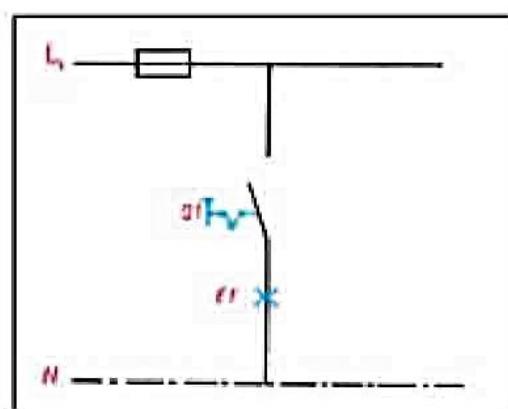

شما مسیر جریان (اتصال یک پل)

شکل ۹-۶ انواع شما مدار کلید یک پل

۷-۶ مدار الکتریکی کلید دوپل

شبکه متصل می‌نماییم.


چنان‌چه تعداد لامپ‌ها بیش‌تر از دو تا باشند، سریعچ‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند، به طوری که در هر دسته دو یا چند سریعچ باهم موازی باشند. در این صورت سیم برگشت و هم‌چنین سیم نول به نقطه‌ی اتصال مشترک سریعچ‌ها وصل می‌شوند.

شکل ۶-۱۳ شمای فنی، حقیقی و مسیر جریان این مدار را نشان می‌دهد.


طریقه‌ی اتصال: سیم فاز را بعد از عبور از فیوز، به طریقی که قبلاً توضیح داده شد، به تقسیم می‌بریم و از آن‌جا به پیچ مشترک کلید دوپل، که معمولاً به رنگ قرمز یا با حرف P مشخص گردیده است، وصل می‌کنیم. از دو پیچ غیرمشترک کلید، دو سیم به نام سیم‌های برگشت فاز به ته دو سریعچ می‌بریم و به آن وصل می‌کنیم. سریعچ‌ها را از بدنه به‌طور مستقیم به نول را نشان می‌دهد.

کاربرد

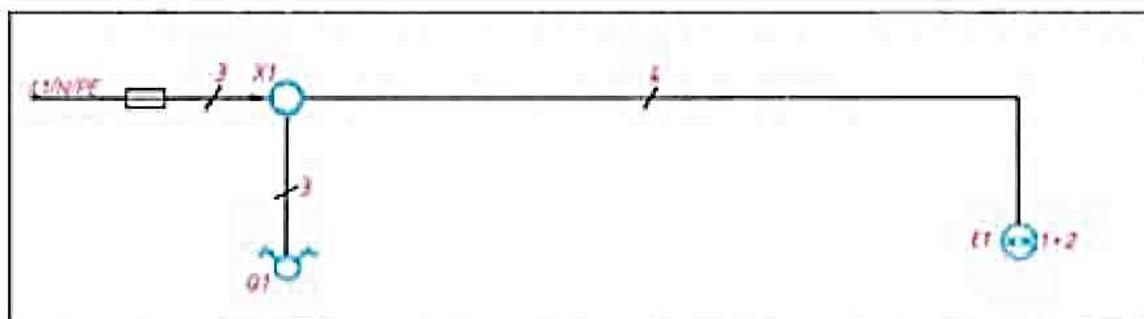
این مدار در محل‌هایی که دو دسته لامپ در کنار هم وجود دارد به کار می‌رود. مانند اتاق‌های بزرگ که بیش از یک لامپ و یا لوستر دارند که باید در یک زمان یک دسته و زمان دیگر دسته‌ی دیگری از لامپ‌ها و در موقع دیگر هر دو دسته لامپ‌ها روشن شوند.



شمای فنی مدار کلید دوپل

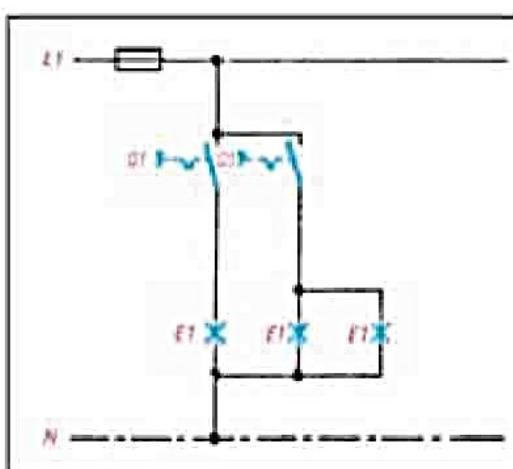

شمای مسیر جریان مدار کلید دوپل

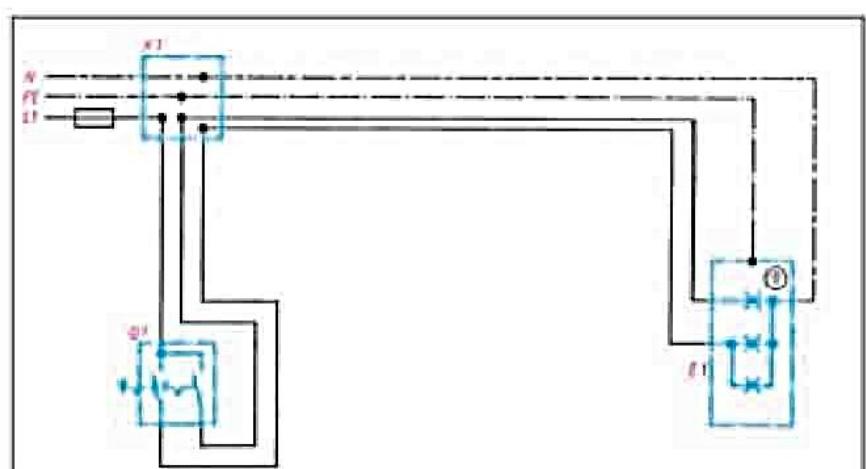

شمای حقیقی مدار کلید دوپل

شکل ۶-۱۳ انواع شمای مدار کلید دوپل


۶-۸ مدار الکتریکی کلید تبدیل

طریقه‌ی اتصال: سیم فاز، بعد از عبور از فیوز، به پیچ مشترک یکی از کلیدها وصل می‌شود. از دو پیچ غیرمشترک کلید تبدیل، دو سیم برگشت به دو پیچ غیرمشترک کلید تبدیل دوم می‌رود. از پیچ مشترک کلید دوم یک سیم به طرف ته سریپ بردۀ می‌شود و سیم نول به طور مستقیم به طرف دوم سریپ لامپ متصل می‌شود.

شکل ۶-۱۷ شما فنی، حقیقی و مسیر جریان این مدار را نشان می‌دهد.

کاربرد

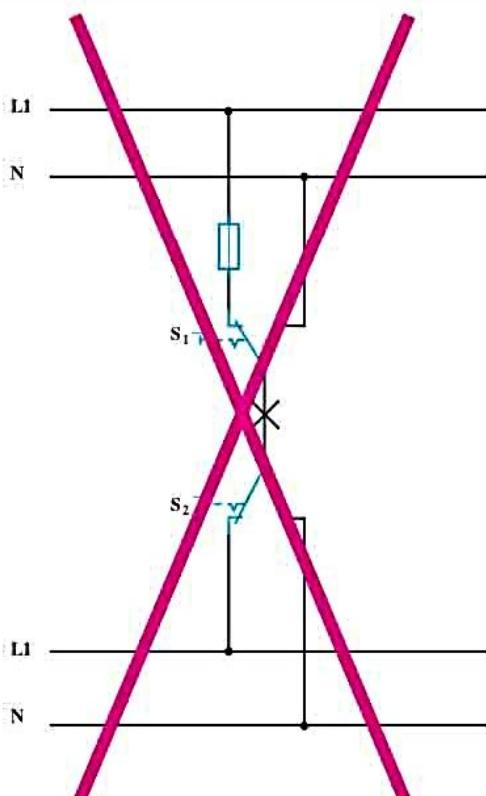
این مدار برای خاموش و روشن کردن یک لامپ یا یک گروه لامپ از دو نقطه مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولاً برای راهروها، راهیله‌ها و سالن‌های بزرگ که خروجی‌های مختلف دارند و نیز هال و احدهای مسکونی استفاده می‌شود.




نکته ایمنی

ممکن است در محیط کار با نوعی اتصال تبدیل مواجه شوید در این روش علی‌رغم این‌که در مصرف سیم صرفه‌جویی می‌شود اما به هیچ عنوان ایمن، علمی و فنی نیست. و مراجع ذی‌صلاح استفاده از این اتصال را قانونی نمی‌دانند (مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۳)

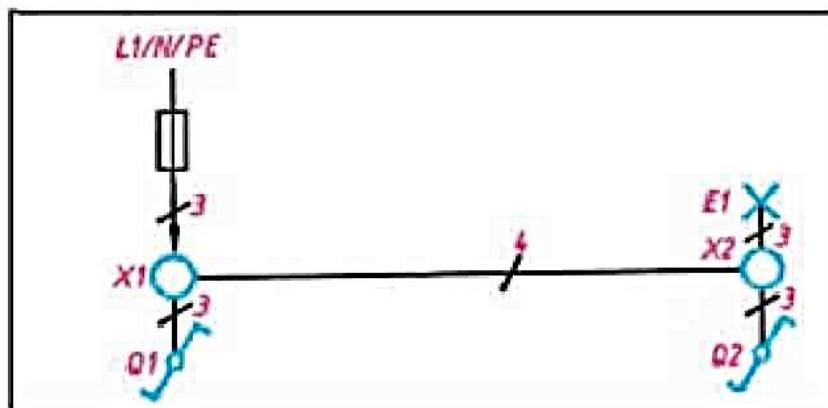
(در این روش سیم فاز و نول به ترمینال‌های غیرمشترک دو کلید متصل شده و ترمینال‌های مشترک این دو کلید به دو سر لامپ اتصال داده می‌شود) (شکل ۶-۱۸).



شماي تک خطی کلید تبدیل

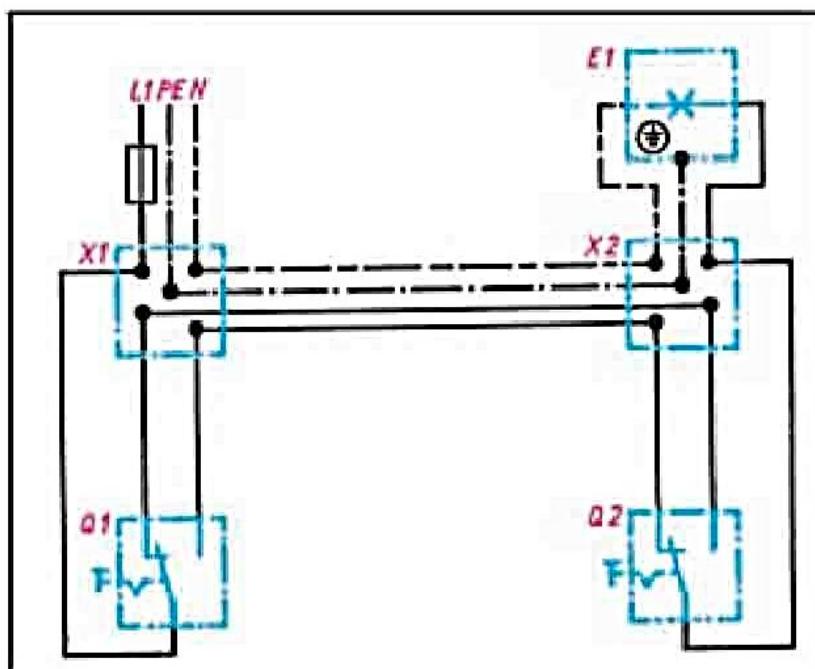


شماي حقيقی کلید تبدیل

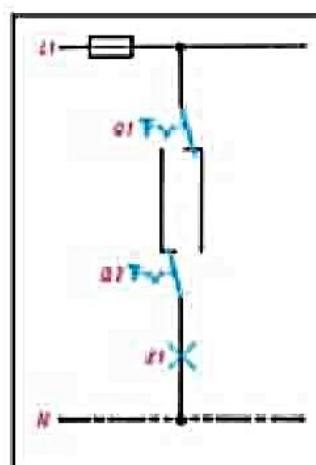

شماي مسیر جریان کلید تبدیل

شکل ۱۷-۶ انواع شماي مدار کلید تبدیل

اجرای سیم کشی کلید تبدیل و صلیبی با یک لامپ

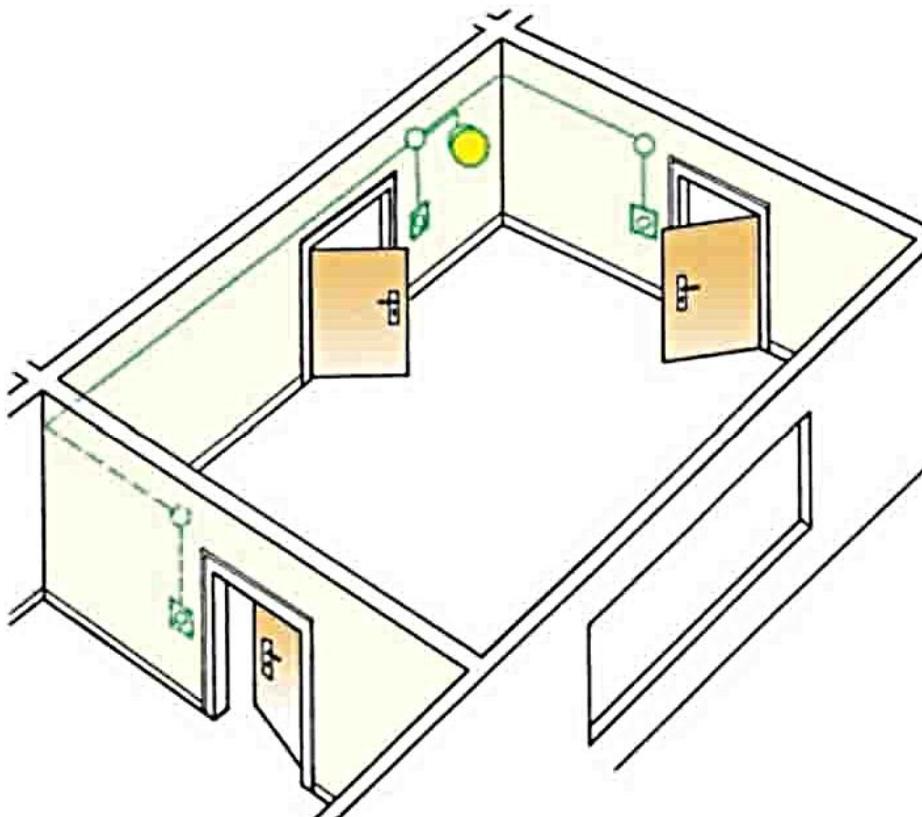

شکل ۶-۲۱


امروزه کلید صلیبی کاربردی ندارد و به جای آن از رله راه پله استفاده می شود. در صورتی که کلید صلیبی در اختیار دارید می توانید فقط به عنوان یک تجربه آن را انجام دهید و چنانچه کلید صلیبی موجود نیست به جای آن از نوع دیگر رله راه پله استفاده کنید.

کلید صلیبی: از این کلید در جاهایی استفاده می شود که بخواهند یک یا چند لامپ را از چند نقطه (بیش از دو نقطه) روشن و خاموش کنند. برای این کار، باید در ابتداء و انتهای مدار یک کلید تبدیل و بین آنها

یک یا چند کلید صلیبی قرار داد.


طرز اتصال به این ترتیب است که از دو پیچ کلید صلیبی به دو سر یک کلید تبدیل و از دو پیچ دیگر به کلید تبدیل بعدی وصل می کنیم. معمولاً دو پیچ کلید صلیبی را برای ورودی و دو پیچ دیگر را برای خروجی در نظر می گیرند که در هیچ شرایطی این پیچ ها به هم ارتباط نداشته باشند. این دو پیچ را می توان به وسیله اهم تر تشخیص داد. سپس یک مشترک کلید تبدیل را به فاز و از مشترک کلید تبدیل بعدی به لامپ وصل می کنیم.

دو نوع کلید صلیبی موازی و متقاطع وجود دارد که عملکرد آن ها یکی است؛ ولی از نظر ساختمان و سیم کشی با یکدیگر تفاوت دارند. در نوع متقاطع دو سیم ورودی به دو پیچ کلید که در یک امتداد هستند، وارد می گردد و از دو پیچ دیگر که آنها نیز در یک امتداد هستند، دو سیم خروجی گرفته می شود. شکل ۵-۵ طرز اتصال این کلید را در دو حالت نشان می دهد.

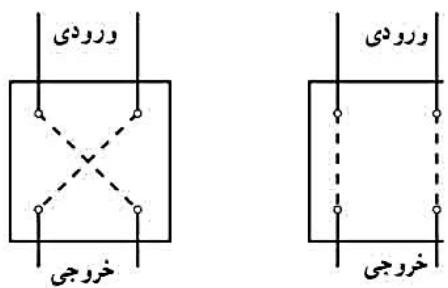


شکل ۵-۵ - شمای حقیقی کلید صلیبی متقاطع

در نوع موازی دو سیم ورودی به صورت ضربدری وارد شده و دو سیم خروجی نیز به صورت ضربدری خارج می‌شوند. شکل ۶-۵ طرز اتصال این کلید را نشان می‌دهد.

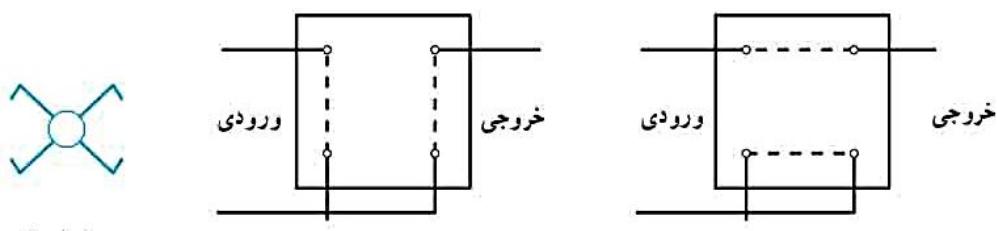

شکل ۶-۵ - شمای فنی و حقیقی کلید صلیبی موازی

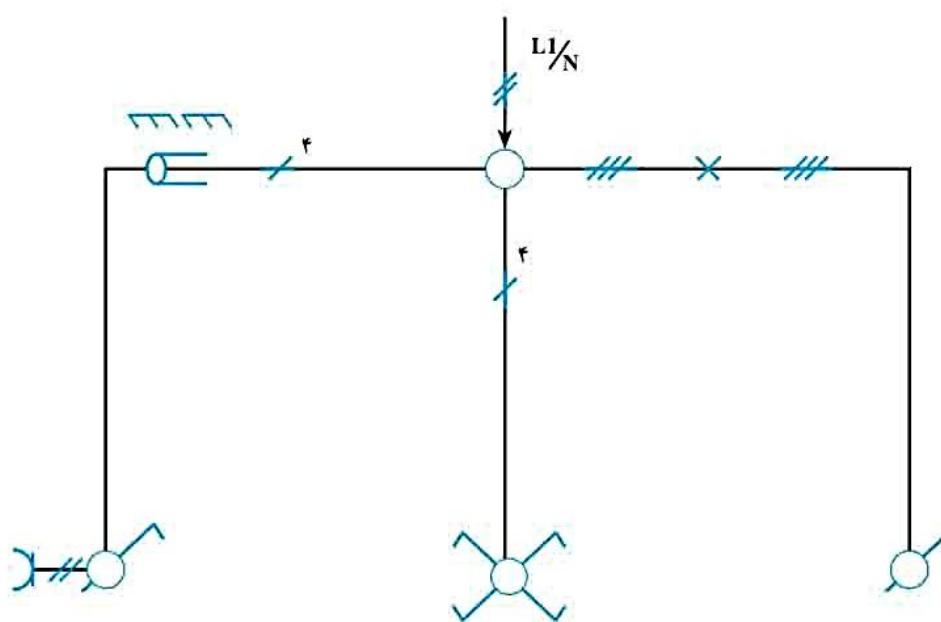



شکل ۷-۵ - شمای فنی مدار صلیبی

۶-۶ مدار الکتریکی لامپ فلورسنت

به علت خاصیت خودالقایی سلف (چُک لامپ مهتابی M) ولتاژ لحظه‌ای زیادی (حدود ۷۵۰ تا ۱۶۰۰ ولت) تولید می‌شود که این ولتاژ، بخار جیوه‌ی داخل لامپ را یونیزه می‌کند و جریان در داخل لامپ برقرار می‌شود. عبور جریان از داخل لامپ سبب برخورد الکترون‌ها به جدار داخلی لامپ می‌شود. چون داخل لامپ از مواد فلورسانس پوشیده شده است، برخورد الکترون‌ها به آن باعث تولید نور می‌شود. در این حالت جریان لامپ زیاد می‌شود و ولتاژ اضافی آن در دوسر چُک افت می‌کند. چون ولتاژ دوسر استارتر کم می‌شود گاز داخل آن یونیزه نمی‌شود و جریانی از بی‌متال عبور نمی‌کند. در نتیجه، از این لحظه به بعد بی‌متال نقشی در مدار نخواهد داشت.

مدار لامپ فلورسنت به صورت شکل ۶-۲۴ بسته می‌شود و طرز کار آن به شرح زیر است:

موقعی که کلید Q_1 را وصل می‌کنیم بین دو الکترود استارتر (b,a) ۲۲۰ ولت اختلاف سطح به وجود می‌آید و این اختلاف سطح گاز نتون داخل استارتر را یونیزه کرده و سبب می‌شود از آن جریان عبور کند. در اثر عبور جریان، تیغه‌ی بی‌متال L ضمن گرم شدن خم می‌شود و به الکترود دیگر می‌چسبد. در این حالت در رشته‌های فلزی لامپ که آن را فیلامان می‌نامند (F_1 و F_2) و در مسیر استارتر و چُک قرار گرفته‌اند جریان برقرار می‌شود و آن‌ها سرخ می‌کند. در اثر سرخ شدن فیلامان‌ها، الکترون‌های سطحی فیلامان، ضمن پرتاب شدن از آن باعث یونیزه شدن گازهای اطراف خود می‌شوند. هم‌چنین به علت چسبیدن تیغه‌های بی‌متال استارتر، در دو سر آن حالت اتصال کوتاه به وجود می‌آید و دیگر ولتاژ ۲۲۰ ولت در دوسر آن وجود ندارد و این ولتاژ به صفر نزدیک می‌شود. در این حالت، گاز نتون داخل استارتر دیگر یونیزه نمی‌شود. در نتیجه تیغه‌های بی‌متال ضمن سرد شدن سبب قطع آن می‌شود. در لحظه‌ی قطع استارتر،

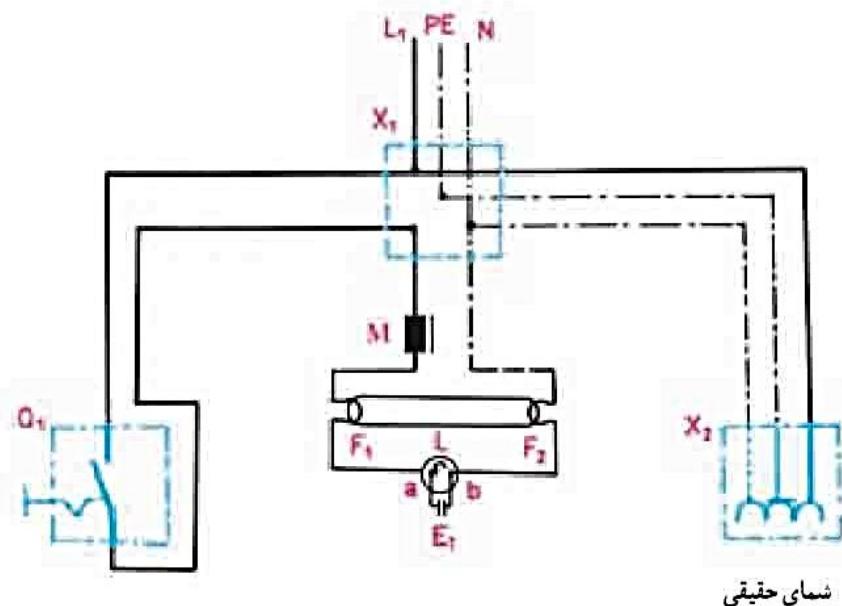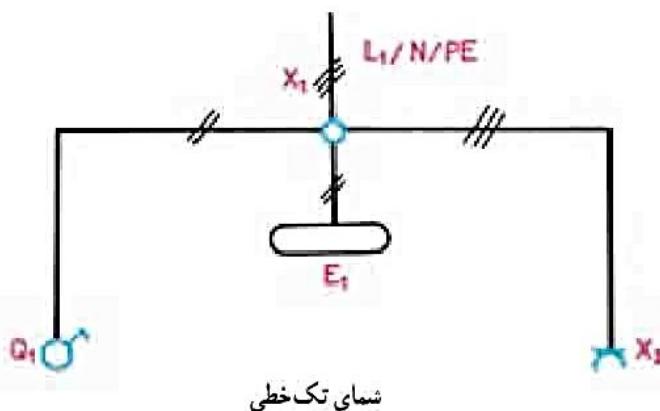

شکل ۶-۲۴ مدار لامپ فلورسنت با کلید یک‌بل و پریز شوکو

مدار الکتریکی رله‌ی راه‌پله

هنگام روشنایی به طور موقت عمل کرده، لامپ‌ها روشن می‌شود و پس از طی زمان تنظیمی خاموش می‌گردد. برای روشنایی دائم، در طول شب دکمه را روی حالت دائم قرار می‌دهیم و به این ترتیب از طریق کنتاکت داخلی رله، جریان به طور مستقیم به لامپ‌ها می‌رسد و آن‌ها را روشن نگاه می‌دارد. رله‌های از این‌نوع مختلف ساخته می‌شوند؛ مانند رله زمانی، موتوری، حرارتی، مغناطیسی و الکترونیکی. شکل ۸-۵ رله را به صورت‌های زیر نشان می‌دهند.

رله راه‌پله: از این رله برای روشنایی راه‌پله استفاده می‌شود. طرز کار رله بین صورت است که با فشار دادن به شستی، رله شروع به کار می‌کند و لامپ‌های راه‌پله روشن و پس از زمان تنظیمی خاموش می‌شود. بعضی از رله‌های راه‌پله دارای دکمه‌ای است که سه حالت خاموش، روشن زمانی و روشن دائم به وسیله آن انتخاب می‌گردد. در حالت خاموش، رله عمل نخواهد کرد. این حالت برای روز در نظر گرفته می‌شود. ممکن است بر حسب ارتفاع ساختمن، رله دارای دو زمان مختلف باشد که با زدن شستی‌ها، در



شکل ۸-۵— انواع رله

بازگشت فاز را به ته سریچ‌های لامپ متصل می‌کنیم. هرگاه کلید در حالت یک باشد با فشار دادن هریک از شستی‌ها، لامپ‌ها برای زمان تنظیمی روشن می‌مانند و بعد از گذشت آن زمان، مدار قطع می‌شود. برای این که بتوانیم به طور دائم لامپ‌ها را روشن نگه داریم سیمی از پیچ شماره‌ی دو می‌گیریم و به ته سریچ‌ها می‌بریم.

شکل ۸-۶ شماتی فنی، حقیقی و مسیر جریان این مدار را نشان می‌دهد.


کاربرد: این مدار برای خاموش و روشن کردن لامپ راه‌پله‌ها از چندین نقطه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

طریقه‌ی اتصال: چون رله‌ی راه‌پله دارای یک کلید سه‌وضعیتی و یک رله (سیم‌پیچ) و کنتاکت (کلید) وصل است باید به صورت زیر عمل کرد :


سیم فاز به مشترک کلید سه‌وضعیتی وصل می‌شود و از پیچ شماره‌ی یک سیمی به شستی‌ها برده می‌شود. برگشت شستی‌های رله (سیم‌پیچ) متصل می‌کنیم و طرف دیگر سیم‌پیچ را به سیم نول وصل می‌کنیم.

از همان نقطه‌ی شماره‌ی یک به کلید اتصال دهنده‌ی رله می‌بریم (این عمل معمولاً در داخل کلید انجام شده است) و

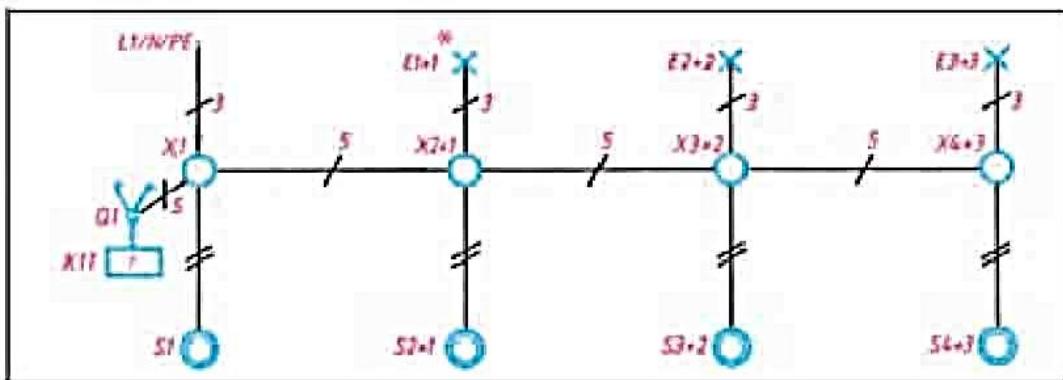
تذکر: باید توجه داشت که کارخانه‌ی سازنده‌ی رله‌ی راه‌پله، راهنمای اتصال آن را، روی بدنه‌ی آن نصب می‌کند.
بنابراین موقع سیم کشی، باید به نقشه‌ی آن توجه کرد.



شماي تکخطی رله‌ی راه‌پله

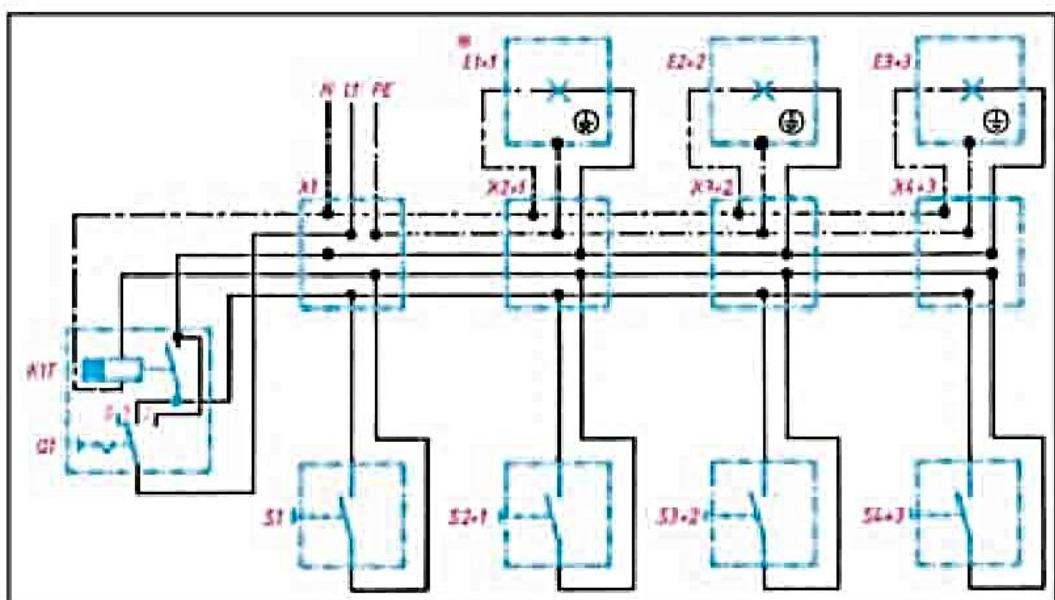

شماي حقیقی رله‌ی راه‌پله

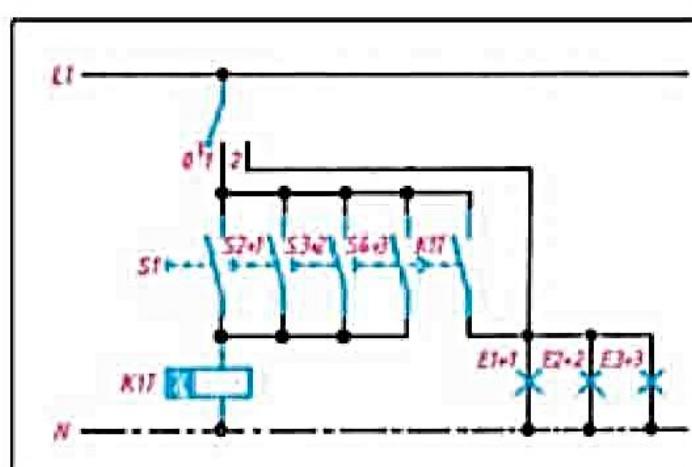

شماي مسیر جریان رله‌ی راه‌پله


شکل ۶-۳۱ انواع نقشه‌های مدار کلید راه‌پله

* این شماره تسانگر طبقات ساختمان است و ارتباط بین تجهیزات موجود در یک طبقه (کلید، لامپ و ...) را نشان می‌دهد.

اجرای سیم کشی روشنایی راه پله توسط رله زمانی

موضوع:

روشن کردن لامپ های راه پله ای ساختمان توسط شستی های نصب شده کنار در آپارتمان و رله زمانی. لامپ ها پس از تأخیر زمانی به طور اتوماتیک توسط رله قطع می شود.

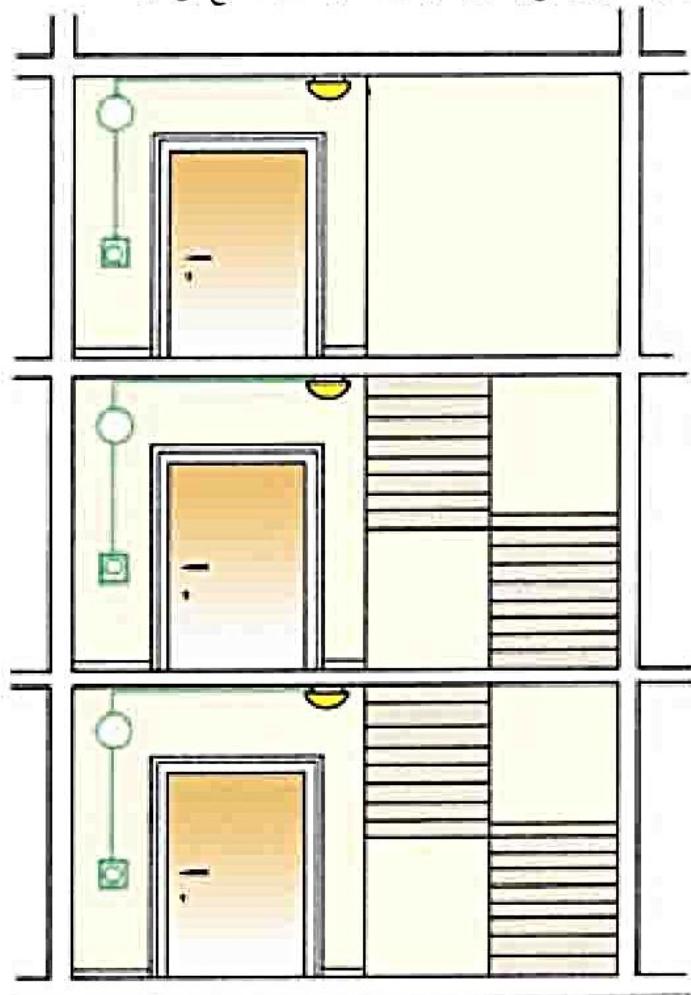

شکل ۶-۳۲

مدار الکتریکی رله‌ی ضربه‌ای

به سریچ‌ها داده می‌شود و طرف دیگر سریچ‌ها به سیم نول وصل می‌گردد. شکل ۱۰-۵ مسیر جریان یک رله ضربه‌ای را نشان می‌دهد.

کار عملی: شمای فنی داده شده شکل ۱۱-۵ روش‌نای چراغ‌های یک راهرو را نشان می‌دهد که از دو نقطه توسط رله ضربه‌ای روشن و خاموش می‌شود. شمای حقیقی آن را رسم کرده پس از تأیید آن را اجرا کنید.


آن را به ته لامپ می‌بریم (سریچ). ترمینال دیگر سریچ توسط سیمی به طور مستقیم به نول متصل می‌شود (شکل ۱۱-۳۵). شکل ۱۱-۶ شمای فنی، حقیقی و مسیر جریان این مدار را نشان می‌دهد.

رله ضربه‌ای: از رله ضربه‌ای در محل‌های استفاده می‌شود که بخواهیم یک یا چند لامپ را از چند نقطه روشن و خاموش کنیم. در واقع کلید ضربه‌ای کار کلید صلیبی را انجام می‌دهد. طرز سیم‌کشی این رله به این صورت است که ابتدا سیم نول به شستی‌های مورد نیاز برای قطع و وصل وارد می‌شود و برگشت همه شستی‌ها به بوبین رله اتصال می‌یابد. یک سیم به طور مستقیم به پیچ مشترک رله و از همان پیچ اشعاعی به سر دیگر بوبین رله وصل می‌شود. برگشت سیم فاز از طریق رله


طریقه‌ی اتصال: بعد از اتصال فاز به شستی‌ها، سیم بازگشت همه‌ی آن‌ها به بوبین رله وصل می‌شود و طرف دوم سیم پیچ رله مستقیماً به نول اتصال پیدا می‌کند. در ضمن سیمی را از فاز به یکی از پیچ‌های کلید رله اتصال می‌دهیم و بازگشت

کاربرد

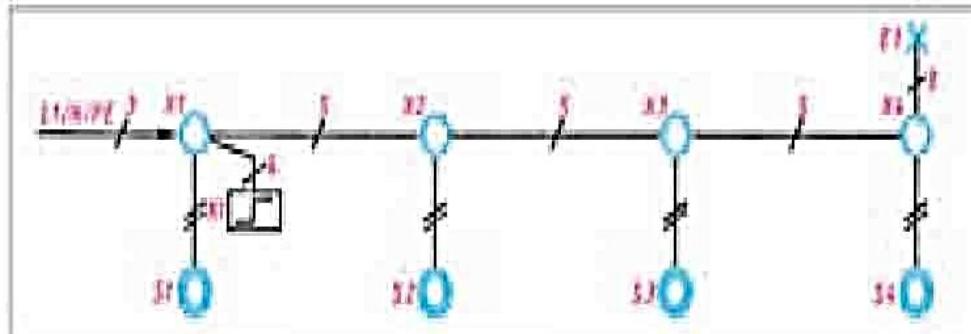
این مدار نیز برای راه‌پله‌ها و محل‌های مورد استفاده قرار می‌گیرد که مصرف کننده باید از چندین محل خاموش و روشن عبور کند؛ بدون این که زمان مطرح باشد؛ یعنی به طور خودکار مدار قطع نشود.



شمای تکخطی (اتصال ضربه‌ی جریان)

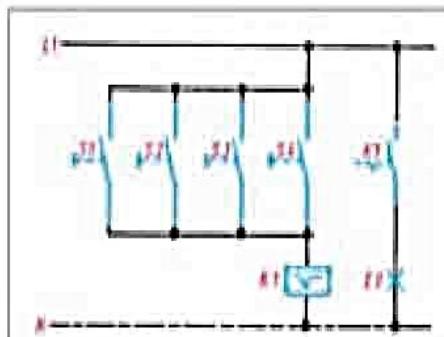


شمای مسیر جریان (اتصال ضربه‌ی جریان)

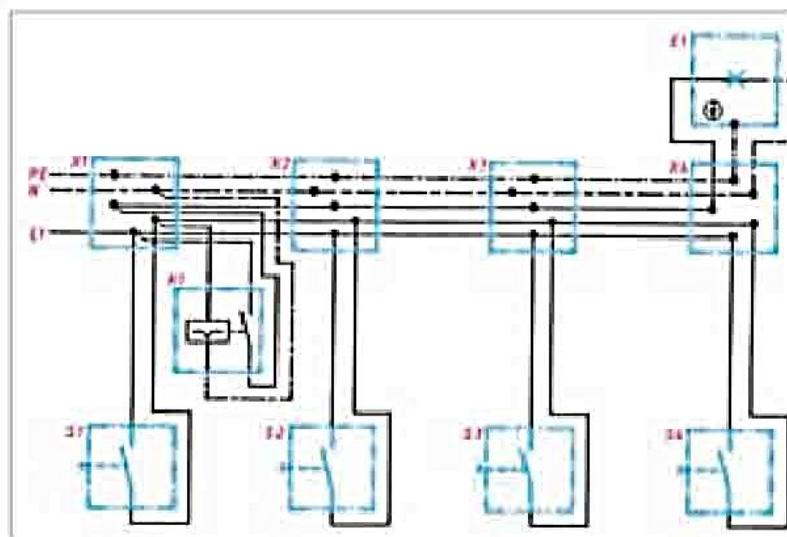

شمای حقیقی (اتصال ضربه‌ی جریان)

شکل ۳۵-۶ انواع شمای مدار رله‌ی ضربه‌ای

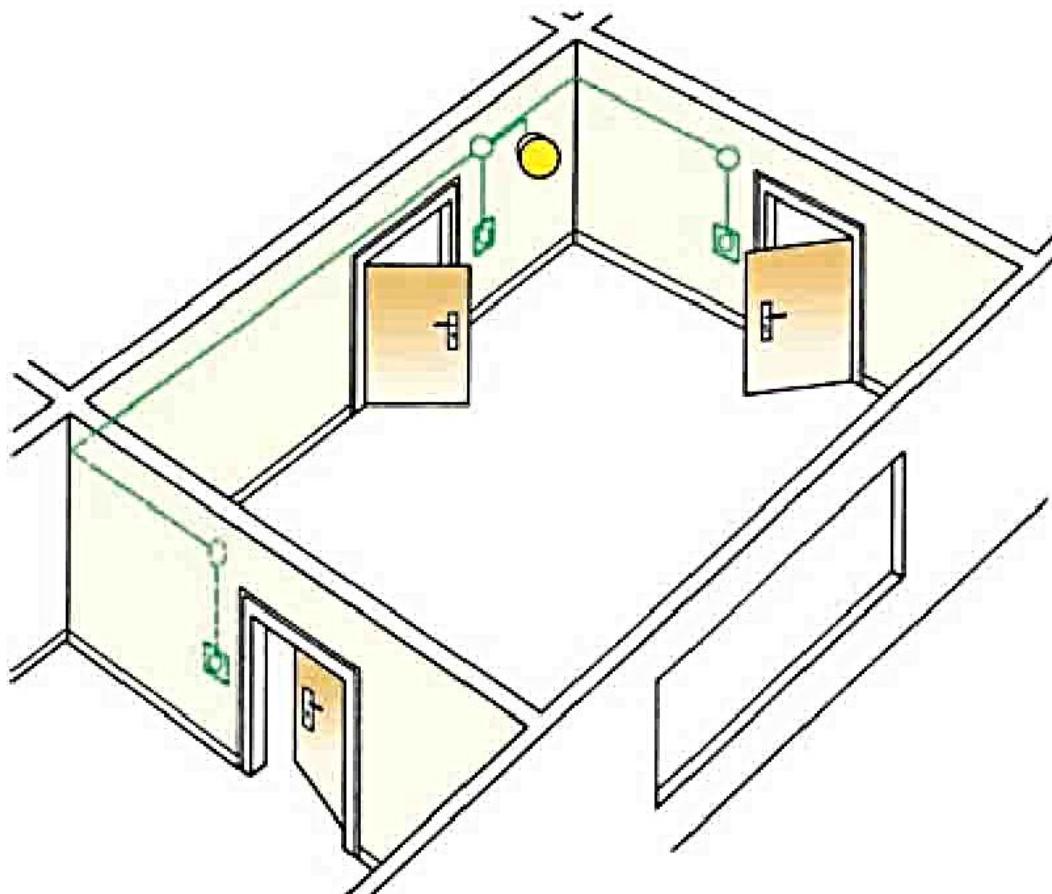


شکل ۳۶

کردن دور کولر) برده می‌شود. (این عمل معمولاً در خود کلید انجام گرفته است). از دو پیچ غیرمشترک کلید تبدیل، به موتور کولر سیم کشی می‌کنیم و یکی را به Hi (تند) و دیگری را به LO (کند) وصل می‌کنیم و Com (مشترک) موتور کولر را به سیم نول اتصال می‌دهیم.

شکل ۳۹-۶ شماتی حقيقی این مدار را نشان می‌دهد.

۱۲-۶ مدار الکتریکی سیم کشی کولر آبی

طریقه‌ی اتصال: فاز را به پیچ کلید یک‌بل روشن و خاموش می‌بریم و از همان محل به کلید یک‌بل پمپ اتصال می‌دهیم. از پیچ دیگر کلید پمپ، سیمی به پمپ کولر می‌بریم و طرف دیگر پمپ کولر را به سیم نول وصل می‌کنیم. برگشت فاز از کلید روشن و خاموش به مشترک کلید تبدیل (جهت تند و کند

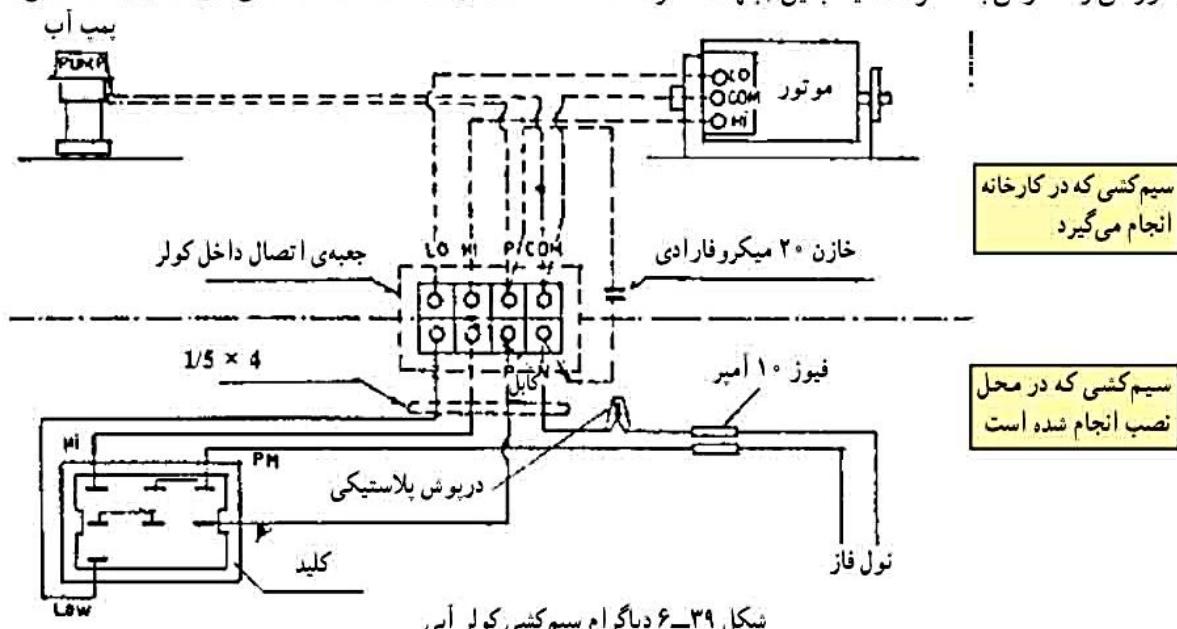

شکل ۳۹-۶ دیاگرام سیم کشی کولر آبی

نکات مهم اجرای سیم کشی مدار الکتریکی کولر آبی: و نصب شود.

- برای اتصال سیم‌ها به کلید کولر از نقشه‌ی کلید، که توسط کارخانه سازنده داده می‌شود استفاده کنید.
- برای ارتباط الکتریکی کلید کولر به جعبه‌ی ترمینال کولر از کابل چهارrstههای $4 \times 1/5$ ، که مقطع هر رشته‌ی آن $1/5$ میلی‌مترمربع است، استفاده کنید (شکل ۴۰-۶).



شکل ۴۰-۶

نکات مهم اجرای سیم کشی مدار الکتریکی کولر آبی:

- سیم رابط دور تند موتور به رنگ زرد است. سر سیم این سیم رابط به فیشی از صفحه‌ی پلاتین وصل می‌شود که علامت Hi (مخفف High) دارد.

● سیم رابط دور کند موتور به رنگ قرمز است. سر سیم این سیم رابط به فیشی از صفحه‌ی پلاتین که علامت LO (مخفف Low) است، وصل می‌شود.

- سیم رابط مشترک موتور به رنگ سبز است. سر سیم این سیم به فیشی از صفحه‌ی پلاتین وصل می‌شود که کنار آن علامت Com (مخفف Common) است.

● برای حفاظت الکتریکی خط تغذیه‌ی کولر آبی از کلید مینیاتوری نوع G استفاده کنید.

- کابل یا سیم رابط حد فاصل کلید مینیاتوری و کلید مخصوص کولر حداقل با مقطع $2 \times 1/5$ میلی‌مترمربع انتخاب

اجرای سیم کشی مدار الکتریکی کولر آبی

نکات ایمنی



شکل ۶-۴۱



شکل ۶-۴۲



شکل ۶-۴۳



شکل ۶-۴۴



شکل ۶-۴۵

- ۱- هرگز کولری که سیم اتصال زمین آن وصل نشده است. مورد استفاده قرار ندهید. زیرا خطر برق گرفتگی در آن وجود دارد (شکل ۶-۴۱).
- ۲- سیم رابط پمپ آب کولر را باستن نگه دارنده بر روی کولر محکم کنید (شکل ۶-۴۱).
- ۳- کابل چهاررشته‌ای را مشابه شکل ۶-۴۱ گره نزنید زیرا سبب کاهش عمر مفید کابل و اتصال کوتاه رشته‌های کابل می‌شود.
- ۴- برای عایق کردن سرسیم‌ها از عایق سرسیم استفاده کنید و از عایق کردن سرسیم‌ها با نوار چسب خودداری کنید (شکل ۶-۴۲).
- ۵- کلید کولر حتماً سر راه فاز قرار گیرد. هرگز سیم فاز را مستقیماً به ترمینال کولر اتصال ندهید، زیرا خطرات برق گرفتگی به وجود می‌آید.
- ۶- هرگز سیم‌های رابط چند تکه را مشابه شکل ۶-۴۳ برای برق‌رسانی پمپ آب کولر مورد استفاده قرار ندهید. زیرا در اثر ریزش آب ناخالص (املاح دار) روی هادی می‌شود و خطر برق گرفتگی وجود دارد.
- ۷- برای عبور کابل چهار رشته به داخل کولر باید از گلند یا نگهدارنده کابل استفاده شود. زیرا برخورد کابل به لبهٔ تیز سوراخ بدنهٔ کولر، سبب زخمی شدن عایق کابل و اتصال بدنهٔ کولر و ایجاد اتصال کوتاه در رشته‌های کابل و خطر برق گرفتگی می‌شود.
- ۸- هنگام سرویس کولر، فیوز مینیاتوری و کلید مخصوص آن را در وضعیت قطع قرار دهید تا از خطر برق گرفتگی در امان باشد.

مدار الکتریکی دیمر


نیز مستقیماً به سریچ وصل می شود (شکل ۴۶-۶).

شکل ۴۶-۶ شمای حقیقی مدار دیمر با یک لامپ و نمای ظاهری آن را نشان می دهد.

طریقه اتصال: ابتدا سیم فاز، به ترمینالی که فیوز داخل دیمر بشدت آن قرار دارد، وصل می شود. سپس از ترمینال دیگر دیمر، سیم برگشت فاز به سریچ لامپ می رود. سیم نول

کاربرد

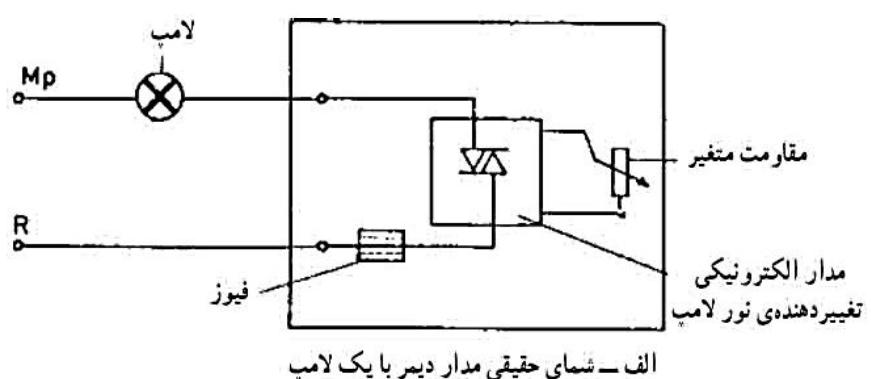
دیمر معمولاً در سالن های نمایش مورد استفاده قرار می گیرد.



ب - نمای ظاهری دیمر

شکل ۴۶-۶


مدار الکتریکی فتوسل

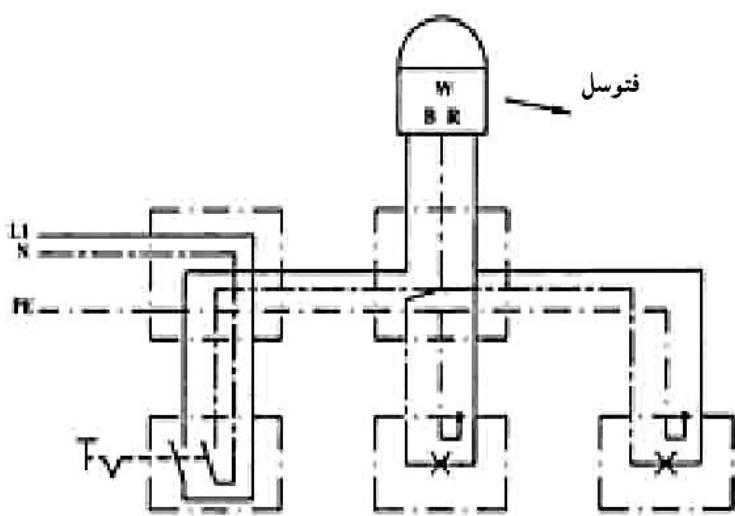

طریقه‌ی اتصال: سیم فاز و نول مستقیماً به کلید یک‌پل دوراهه متصل می‌شوند و سیم فاز برگشتی کلید مستقیماً به فتوسل متصل می‌گردد و سیم نول برگشتی از کلید به سر دیگر فتوسل و ترمینال لامپ اتصال داده می‌شود. سپس از فتوسل یک سیم به سر دیگر لامپ متصل می‌شود.

کاربرد

برای روشن و خاموش کردن خودکار لامپ‌های معابر و یا محوطه‌های عمومی از این مدار استفاده می‌شود.

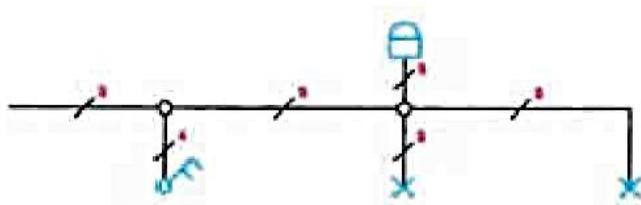

شکل ۶-۴۸ شمای فنی روشن کردن دو لامپ به وسیله‌ی فتوسل

وسایل و مدارهای الکتریکی خبری

زنگ اخبار



شکل ۴۹-۶ یک نمونه زنگ اخبار AC

زنگ اخبار یک دستگاه الکتریکی است که با آن می‌توان صدای مخلفی را به اطلاع فرد یا گروه رساند. از نظر ولتاژ کار، زنگ‌های اخبار را به سه دسته تقسیم می‌کنند:

- یک - زنگ اخباری که با ولتاژ AC کار می‌کند.
- دو - زنگ اخباری که با ولتاژ DC کار می‌کند.
- سه - زنگ اخباری که با ولتاژ AC و DC کار می‌کند.


از نظر مقدار ولتاژ نیز می‌توان زنگ اخبار را به دو دسته تقسیم کرد:

الف - زنگ اخبار با ولتاژ کم. (۸،۱۲ یا ۲۰ ولت)

ب - زنگ اخبار با ولتاژ زیاد. (۲۰۰ ولت)

یک - زنگ اخبار (AC) : این زنگ اخبار از یک بوبین هسته آهنی درست شده است که مقابل آن یک ورقه‌ی نازک فلزی با خاصیت فری قرار دارد و قابل ارتعاش است. چون ولتاژ متناوب دارای نوسان است و فرکانس آن 50° سیکل است وقتی که به سیم پیچ زنگ اخبار وصل شود میدان مغناطیسی متغیری به وجود می‌آورد که می‌تواند ورقه‌ی نازک مقابل خود را به ارتعاش و درنتیجه به صدا درآورد (شکل ۴۹-۶).


دو - زنگ اخبار (DC) : همان‌طور که معلوم است این نوع زنگ اخبار با ولتاژ جریان مستقیم کار می‌کند و ساختمان داخلی آن از کاسه‌ی زنگ، چکش و اهرم آهنی، سیم پیچ و هسته‌ی آهنی، پیچ کنتاکت و فرها تشکیل شده است. (شکل ۴۹-۵)

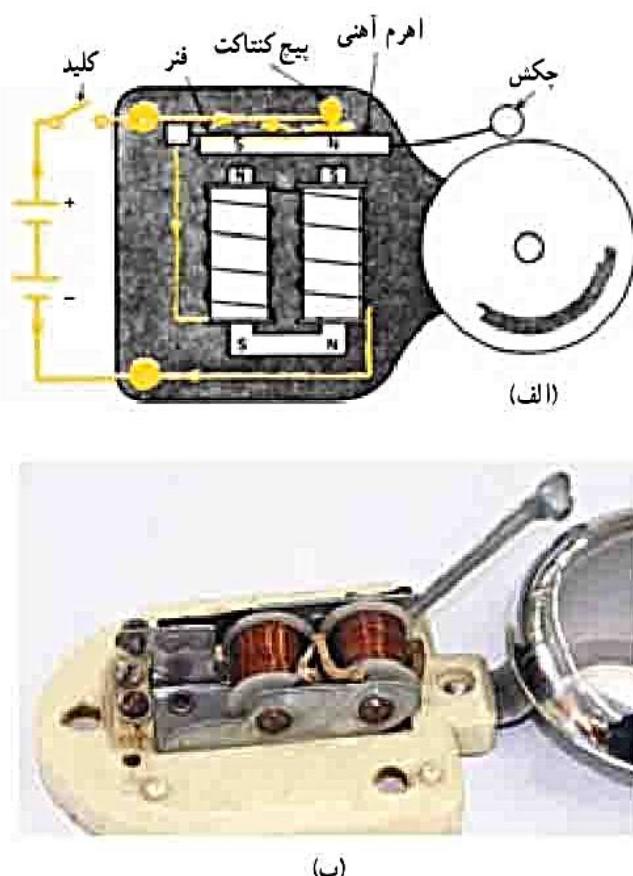

شکل ۴۹-۵ زنگ اخبار DC



(الف)

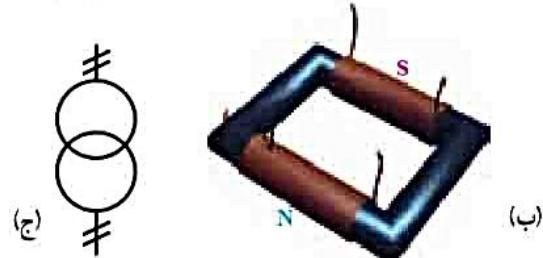

(ج)

الف - تصویر ظاهری

ب - سیم پیچ های اولیه و ثانویه روی هسته

ج - علامت اختصاری

شکل ۶-۵۱ ترانسفورماتور

طرز کار: وقتی جریان الکتریکی از طریق باتری به پیچ کنکات و از آن جا به یک فنر می رسد، پس از عبور از سیم پیچی زنگ اخبار به باتری بر می گردد. با بسته شدن مدار، سیم پیچی هسته‌ی داخل خود را مغناطیس (آهن ربا) می کند و اهرم آهنه را به سمت خود جذب می نماید. در این لحظه با این که کلید وصل است با جدا شدن اهرم آهنه از پیچ کنکات مدار قطع می شود و اهرم آهنه توسط فنر به محل اولیه خود بازگردانده می شود. به این ترتیب اتصال برقرار و دوباره مدار قطع می شود. در همین زمان چکش همراه اهرم آهنه حرکت می کند و به کاسه‌ی زنگ برخورد می کند و باعث به صدا درآمدن آن می شود.

۶-۶ ترانسفورماتور زنگ اخبار

زنگ‌های با ولتاژ کم احتیاج به وسیله‌ی دیگری، که ولتاژ موردنیاز آن‌ها را تأمین کنند، دارند. به این وسیله که ولتاژ زیاد (۲۲۰ ولت) را به ولتاژ کم (۶ یا ۸ ولت) تبدیل می کند، ترانسفورماتور می گویند. کار ترانسفورماتور زنگ اخبار تبدیل ولتاژ ۲۲۰ ولت به ولتاژ ۶ یا ۸ یا ۱۲ ولت است.

به سیم پیچی که به ۲۲۰ ولت وصل می شود سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور گویند و به سیم پیچی که ولتاژ موردنیاز ۶، ۸ یا ۱۲ ولت را تأمین می کند سیم پیچ ثانویه می گویند. هر دوی این سیم پیچ‌ها روی هسته‌ی آهنه پیچیده شده‌اند (شکل ۶-۵۱).

۶-۷ شستی


شستی یکی از انواع کلیدها است. عمل این کلید به این صورت است که تا وقتی روی آن نیرو وارد می شود کنکات‌های آن بهم وصل است ولی وقتی دست را از روی آن برداریم مدار قطع خواهد شد. شکل ۶-۵۲ چند نمونه شستی را نشان می دهد.



ج - روکار



ب - نای داخلی شستی توکار

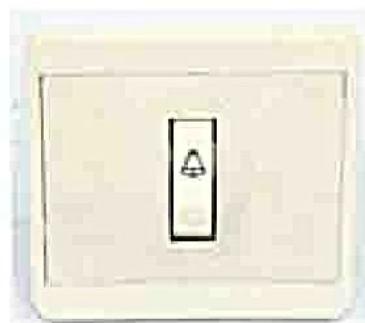

الف - توکار

شکل ۶-۵۲ شستی

مدار الکتریکی زنگ اخبار

متصل می‌گردد سپس از خروجی شستی‌ها به سر دیگر زنگ

اخبار سیمی اتصال می‌دهیم.


شکل ۵۳-۶ شمای حقیقی، فنی و مسیر جریان این مدار

را نشان می‌دهد.


طریقه‌ی اتصال: سیم فاز و نول ابتدا به یک

ترانسفورماتور زنگ اخبار اتصال داده می‌شوند. پس از خروجی

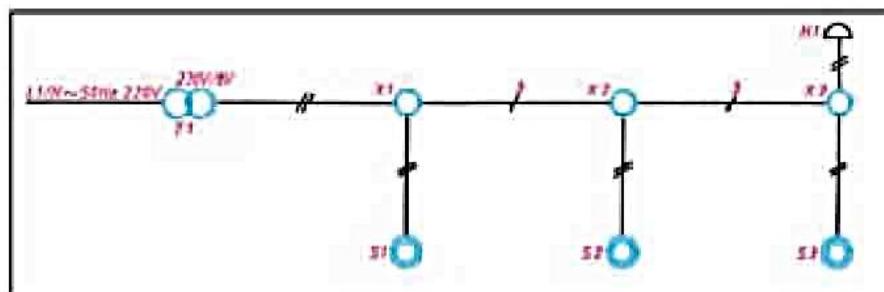
ترانس، یک سیم به شستی‌ها و یک سیم مستقیماً به زنگ اخبار



شمای فنی

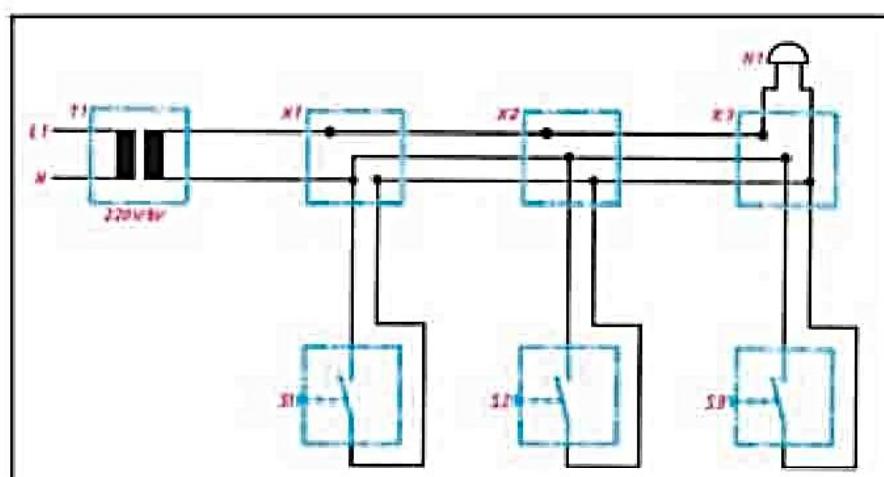

شمای حقیقی

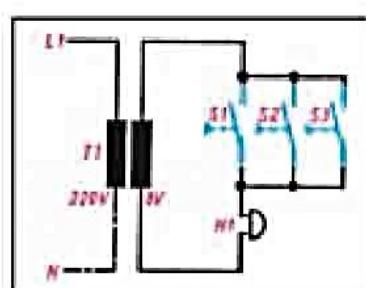

شمای مسیر جریان

شکل ۵۳-۶ مدار الکتریکی زنگ اخبار

دربازکن با مکالمه



شکل ۶-۶۳ دربازکن

در ساختمان‌های چند طبقه، برای این که به آسانی بتوان تشخیص داد که چه کسی در جلوی در ورودی ساختمان آمده است و با کدام آپارتمان کار دارد، از مدارهای مخصوص ارتباط بین داخل و خارج ساختمان استفاده می‌کنند. این مدارها را در اصطلاح عمومی افاف می‌نامند که از قسمت‌های منبع تغذیه، مدار خبر، مدار دربازکن و مدار مکالمه به شرح زیر تشکیل شده‌اند:

یک - منبع تغذیه: چون در این سیستم، نیاز به دو نوع ولتاژ مستقیم و متناوب داریم (جریان متناوب برای زنگ و دربازکن و جریان مستقیم برای میکروفون و گوشی)، بنابراین منبع تغذیه باید بتواند ولتاژ‌های AC و DC را تولید کند. برای این منظور معمولاً از ترانسفورماتور کاهنده و مدار یک‌سوساز استفاده می‌کنند. ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ ۲۲۰ ولت را به ولتاژ ۶ ولت و ۱۲ ولت تبدیل می‌کند. ولتاژ ۶ ولتی به وسیله‌ی یک‌سوکننده و خازن و سلف به جریان مستقیم (مانند باتری) تبدیل می‌شود.

دو - مدار خبر: مدار خبر از یک زنگ الکترونیکی و یک شستی تشکیل شده است.

سه - مدار دربازکن : مدار دربازکن از یک دربازکن ۱۲ ولتی و یک شستی تشکیل می‌شود. قسمت دربازکن روی در و شستی آن در داخل خانه قرار می‌گیرد.

چهار - مدار مکالمه : مدار مکالمه بر دو نوع است:
الف - مدار مکالمه‌ی نیمه‌الکترونیک، ب - مدار مکالمه‌ی تمام الکترونیک.

الف - در مدار مکالمه‌ی نیمه‌الکترونیک یک گوشی، یک بلندگو و دو میکروفون که از طریق ارتباط با ولتاژ DC منبع تغذیه کار می‌کنند به کار رفته است و زنگ آن از نوع بیزر است.

ب - در مدار مکالمه‌ی تمام الکترونیک علاوه بر میکروفون، بلندگو و گوشی، از دو مدار تقویت‌کننده‌ی الکترونیکی نیز استفاده می‌شود.




شکل ۶-۶۳-۶ مجموعه‌ی تجهیزات یک دربازکن با مکالمه دو طبقه را نشان می‌دهد.

۲۰-۶ مدار الکتریکی در بازکن

شکل های ۶-۶۴ چند شمای مختلف مدار در بازکن ساده را


نمایش می دهد.

۲۰-۶ مدار الکتریکی در بازکن ساده:

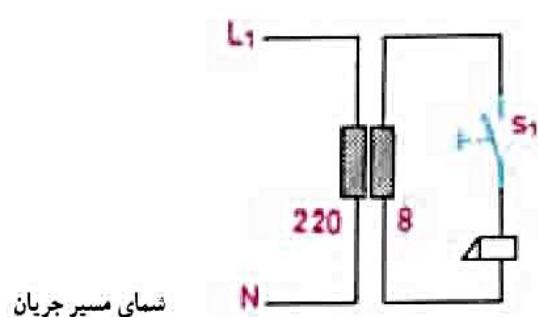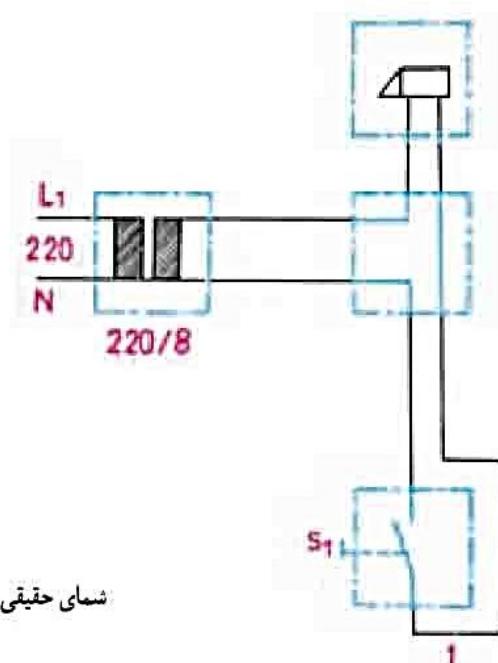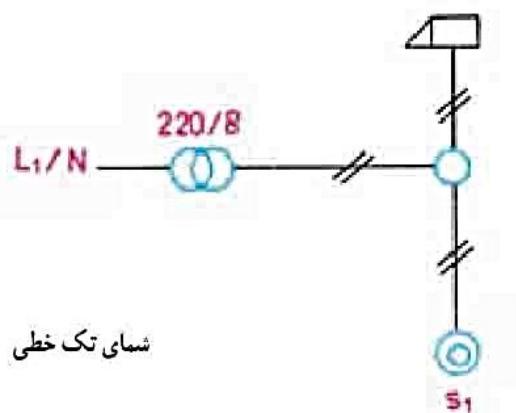


شکل ۶-۶۴ مدار الکتریکی در بازکن ساده

۲-۶ مدار الکتریکی در بازکن بازنگ اخبار

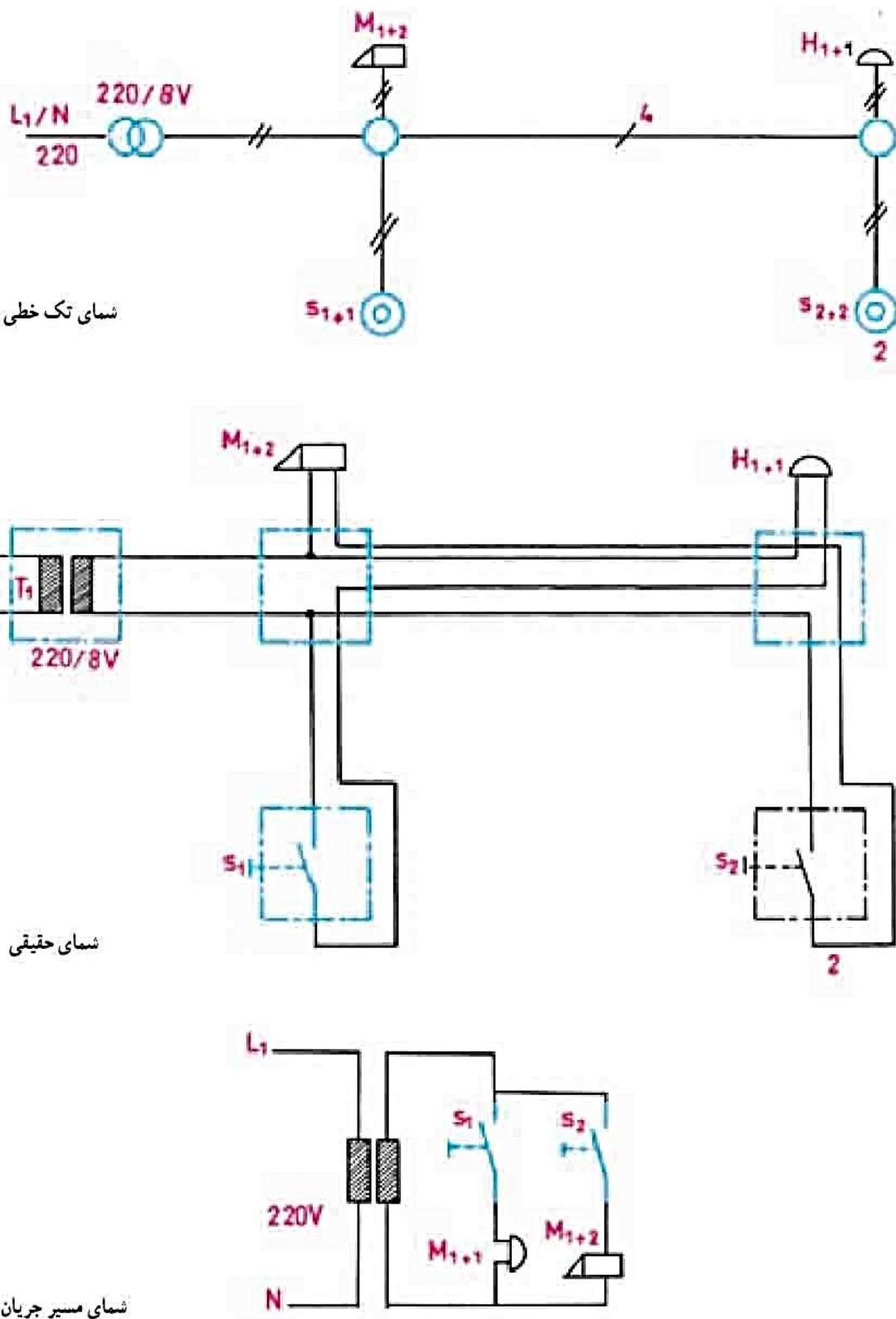

شکل ۶-۶ چند شای مختلف مدار در بازکن ساده بازنگ اخبار

نمای حقيقی سیم کشی یک
سیستم مکالسه‌ی دو طرفه همراه با زنگ اخبار و
دربازکن

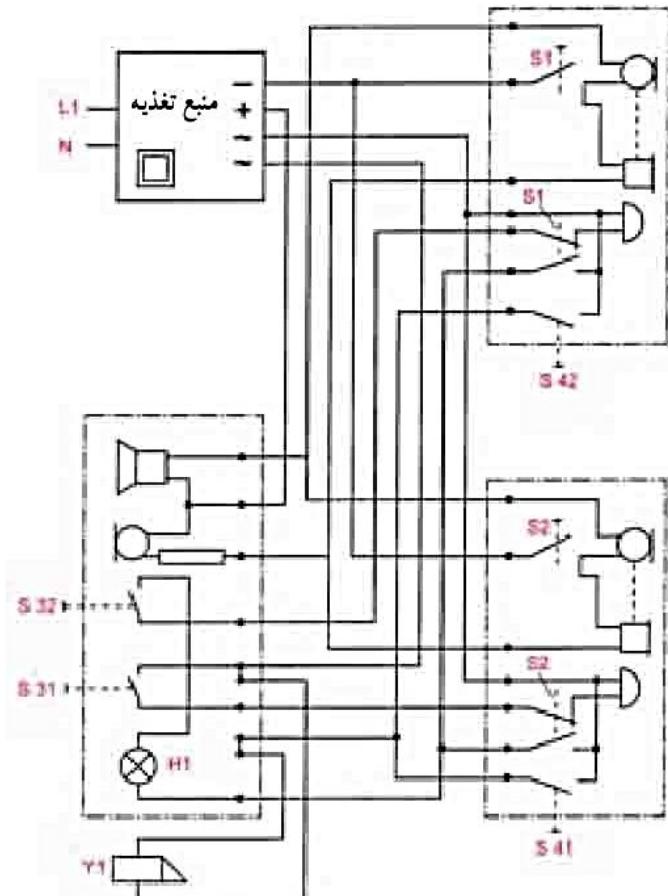

شکل ۶-۶۸

F, E مشخص می‌شود. ترمینال‌های A, B, C برای مدار

مکالمه، ترمینال D برای زنگ و ترمینال E برای مدار در بازکن

در نظر گرفته شده است. صفحه جلوی درب نیز دارای ۶ ترمینال

داخل منزل دارای ۶ ترمینال است که با حروف A, B, C, D,


اتصالات سیستم مکالمه الکترونیکی

در سیستم‌های جدید الکترونیکی برای برقراری اتصالات

الکترونیکی از حروف و اعداد خاصی استفاده می‌شود. گوشی

می‌باشد.

دربازکن

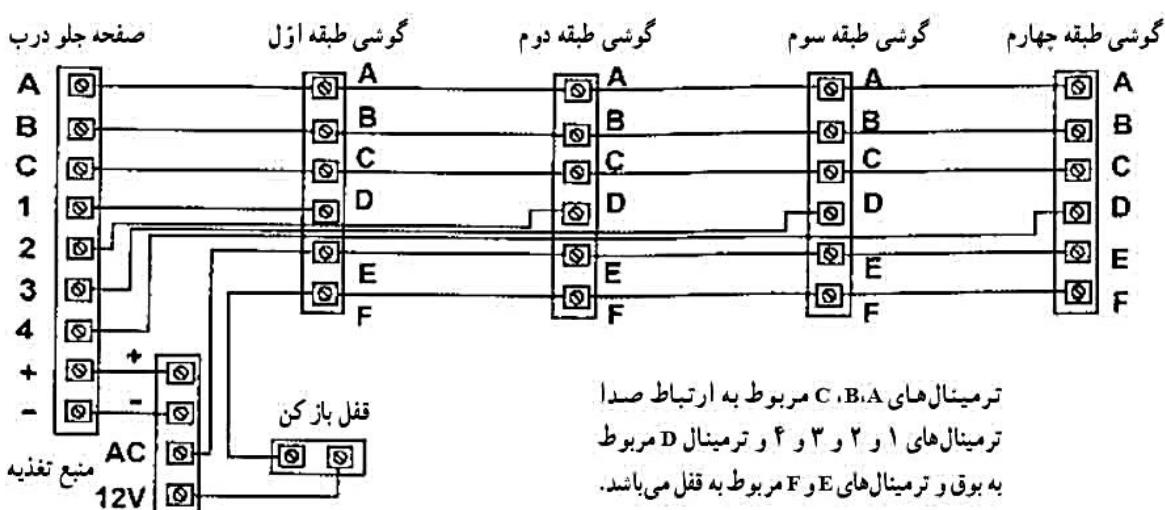

ترمینال‌های A, B, C مربوط به ارتباط صدا
ترمینال‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ترمینال D مربوط
به برق و ترمینال‌های E و F مربوط به قفل می‌باشد.

شکل ۶-۶۹ نمونه‌ای از اتصالات مدار اف اف تمام الکترونیک

آیفون های تصویری

د: شستی در باز کن: با زدن این شستی ۵- قفل

الکتریکی در باز کن عمل می کند و در باز می شود. کلیدهایی نیز جهت خاموش و روشن کردن دستگاه به منظور تنظیم نور صفحه نمایشگر و صدای گوشی در زیر یا بغل دستگاه قرار دارد. تغذیه گوشی نیز به طور مستقل از طریق برق ۲۲۰ ولت AC تأمین می شود. در شکل (۶-۷۴) تصویر دو نوع گوشی سیاه و سفید و رنگی را مشاهده می کنید.



شکل ۶-۷۲



مقدمه: آیفون های تصویری سامانه های ارتباطی هستند که علاوه بر برقراری ارتباط صوتی بین فرد مراجعته کننده و افراد داخل ساختمان ارتباط تصویری نیز برقرار می کنند. در این روش تصویر فرد مراجعته کننده روی دستگاه نمایشگر (مانیتور) داخل ساختمان ظاهر می شود. در این سامانه ها در صورت درخواست می توان تصویر دریافت شده توسط نمایشگر را ثبت و ذخیره نمود. آیفون های تصویری در انواع سیاه و سفید و رنگی ساخته شده اند و اجزای اصلی مورد استفاده در آن ها به شرح زیر است :

۱-۶- صفحه اصلی جلوی در (پانل Panel):

این صفحه در قسمت بیرون و کنار درب ورودی نصب می شود. بر روی پانل امکانات مکالمه مانند شستی زنگ طبقات، بلندگو و میکروفون وجود دارد. علاوه بر این تجهیزات دوربینی نیز روی صفحه اصلی کار گذاشته شده است تا تصویر لازم را تهیه و به نمایشگر ارسال کند. بسته به نوع دوربین ممکن است تصویر ارسال شده به نمایشگر به صورت سیاه و سفید یا رنگی باشد. همچنین بر روی صفحه و در کنار دوربین گیرنده های مادون قرمز برای دید بهتر در شب قرار می گردند. منطقه دید دوربین نیز با پیچ هایی که در کنار دوربین قرار دارد قابل تنظیم است. در شکل ۶-۷۲ تصویر چند نوع پانل را مشاهده می کنید.

۲- ۶- گوشی (مانیتور):

گوشی تصویر دریافت شده از دوربین صفحه اصلی جلوی درب را بسته به نوع دوربین به صورت رنگی یا سیاه و سفید دریافت و توسط لامپ تصویر یا صفحه LCD نمایش می دهد. سایر امکانات روی گوشی به صورت زیر است :


الف: گوشی برای مکالمه با فرد مراجعته کننده

ب: شستی نمایش تصویری: با زدن این شستی

بدون باز شدن درب و برداشتن گوشی می توان تصویر تحت بوشش بیرون را مشاهده کرد.

ج: شستی گوشی داخلی: با زدن این شستی می توان

با محل دیگری در داخل ساختمان که گوشی داخلی در آنجا نصب است ارتباط صوتی برقرار کرد.

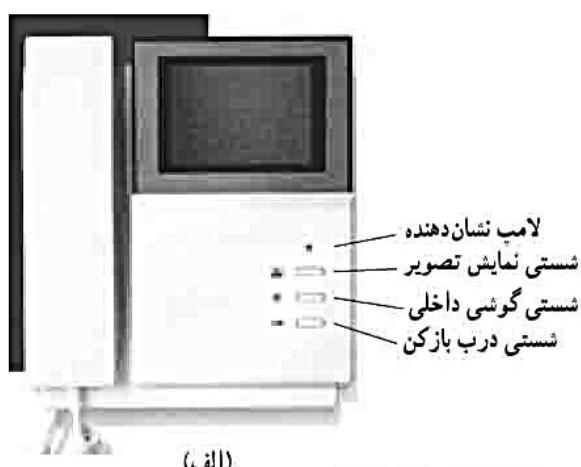

شکل ۶-۷۳



بر روی آن‌ها کلید زنگ برای اعلام مکالمه (و در بعضی موارد کلید در بازکن) وجود دارد. اتصال گوشی مکالمه داخلی به گوشی اصلی توسط یک سوکت ۴ سیمه انجام می‌شود. تصویر یک نوع از این گوشی‌ها را در شکل (۶-۷۶) آمده است.



شکل ۶-۷۶

۲۱-۶- منبع تغذیه: منابع تغذیه آیفون تصویری دارای خروجی ۱۲ ولت AC برای سامانه‌های یک طبقه و دارای خروجی ۱۲ ولت AC و DC برای سامانه‌های بیش از یک طبقه است. این منبع تغذیه و تفاوت خاصی در مقایسه با منابع تغذیه آیفون‌های معمولی ندارد در شکل (۶-۷۴) یک نمونه از این منبع تغذیه را مشاهده می‌کنید.



شکل ۶-۷۴

۲۱-۶- حافظه تصویری: در صورتی که بخواهیم تصویر فرد مراجعه کننده را ثبت و ذخیره کنیم از قطعه‌ای به نام حافظه تصویری استفاده می‌کنیم که معمولاً در کنار گوشی نصب می‌شود. در صورت روشن بودن حافظه تصویری در هریار که زنگ صفحه جلوی در زده می‌شود و تصویر فرد مراجعه کننده روی نمایشگر داخل ساختمان ظاهر می‌گردد همان تصویر توسط حافظه به همراه تاریخ و زمان ذخیره می‌شود. این امکان در مواقعی که کسی در منزل یامحل کار نیست کاربرد دارد و می‌توان بعد از بازگشت به منزل یا محل کار تصاویر افراد مراجعه کننده را مشاهده نمود. هم‌چنین امکان ذخیره تصویر به صورت دستی نیز وجود دارد. در این حالت با فشاردادن شستی Record که روی حافظه وجود دارد تصویر ثبت می‌شود. برای مرور کردن تصاویر ذخیره شده از شستی Review و برای تنظیم زمان و تاریخ از شستی Time استفاده می‌شود. شستی Away برای روشن و خاموش کردن حافظه مورد استفاده قرار می‌گیرد. اتصال حافظه تصویری به گوشی با یک سوکت هفت سیمه انجام می‌شود.



شکل ۶-۷۵

۲۱-۶- گوشی مکالمه داخلی: این گوشی‌ها در نقاط مختلف ساختمان نصب می‌شوند و فقط امکان ارتباط صوتی افراد داخل ساختمان را باهم یا با پانل جلوی در برقرار می‌کنند.

- در صورت عبور سیم‌های آیفون از کنار سیم آنتن یا برق نویز به وجود می‌آید.
- دوربین صفحه اصلی باید به سمت نور شدید آفتاب باشد.
- از تزدیک کردن اشیاء مغناطیسی قوی به دستگاه خودداری کنید.

شکل (۶-۷۷) یک حافظه تصویری را به همراه گوشی داخلی نشان می‌دهد.




شکل ۶-۷۷


برای سیم‌کشی آیفون تصویری از کابل دوزوج یا مقطع حداقل 65mm^2 یا کابل کواکسیال استفاده کنید ولی باید دقیق کنید تا مسافت سیم‌کشی از 50 متر تجاوز نکند. برای اتصال گوشی به صفحه جلوی در از اتصال 4 پین که در بالا و پشت گوشی قرار دارد استفاده می‌شود. و اتصال 4 پین وسط برای وصل گوشی داخلی و اتصال 7 پین پایین برای وصل کردن حافظه تصویری به کار می‌رود. لازم به ذکر است که در صورت عدم استفاده از حافظه تصویری باید پین‌های 3 و 4 این قسمت را بهم اتصال دهید. بر روی پانل جلوی در نیز برای اتصال هر گوشی 4 پین یا پیچ اتصال وجود دارد. سیم اتصال تغذیه DC صفحه (برای آیفون‌های بیش از یک طبقه) به محل مربوطه روی منبع تغذیه وصل می‌شود. تغذیه AC صفحه جلوی در نیز به طور سری با قفل در بازکن به قسمت AC منبع تغذیه وصل می‌شود. در شکل‌های (۶-۷۷ تا ۶-۸۰) نقشه‌های سیم‌کشی آیفون تصویری با قطعات مربوط به آن ارائه شده است.

نکاتی در مورد نصب و نگهداری آیفون تصویری:


- از پاشیدن مایعات روی گوشی خودداری کنید و در صورت بروز چنین حالتی سریعاً دستگاه را از برق قطع کنید.
- دستگاه را نباید در محلی نصب کنید که شکاف‌های تهویه آن مسدود شود.
- دستگاه را نباید در تزدیکی وسایل گرمایزا یا در معرض نور شدید آفتاب نصب کنید.
- از وارد کردن ضربه و تکان شدید به پانل جلوی در یا گوشی خودداری کنید.

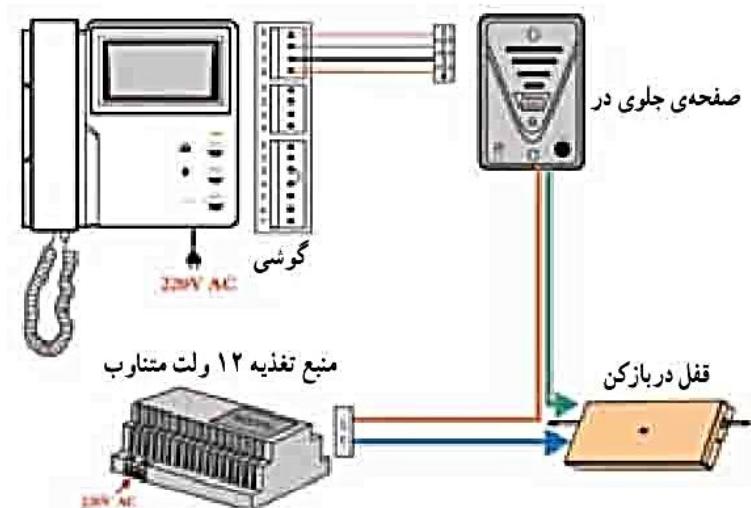






شکل ۷۸-۶ نقشه اتصال آیفون تصویری بدون حافظه تصویری و گوشی داخلی

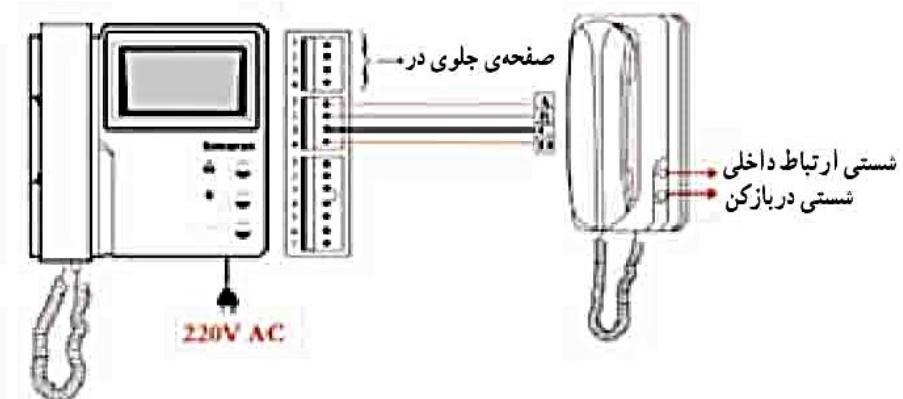


شکل ۷۹-۶ طرز اتصال گوشی ارتباط داخلی به گوشی اصلی

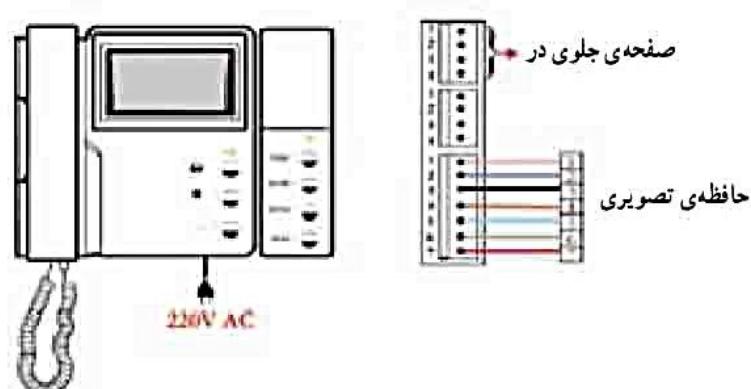

شکل ۸۰-۶ طرز اتصال حافظه تصویری به گوشی

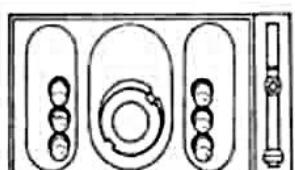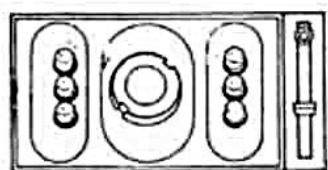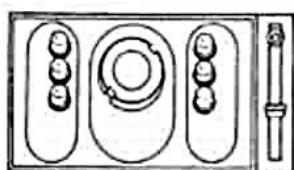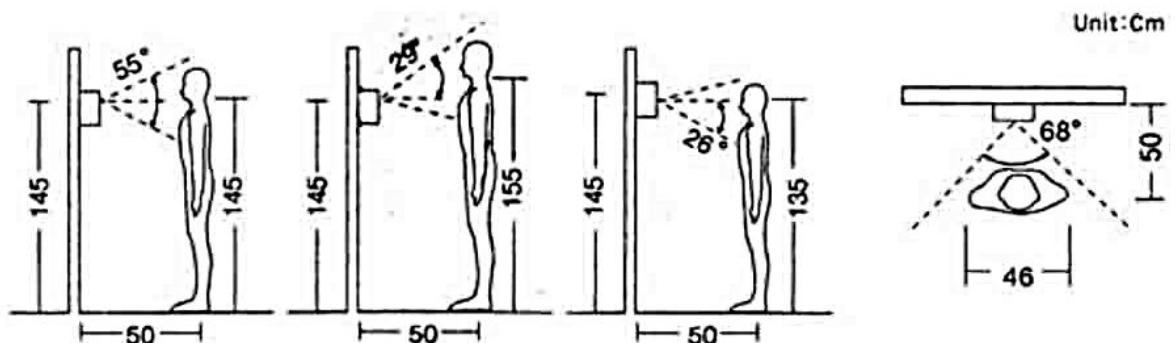
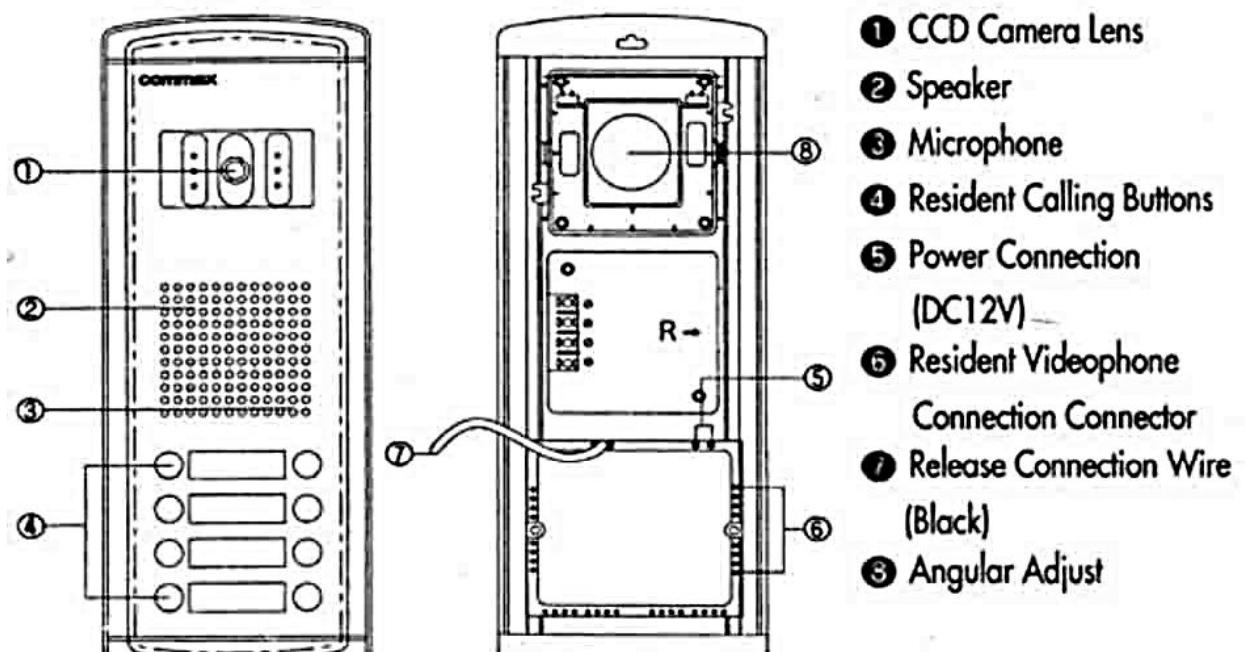



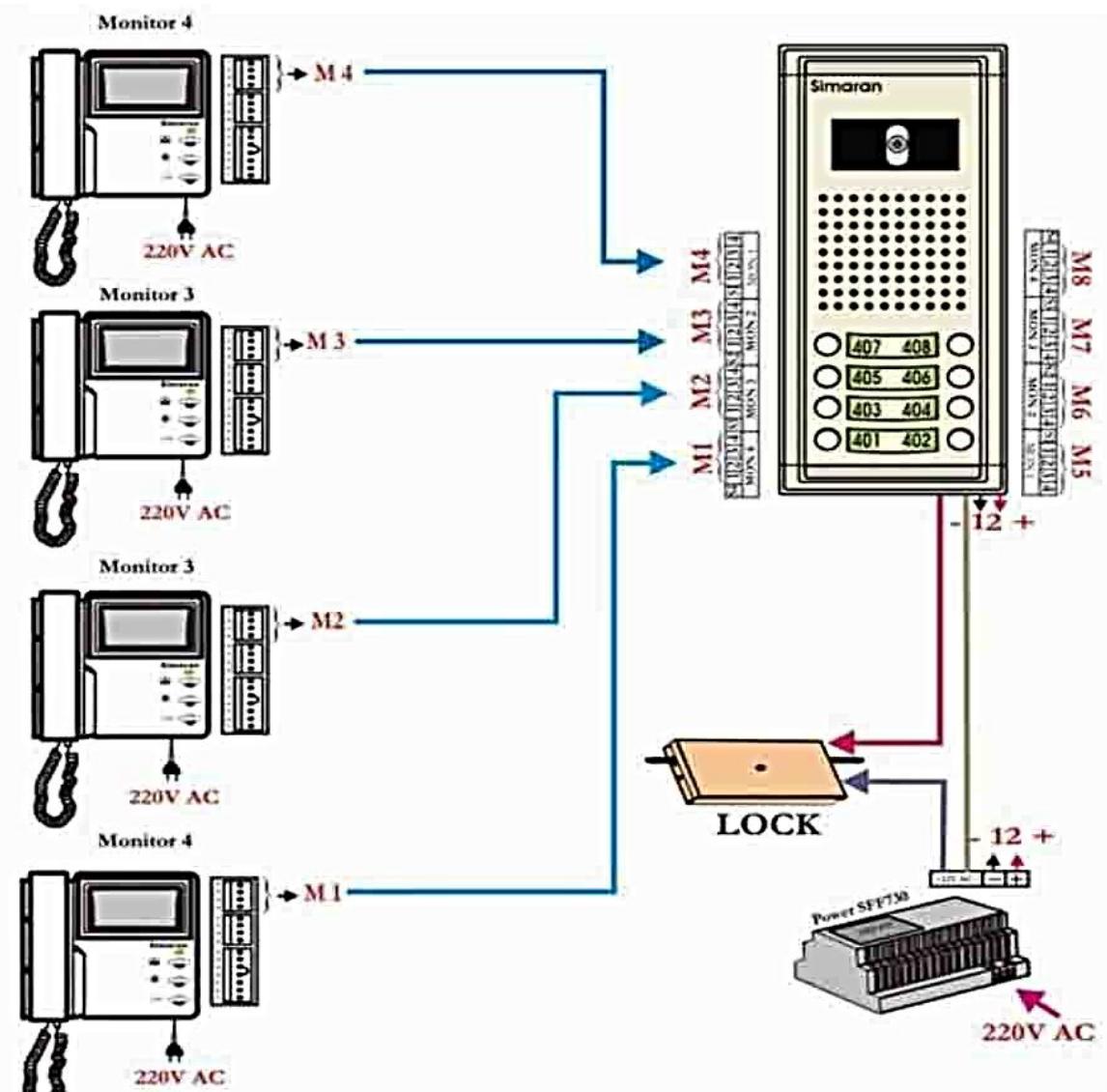



○ KW-403E

○ VFH-D136




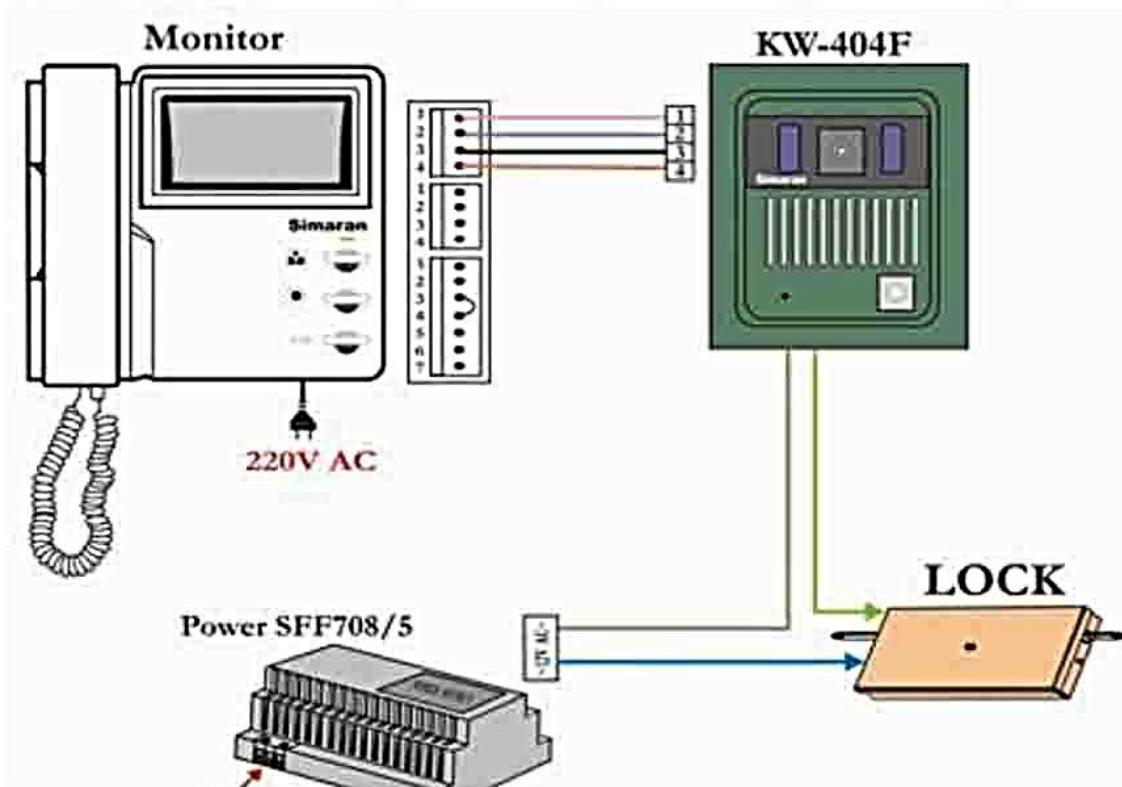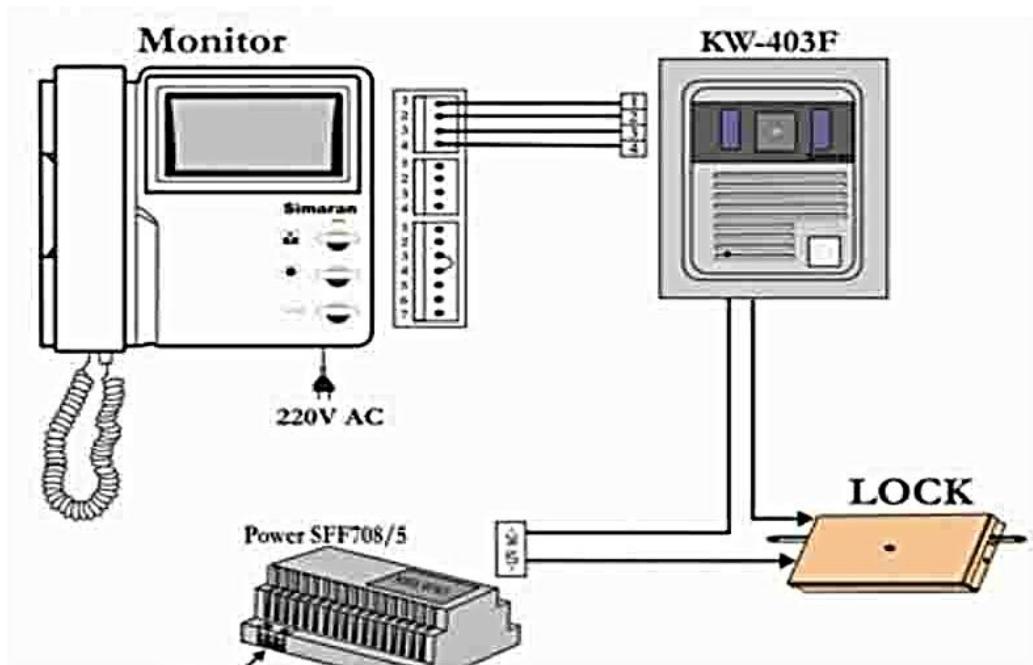

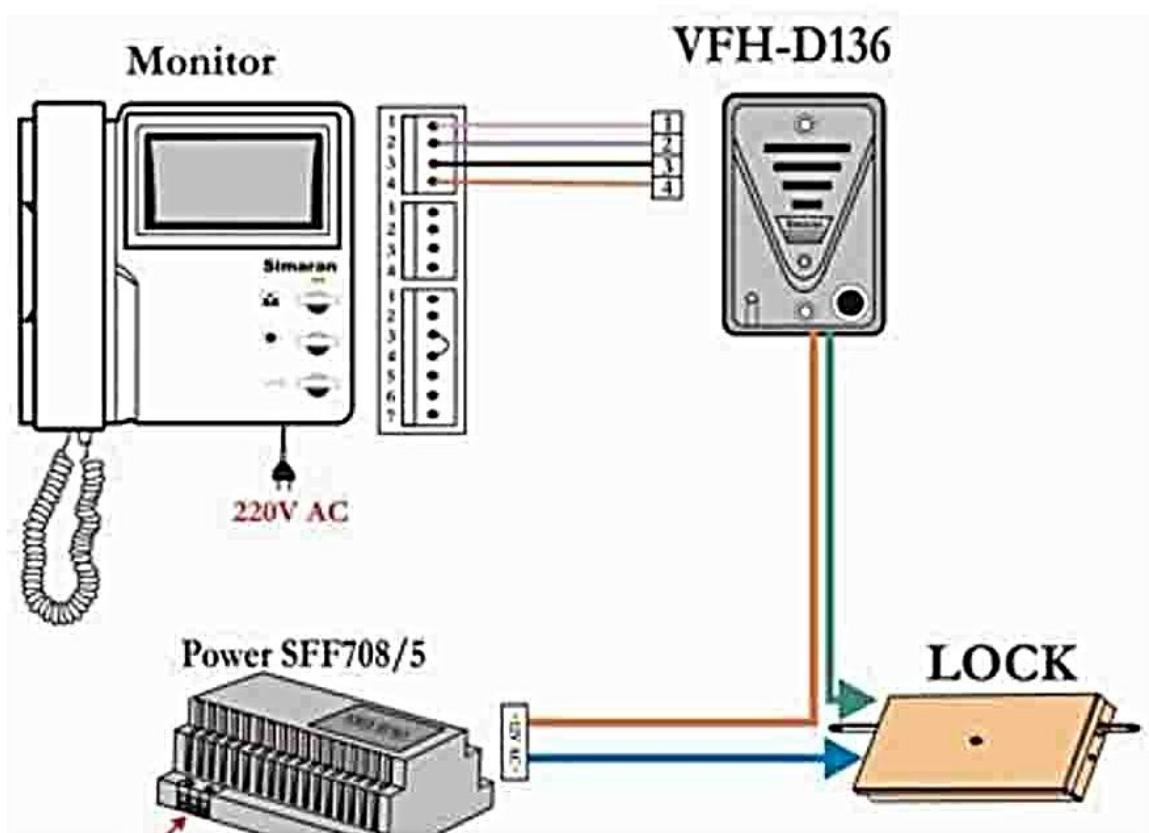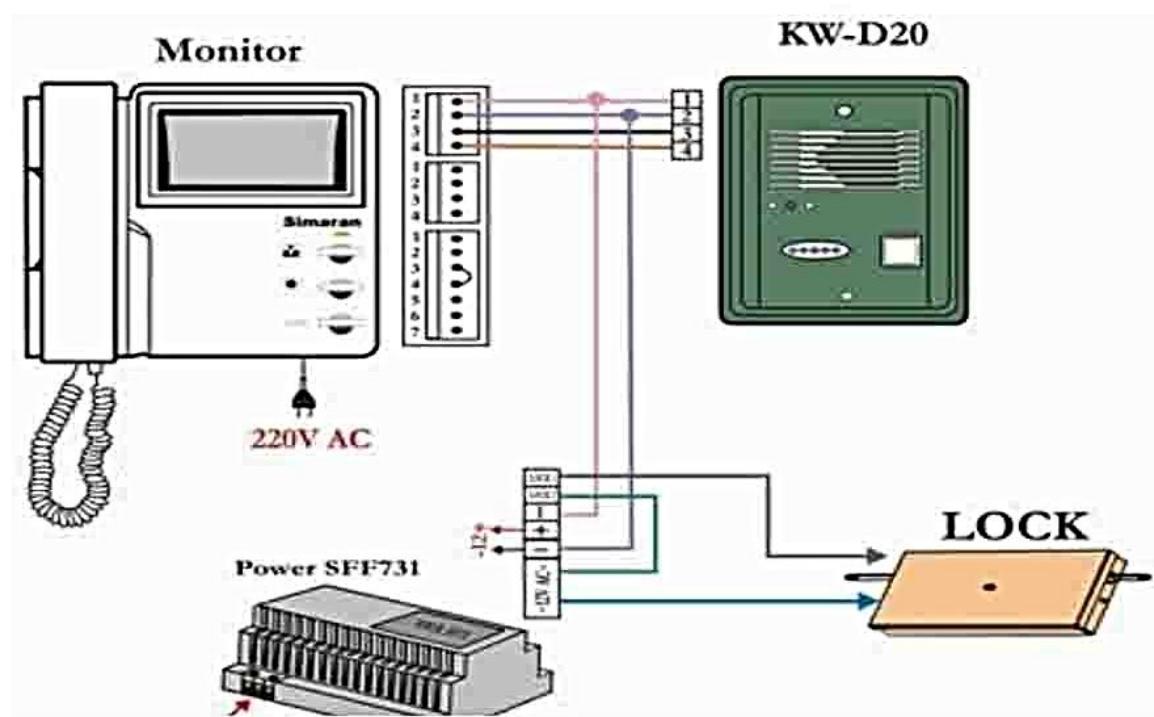


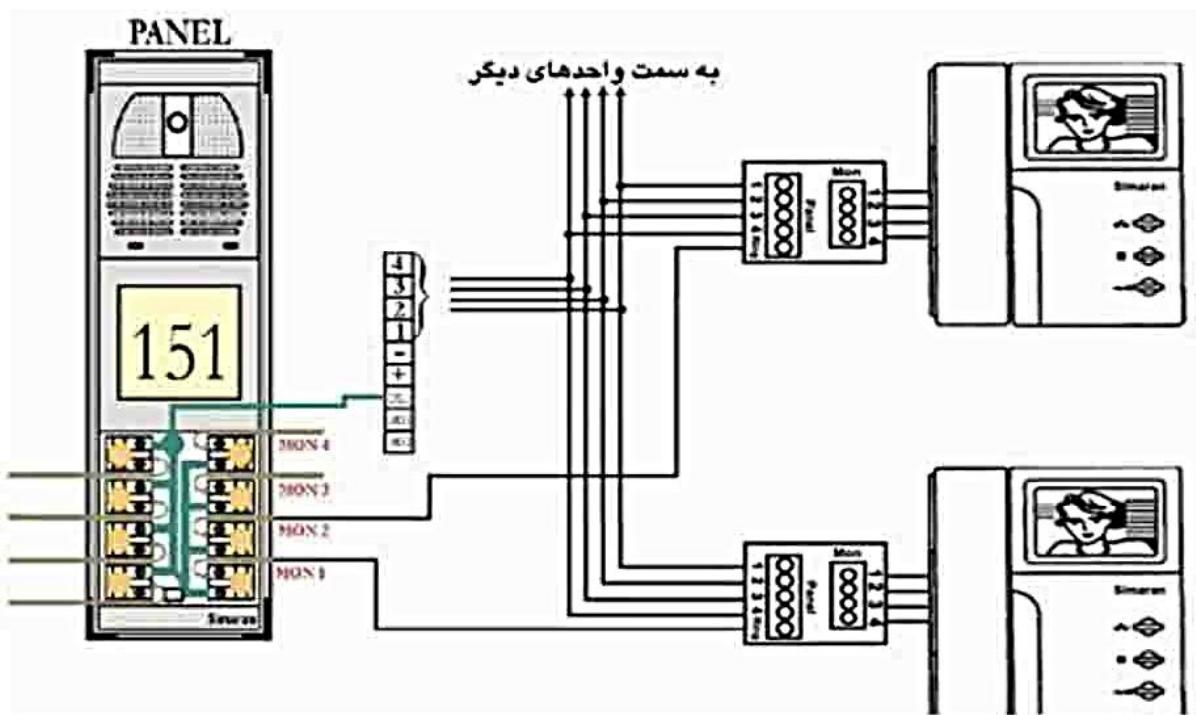

4 3 2 1	S4 1 2 3 4	S3 1 2 3 4	S2 1 2 3 4	S1 1 2 3 4
CAM(out)	MON 4 MON 3 MON 2 MON 1			

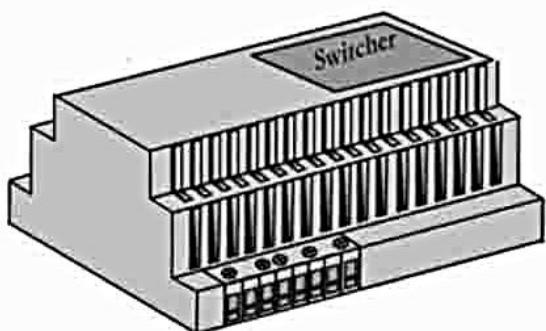

S5 1 2 3 4	S6 1 2 3 4	S7 1 2 3 4	S8 1 2 3 4	4 3 2 1
MON 5	MON 6	MON 7	MON 8	MON 9

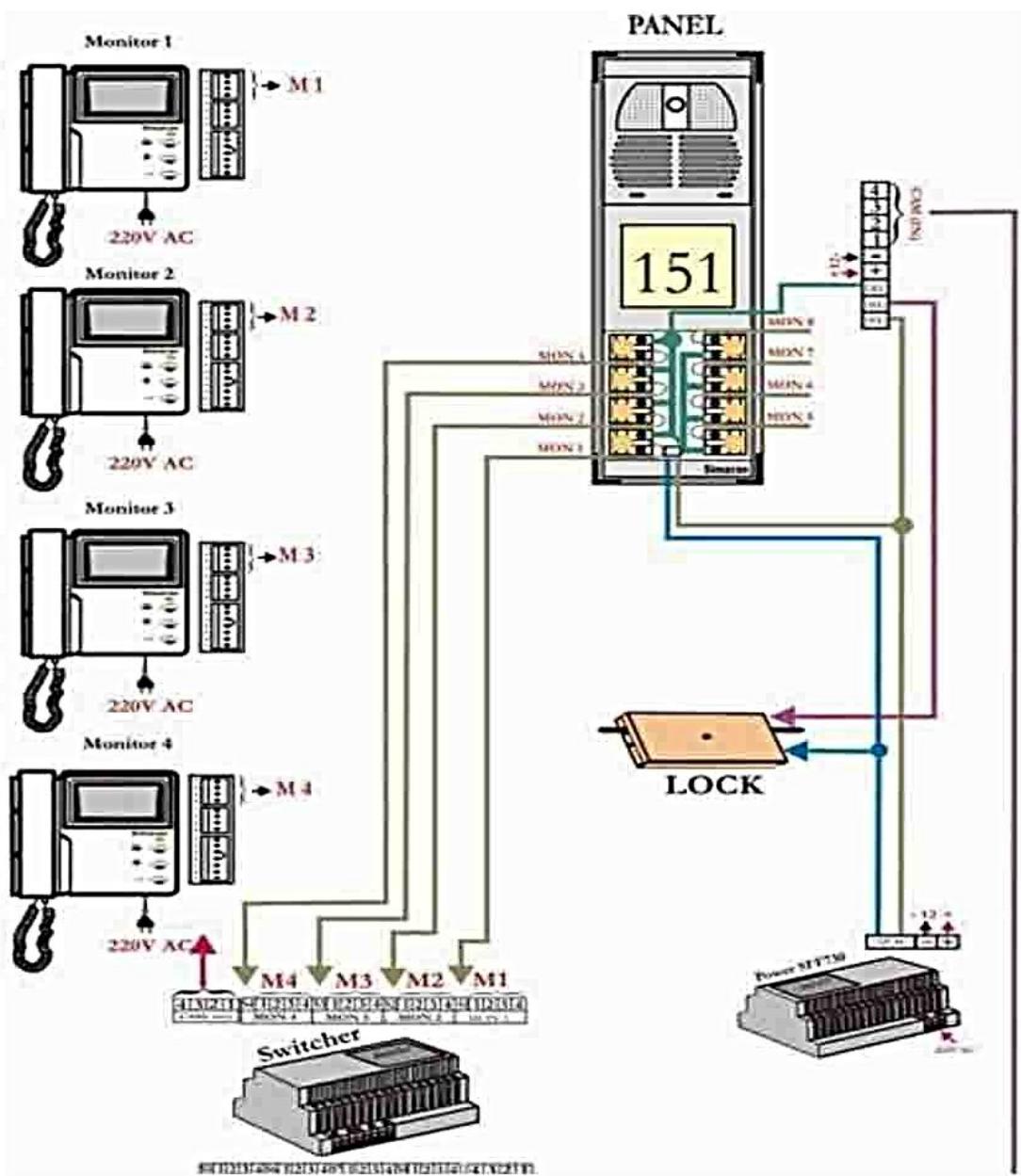


آشنائی با قوطی های توکار


برای نصب پنلهای صوتی و تصویری سیمارات از قوطی های توکار استفاده میشود که 4 نوع مختلف دارد:

- 1- قوطی توکار تک ماجول صوتی
- 2- قوطی توکار تک ماجول تصویری (30 میلیمتر بلندتر از نوع صوتی)
- 3- قوطی توکار دو ماجول
- 4- قوطی توکار سه ماجول

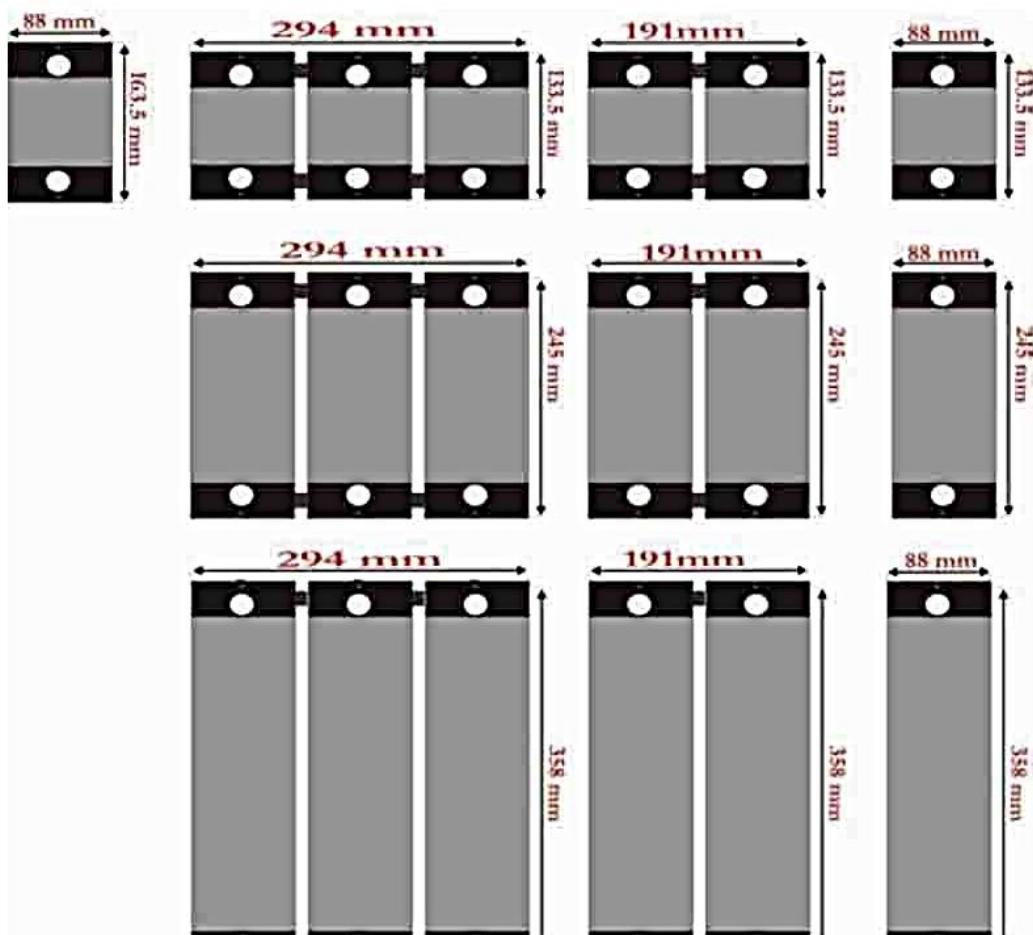این قوطیها را بر حسب نوع کار در ترکیبها مختلفی از ۱ الی ۹ ماجول میتوان استفاده کرد:



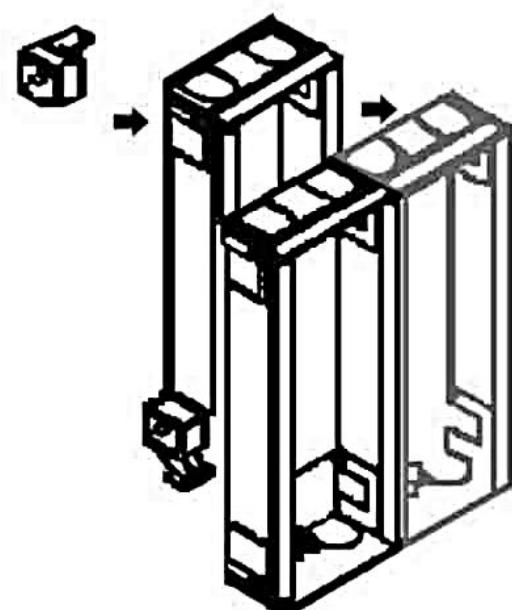برای اتصال دو یا سه قاب توکار از رابط قوطی توکار استفاده میشود که از سوراخ میانی آن برای عبور کابلها میتوان استفاده کرد.




۱۸- کسل مکانیکی

خبر با لامپ کافی نست از یک بیز تبر استفاده می شود. و فنی که رله‌ی کسل شروع به کار کرد لامپ کسل و لامپ بالایی در درودی روشن شده و زنگ شروع به نواختن می کند. برای از کار آنداختن رله باید نسخه رله را قفار داد تا مدار قطع شود. ولنار کار این رله ها ۴۶ ولت است. به جای سه نیمه می توان از یک تیغه نیز استفاده، گوشه بشرط که مقفار جریان مجاز آن نیمه در نظر گرفته شود. امروزه مدار کسل مکانیکی مورداستفاده، قرار نمی گردد و به جای آن از سبکه های الکترونیکی خبری استفاده می شود. با استفاده از گفتاگور تبر می توان مدار کسل را بست. به کسلی که با کتابکور بسته شود، کسل الکتریکی می گویند. در این نیست فقط با کسل مکانیکی آشنا می شویم.

۱۹- مدار الکتریکی کسل مکانیکی

شکل (۵۸-۶) مدار رله‌ی کسل با قطع کندی مکانیکی را در شمای حقیقی نشان می دهد.

رله‌ی کسل مکانیکی مسگاهی است که در بیمارستان‌ها، ادارات، کارخانه‌ها و غیره از آن استفاده می شود. این رله دارای یک بوبین و سه تیغه است که یک طرف تیغه‌ها باز و طرف دیگر آن‌ها بهم متصل است. در داخل کسل یک لامپ وجود دارد که این لامپ با مدار کسل کار می کند. وقتی که بوبین مقنایش شد، تیغه‌های باز بهم وصل می شود و با منتشار دادن یک نسخه که به تیغه‌های رله مربوط است، رله از کار می آید. برای به کار آنداختن دوباره‌ی آن باید بوبین را مجددآ تحریک کرد. طرز کار رله‌ی کسل بداین ترتیب است که برای هر آنچه بیمارستان با هر اتاق ادارات و غیره یک رله‌ی کسل قرار می دهدند. این رله با نسخه تحریک می شود که آن را در بالای تخت بیمار قرار می دهدند. برای این که هر اتاق در هنگام کار مدار کسل مستحسن شود، یک لامپ در داخل خود کسل و یک لامپ بالایی در درودی اتاق بیمار تعبی می کنند. در بعضی از مواقع برای این که

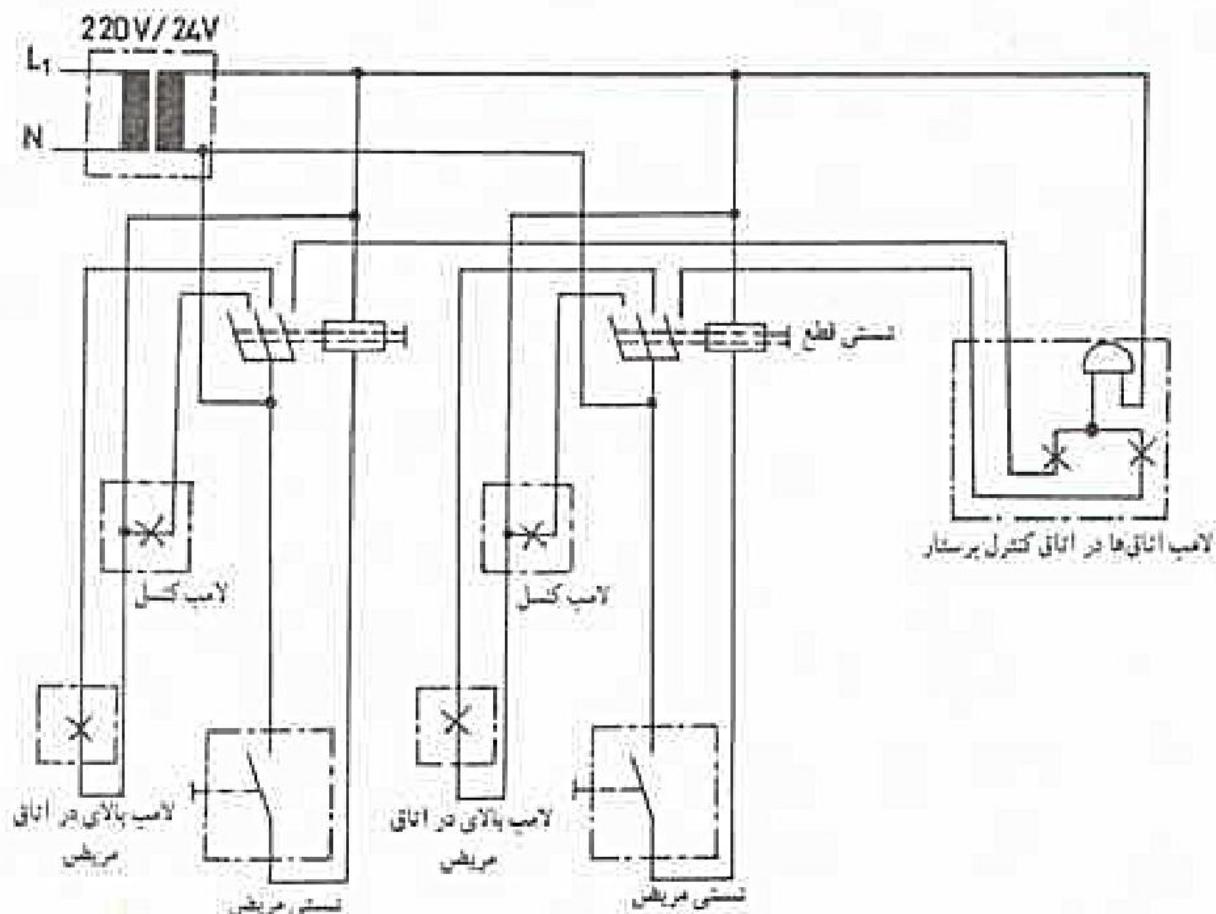

شکل ۵۸-۶- مدار الکتریکی کسل مکانیکی

شماره پیشنهادی	۱
نام و نام خانوادگی	سید علیرضا امیری
جنسیت	ذکر
عمر	۲۳

جهت ملی خوار

ایران کردستان

جهت ملی خوار

ایران




جنسیت

۲




جنسیت





۱

P, N, S, L, 220V

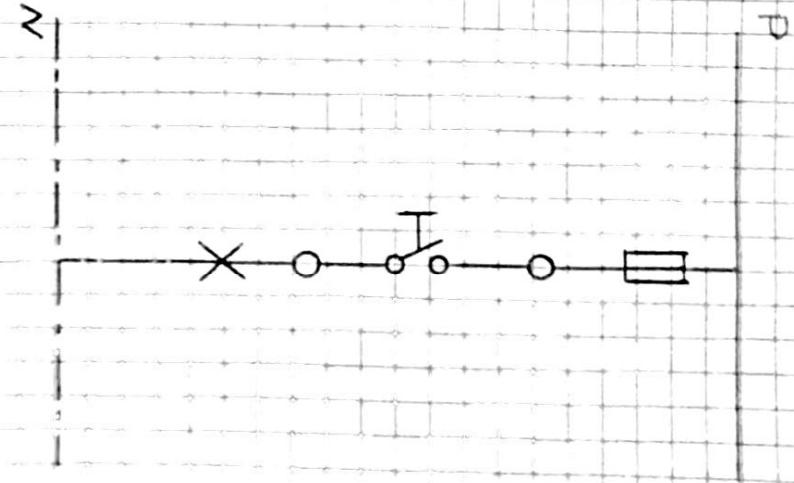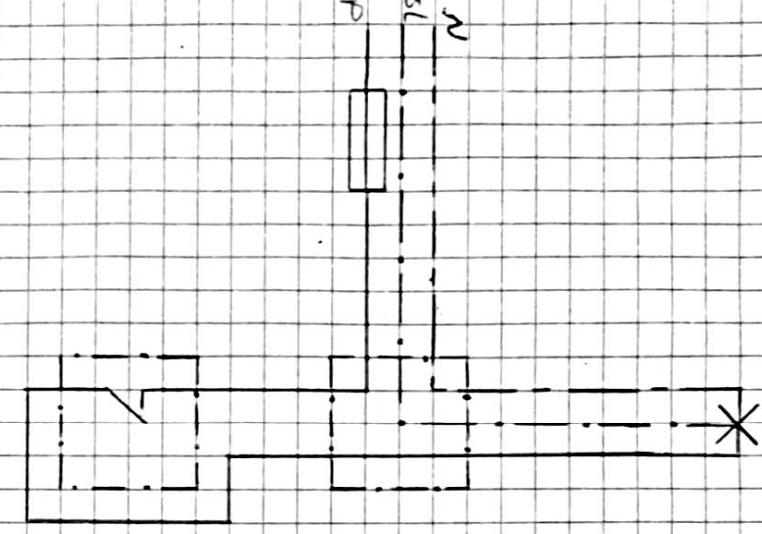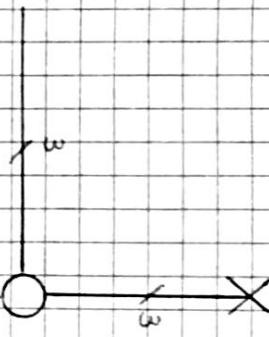






شماره مجموعه	۱
نام و نام خانوادگی	محمد رضا حیدری
جنس	ذکر
تاریخ تولد	۱۳۷۷/۰۶/۰۵

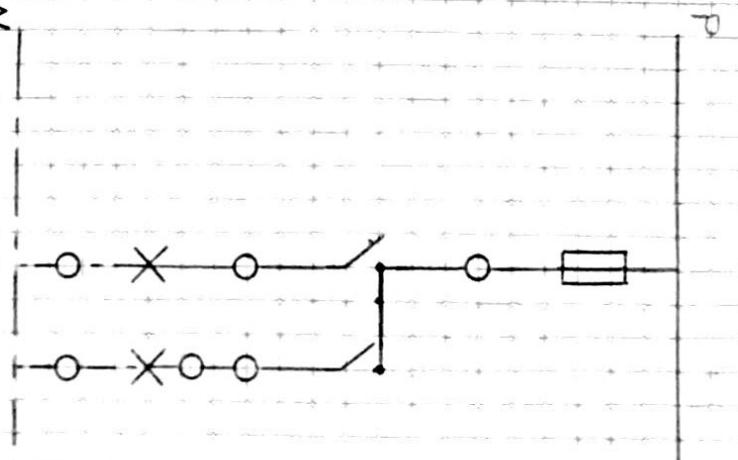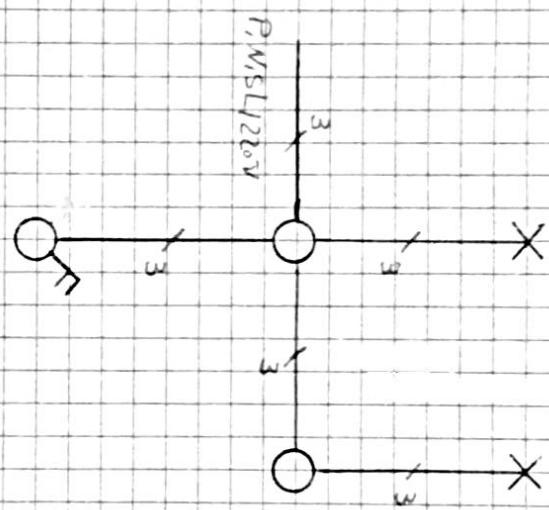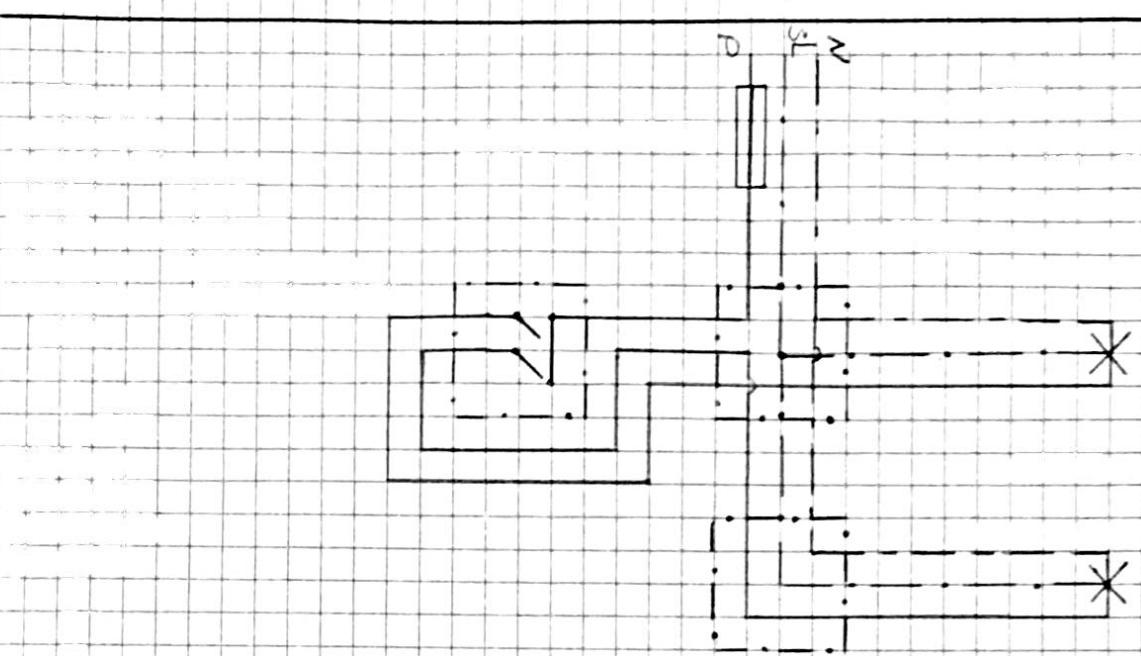


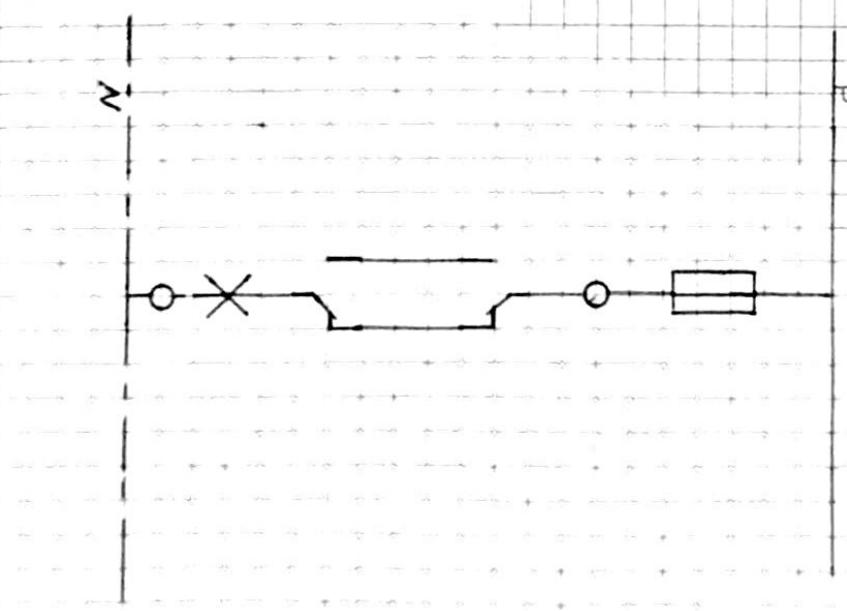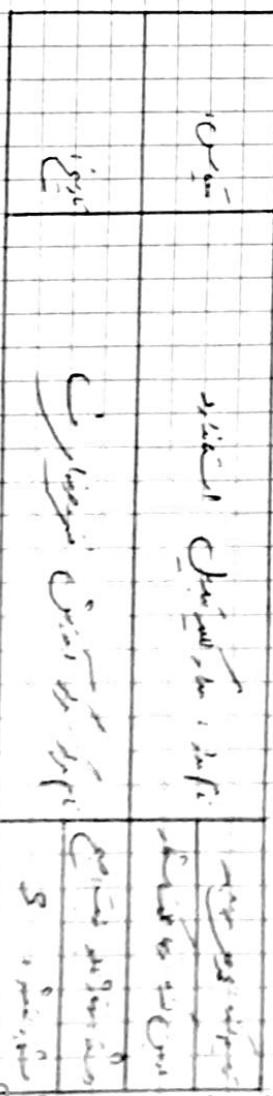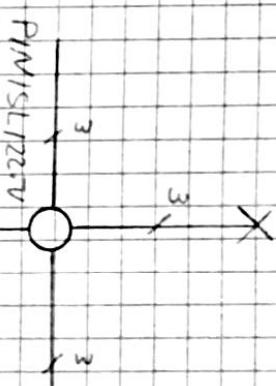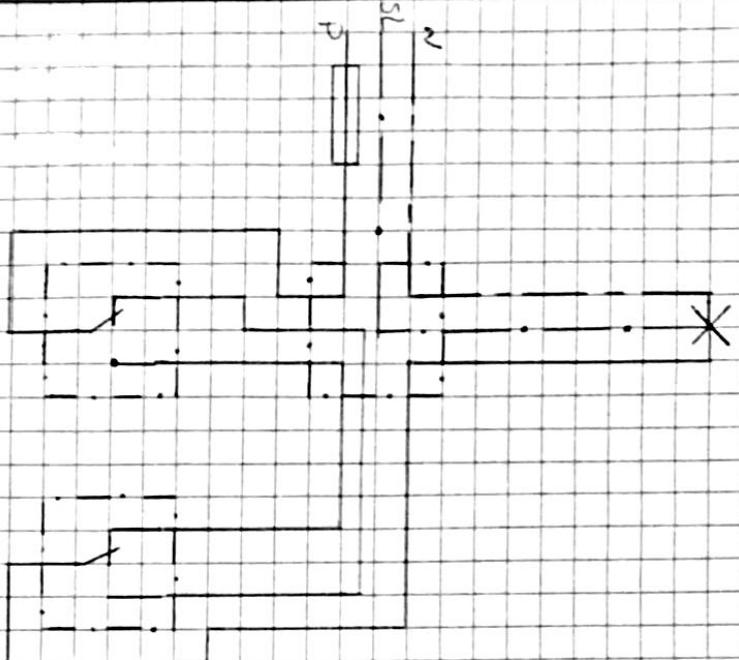



جداول ملخص		بيانات ملخص	
بيانات ملخص	بيانات ملخص	بيانات ملخص	بيانات ملخص
بيانات ملخص	بيانات ملخص	بيانات ملخص	بيانات ملخص
بيانات ملخص	بيانات ملخص	بيانات ملخص	بيانات ملخص
بيانات ملخص	بيانات ملخص	بيانات ملخص	بيانات ملخص



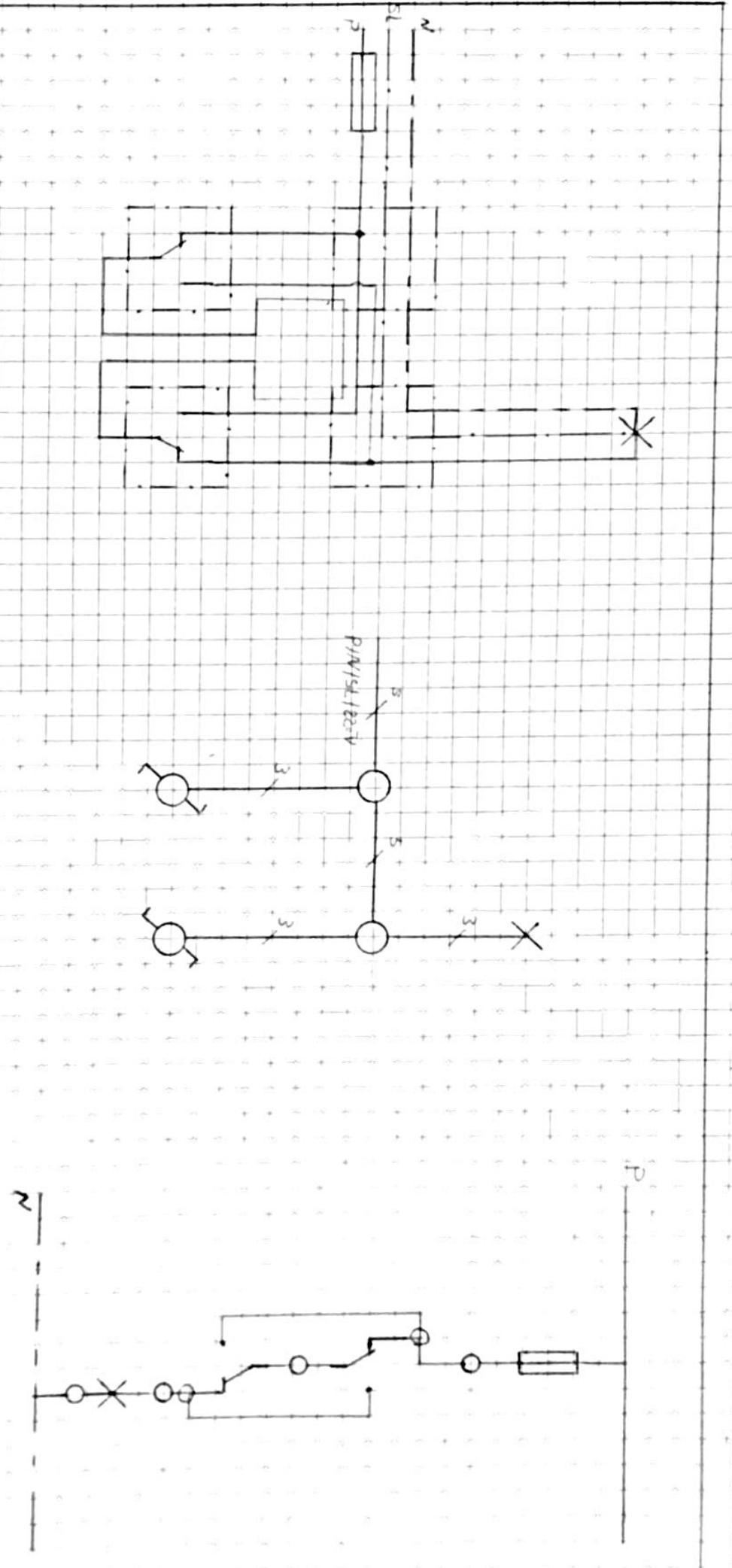


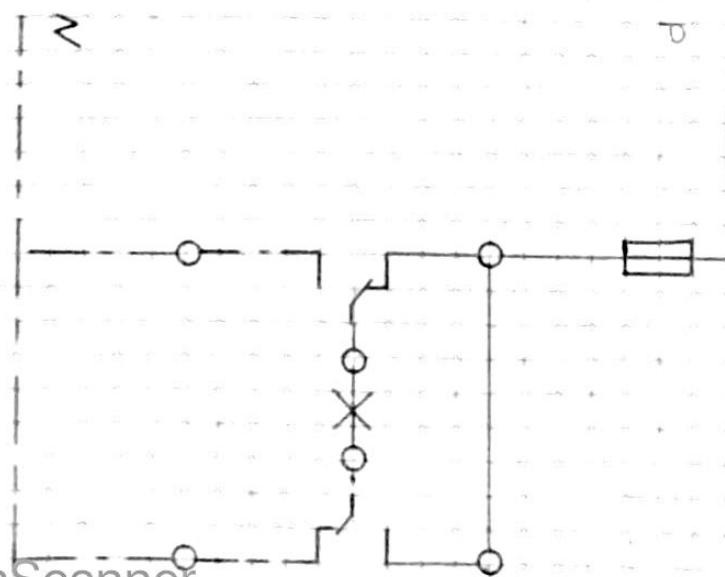
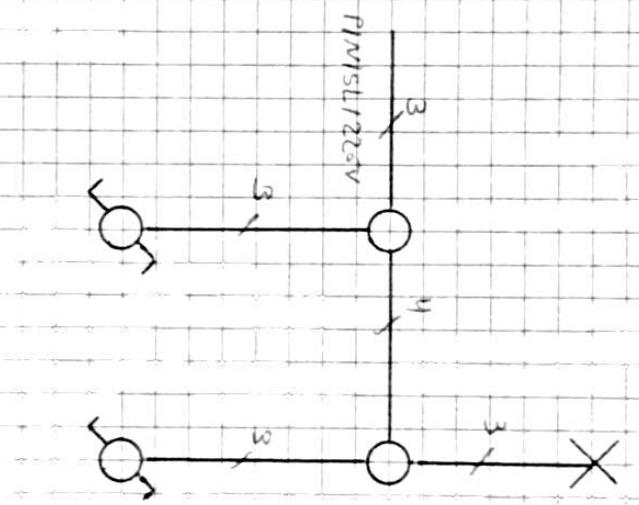
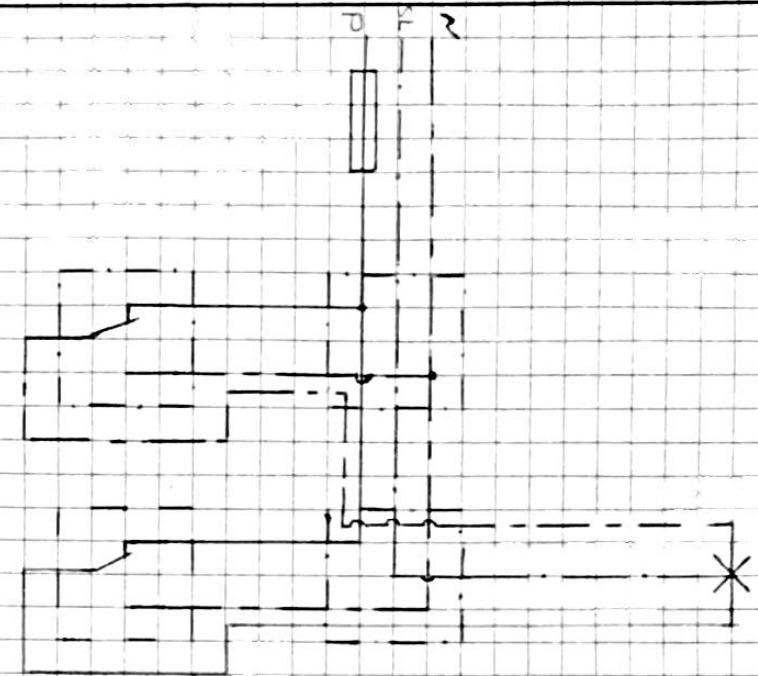
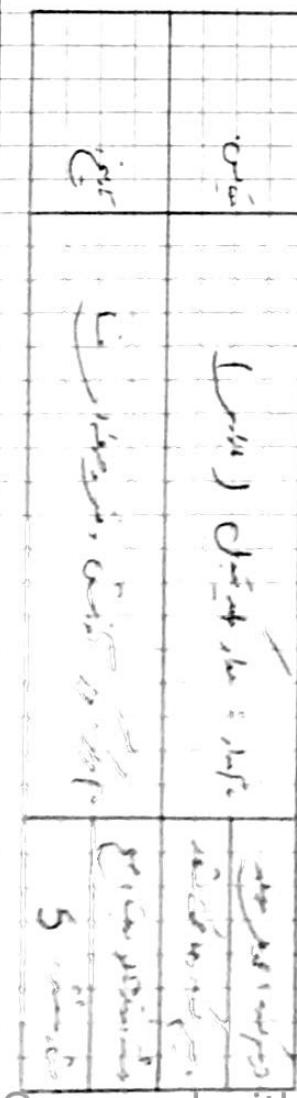


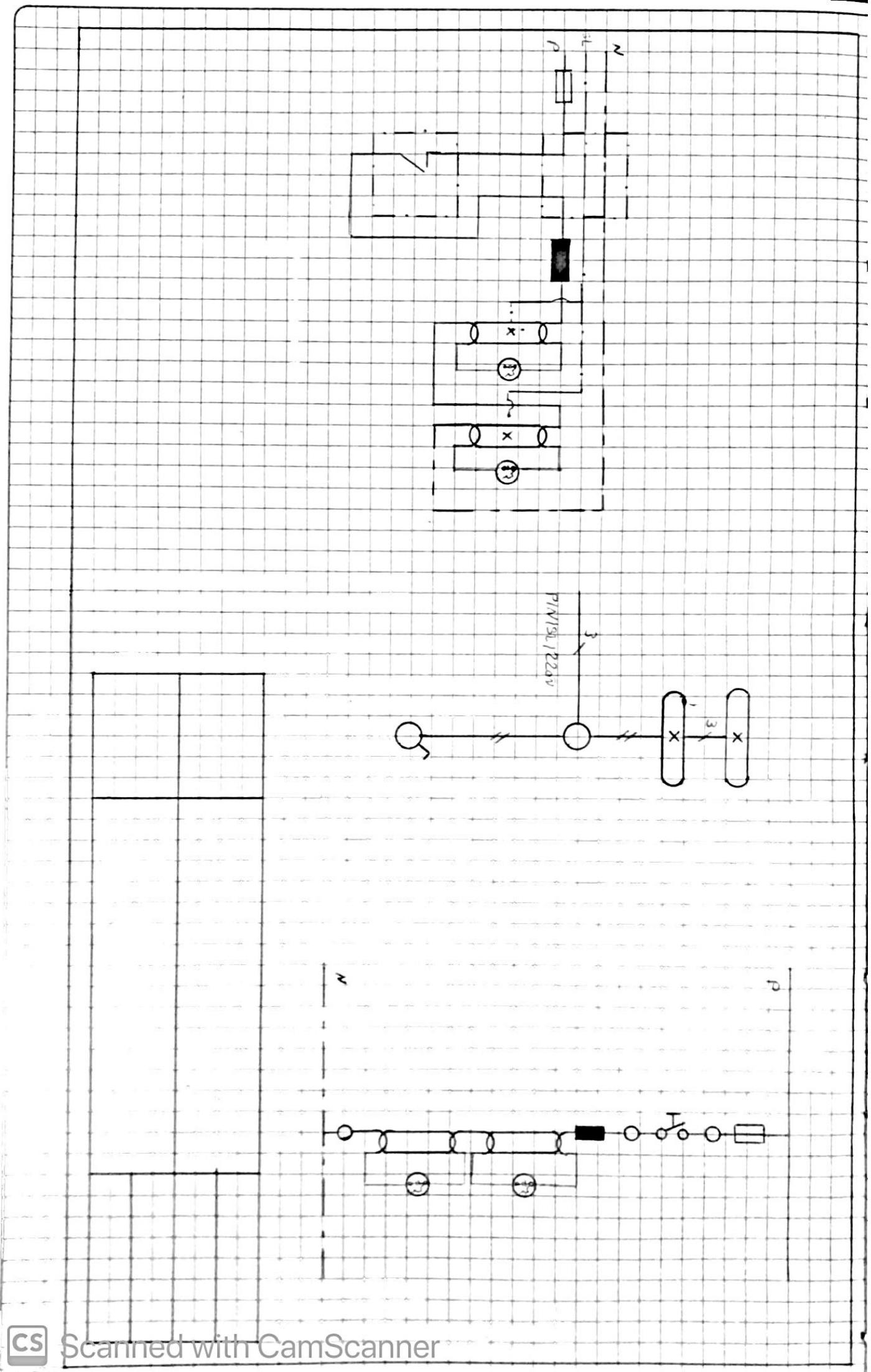


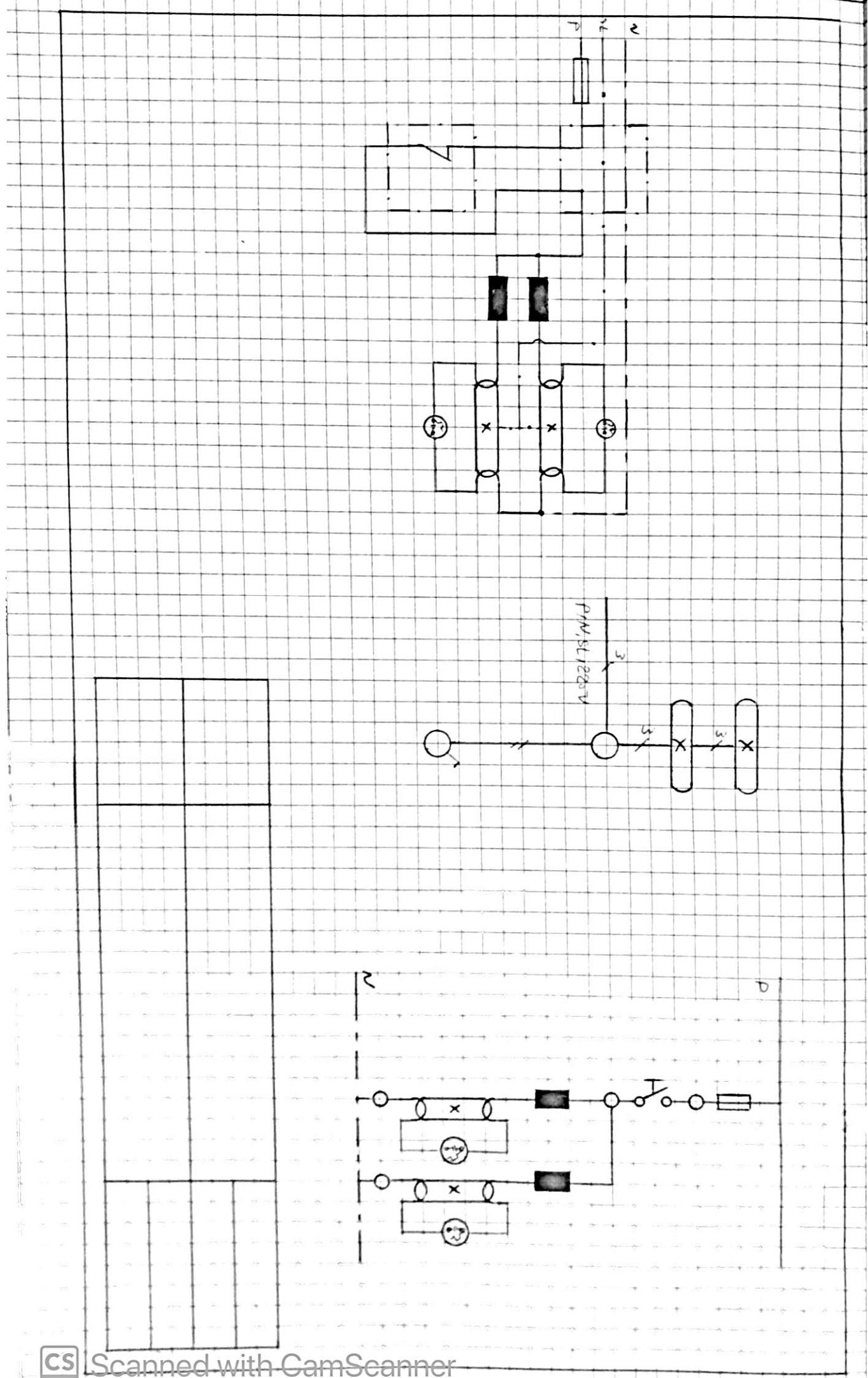

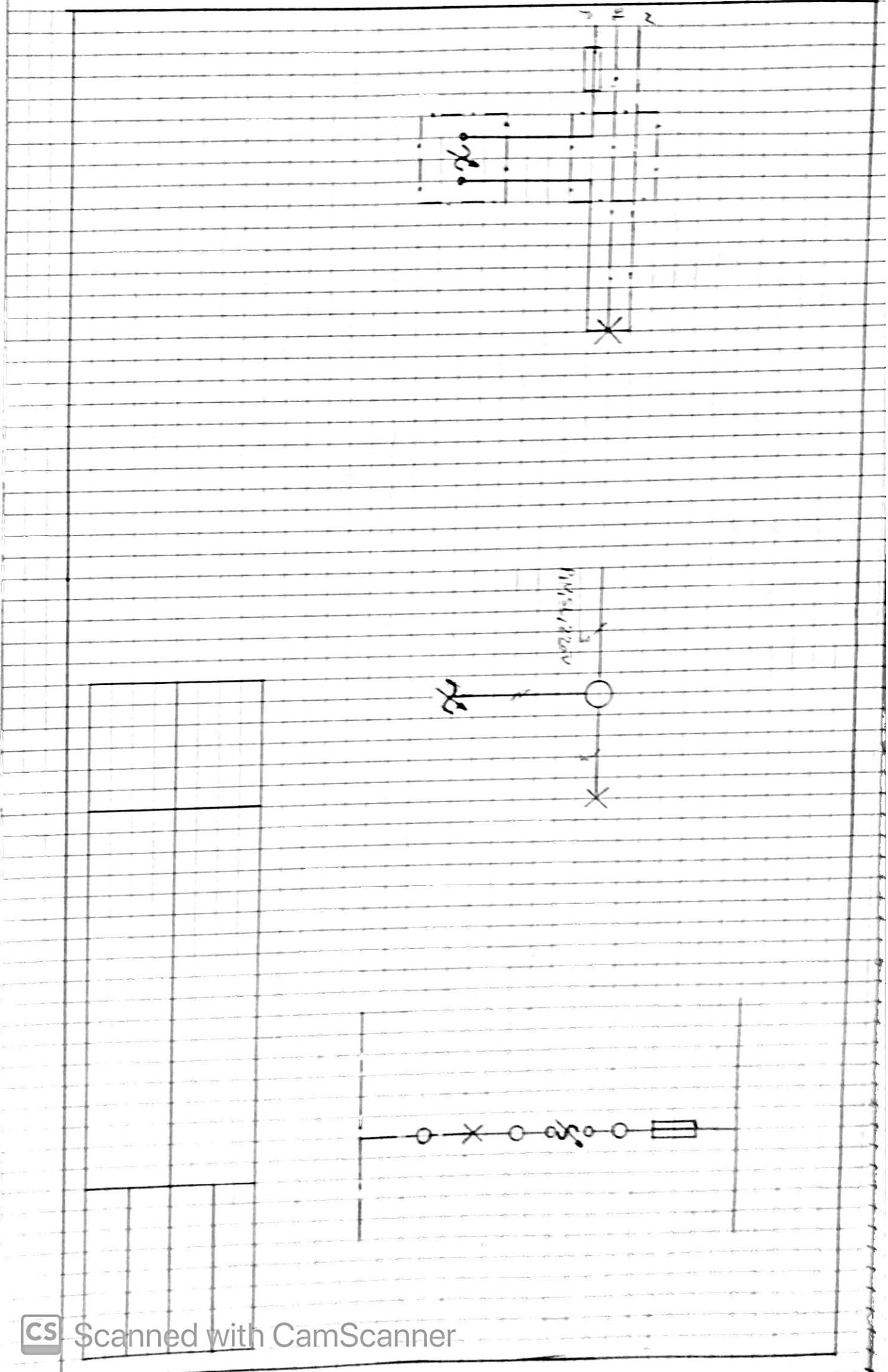

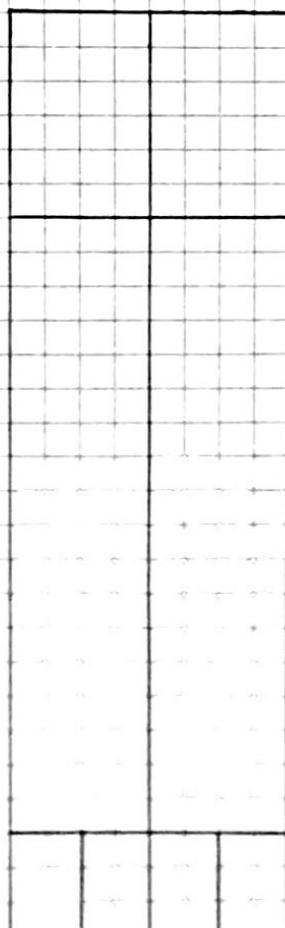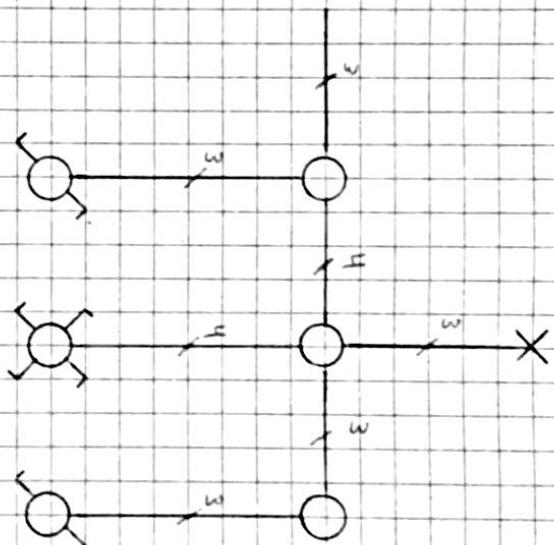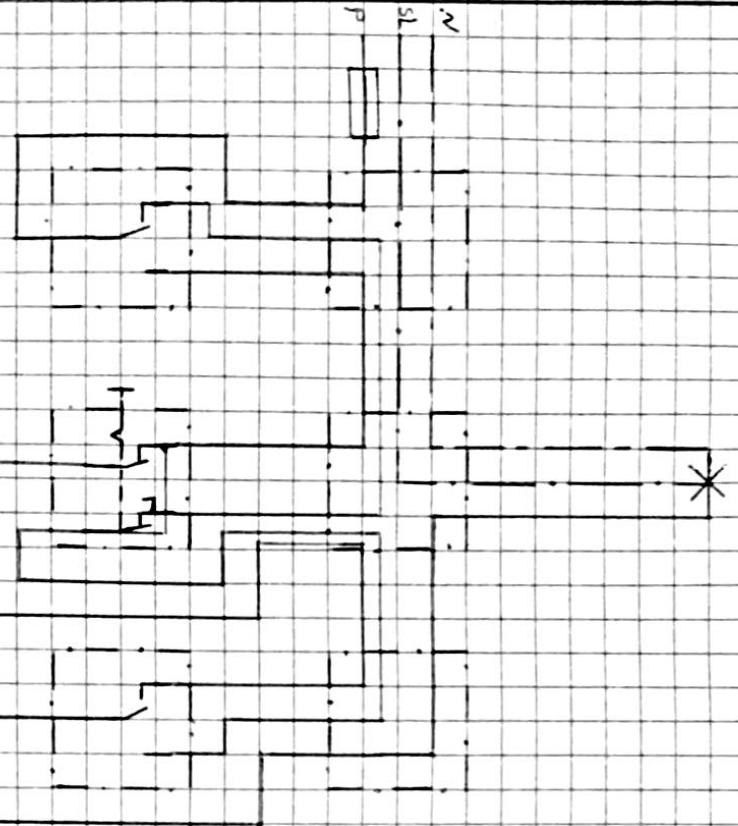

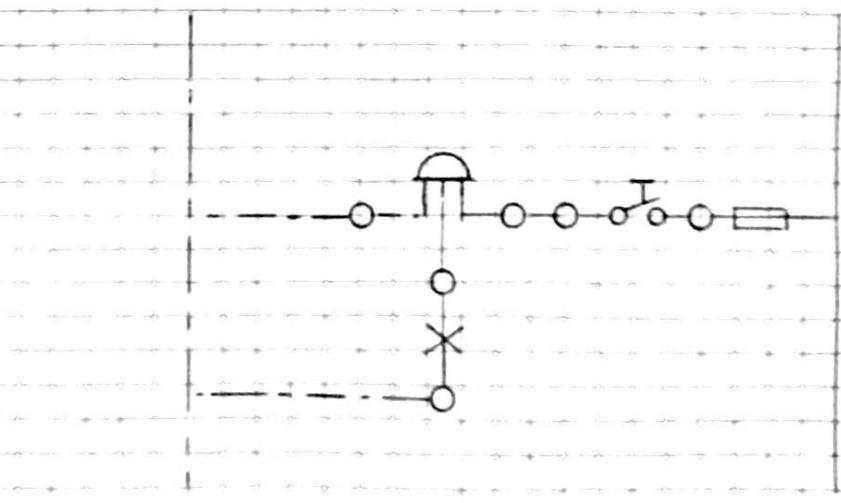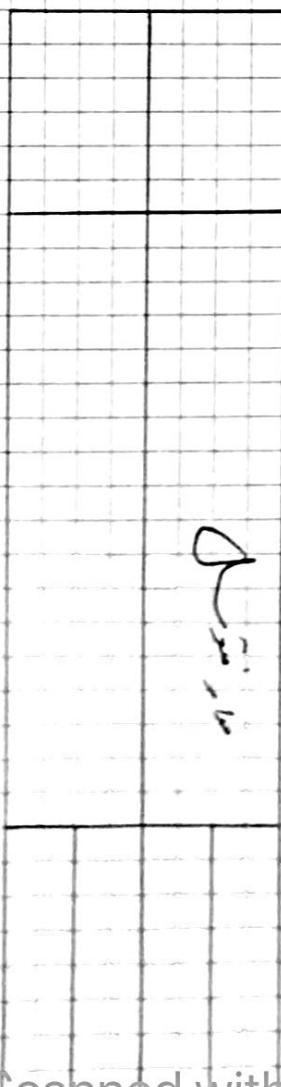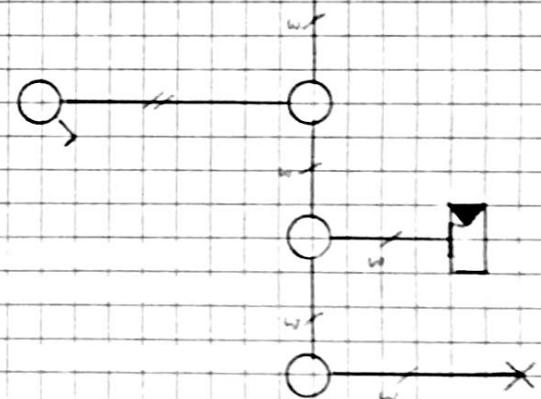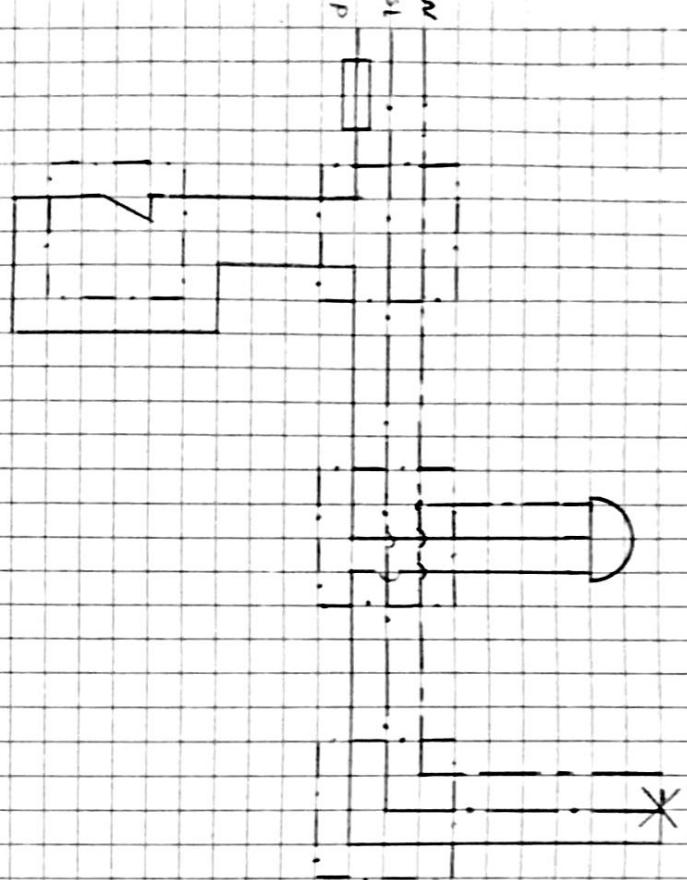

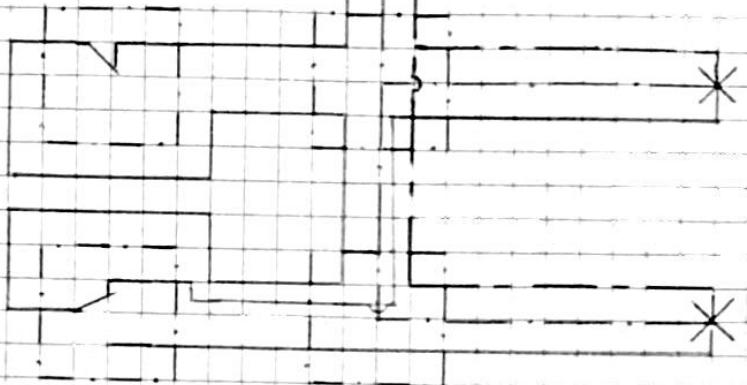

PW5121


w

w



w

w

w




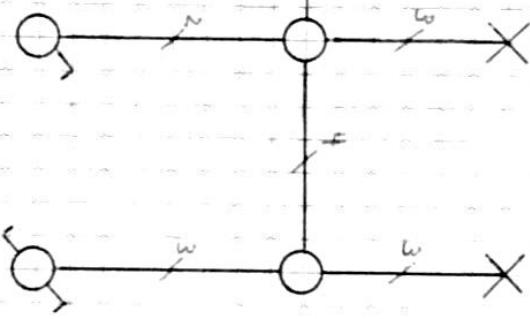




P

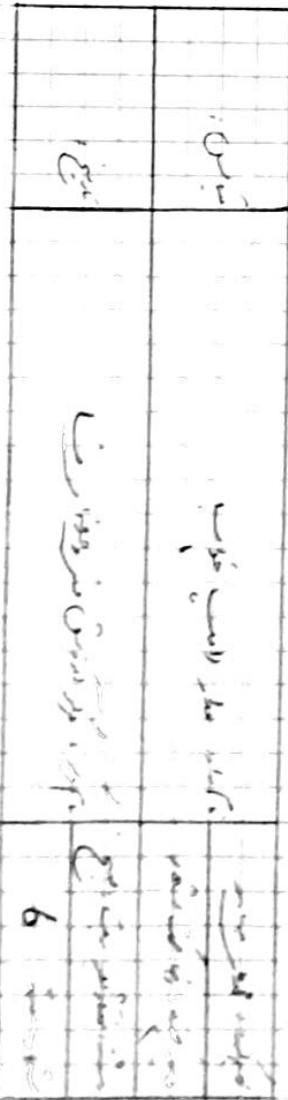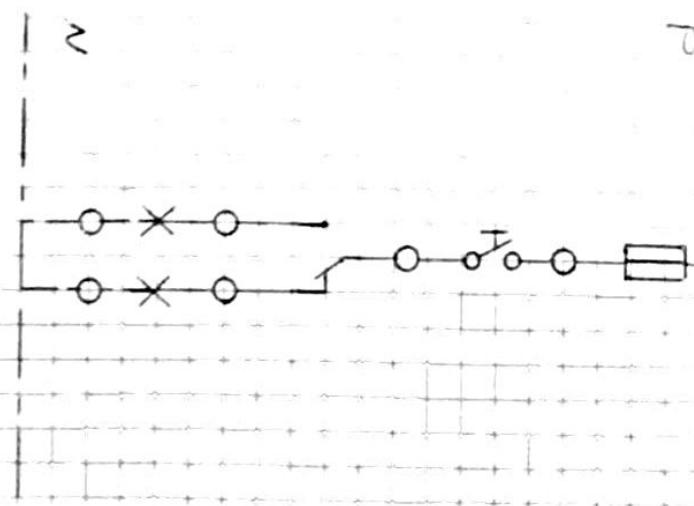


6


قیمت

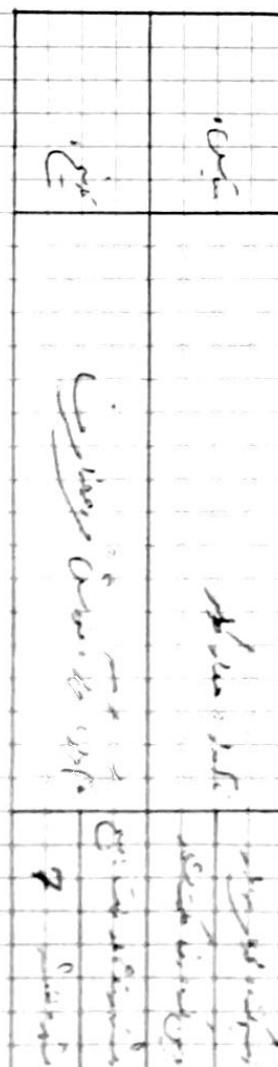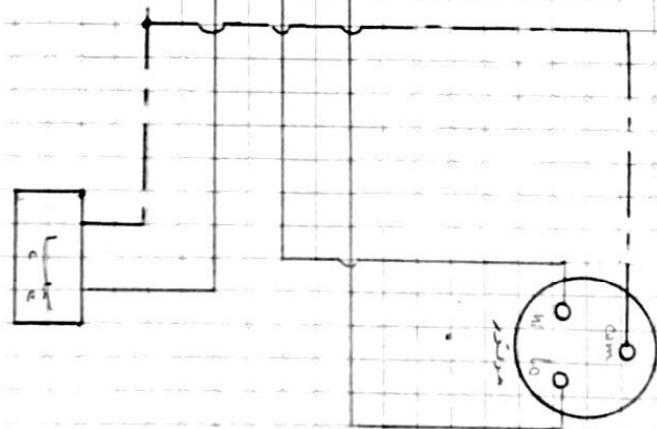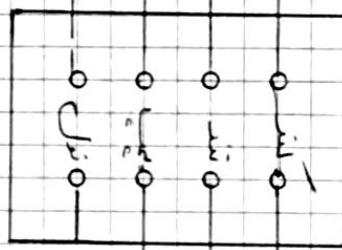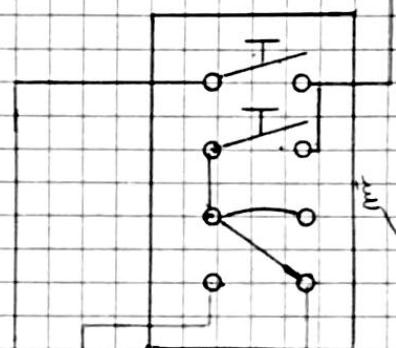


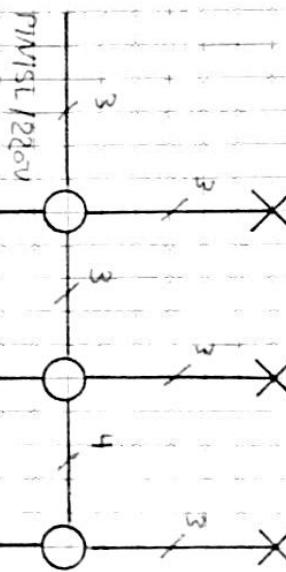
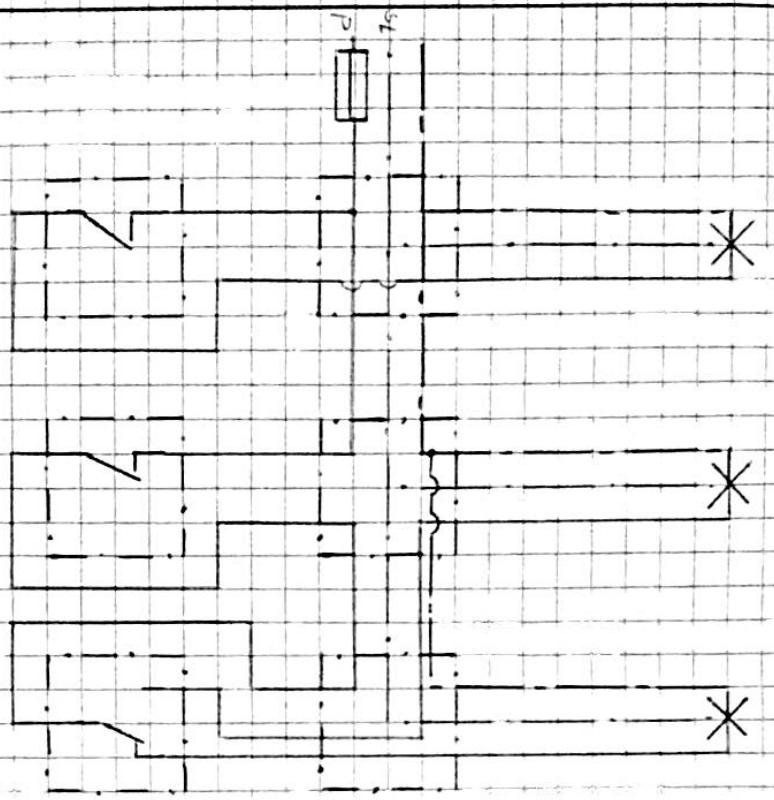



نام	ردیف	ردیف
میرزا	۱	۲
علی	۳	۴
حسین	۵	۶
علی	۷	۸




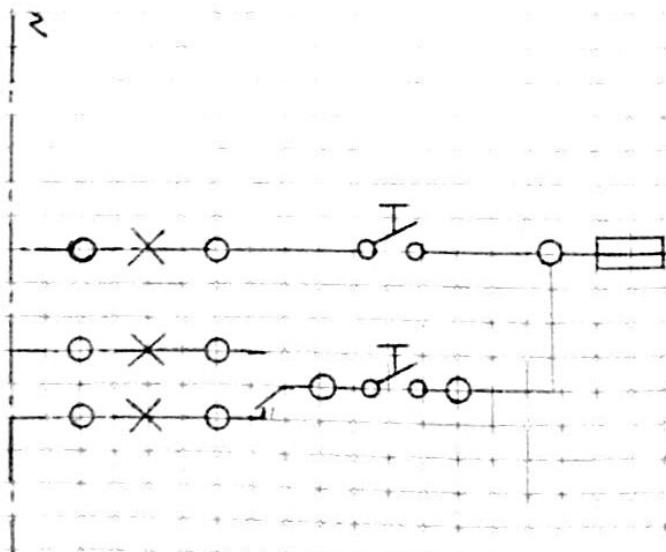


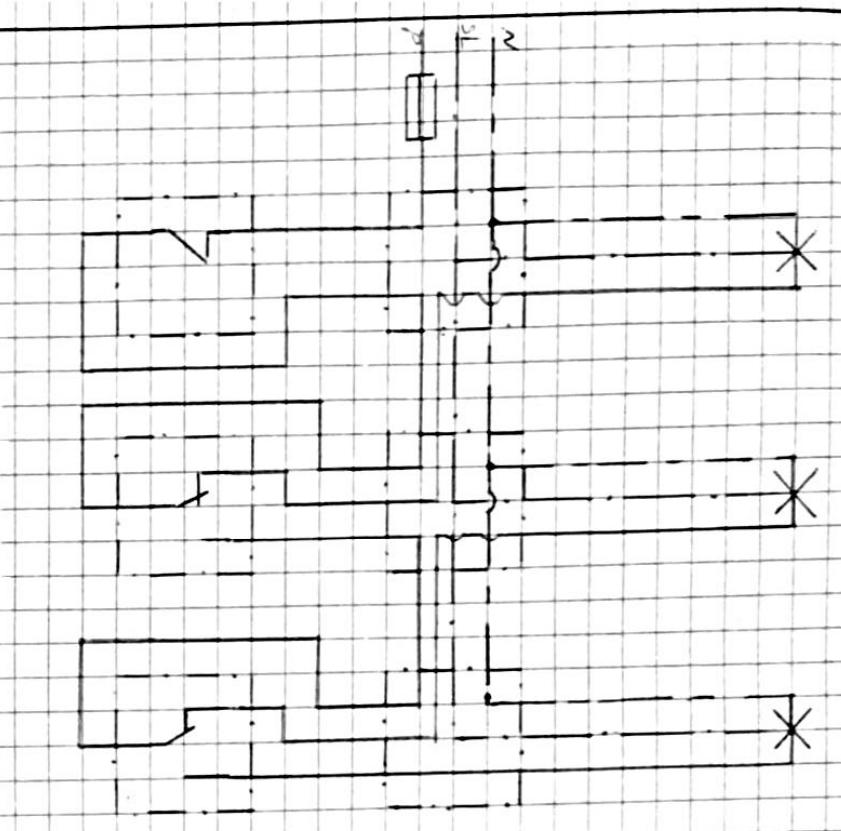


PM/15/2016
07/01/2016

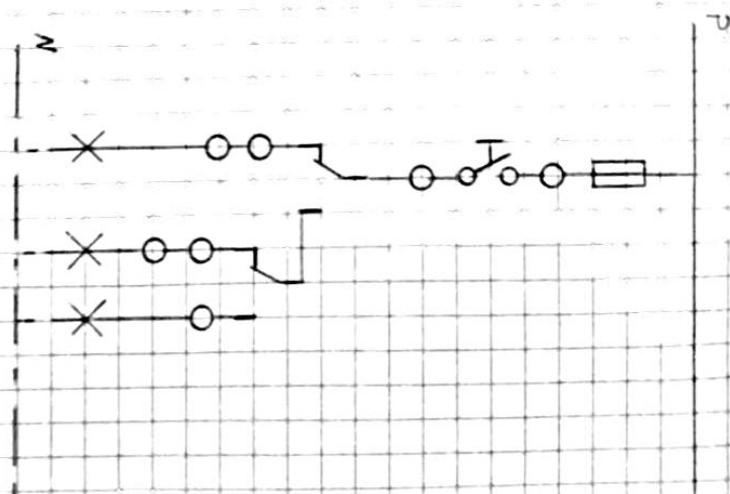
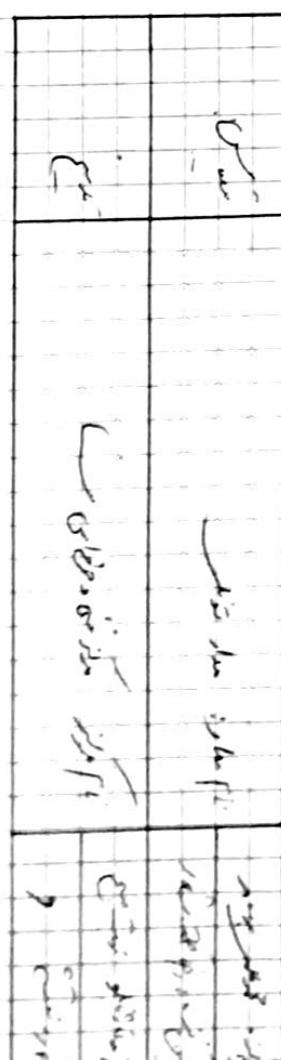
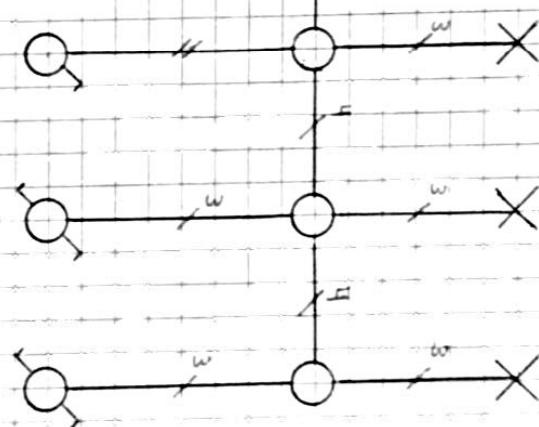


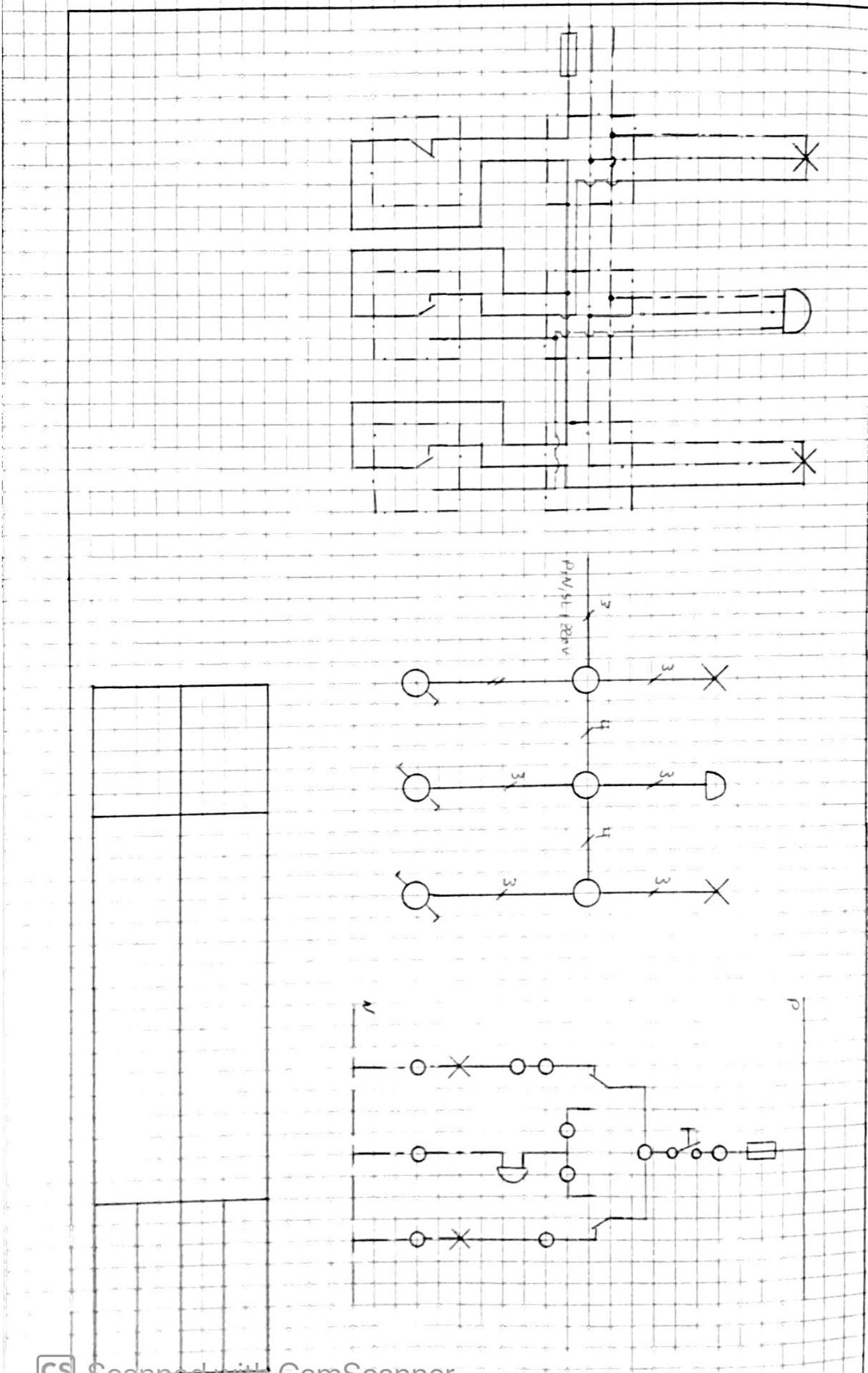

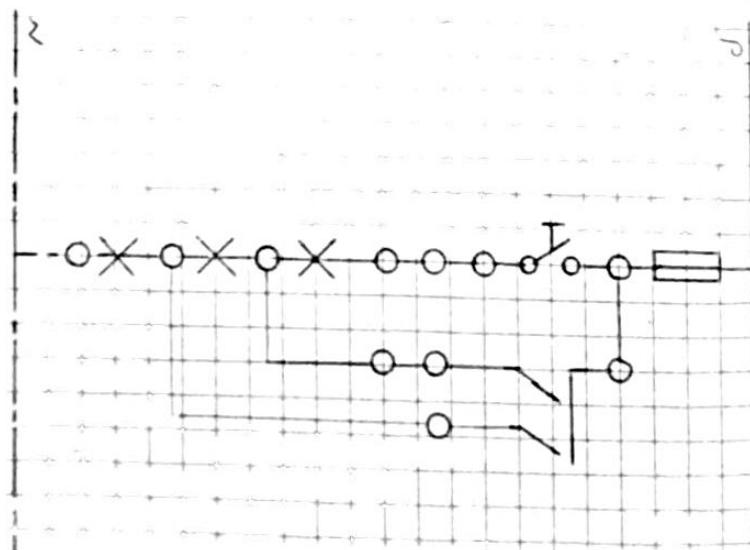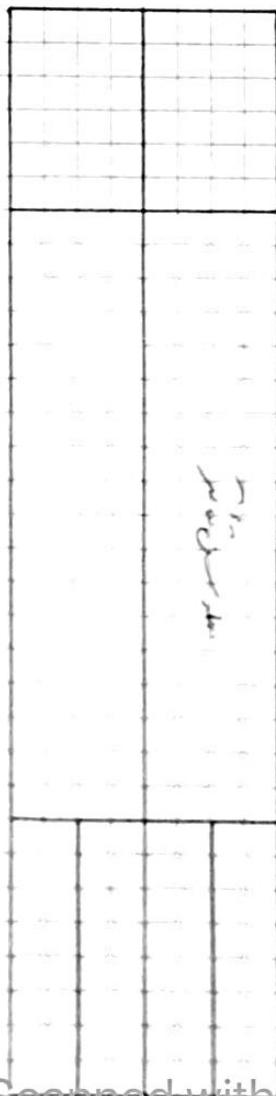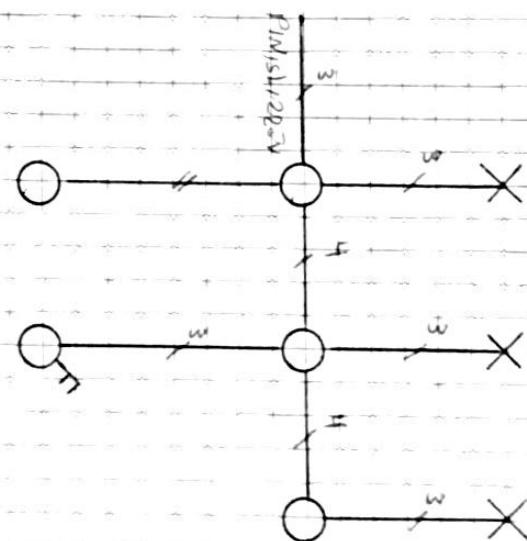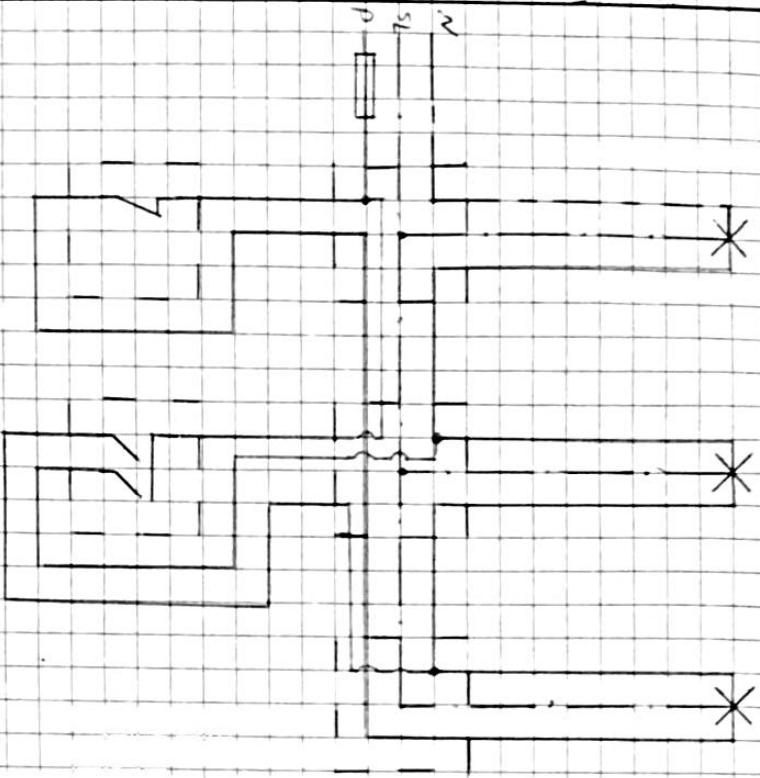


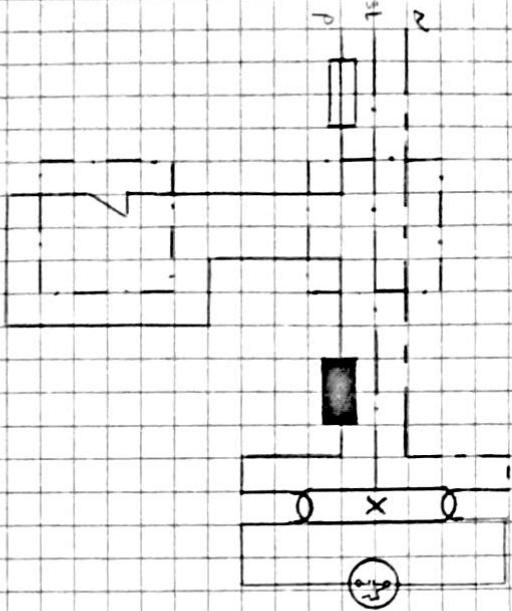


PIN 1220V

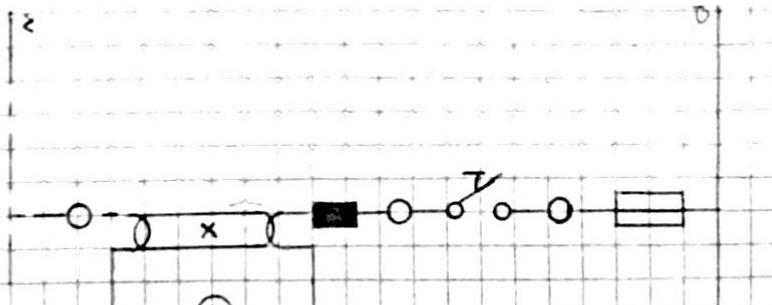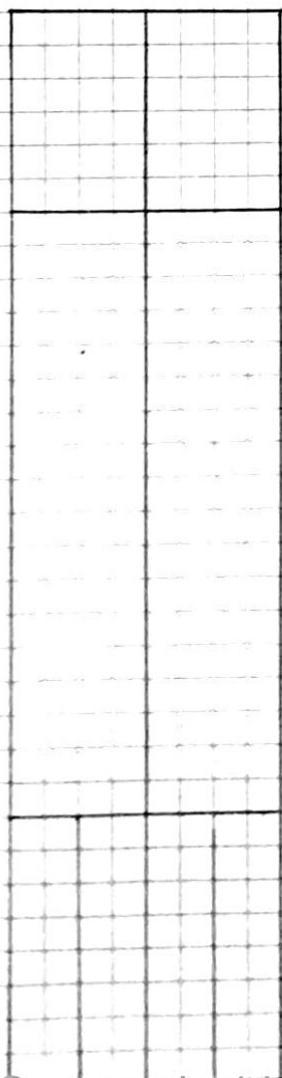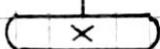


مدار لحظه ای دائم کنترل از یک نقطه

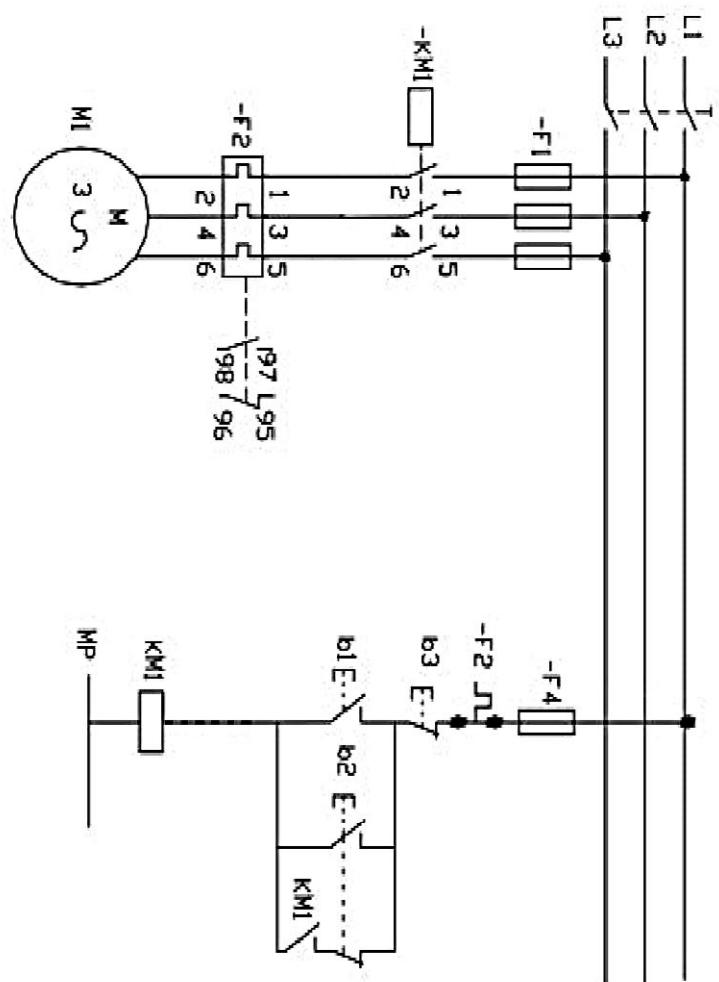


مدار چیگرد راستگرد سریع

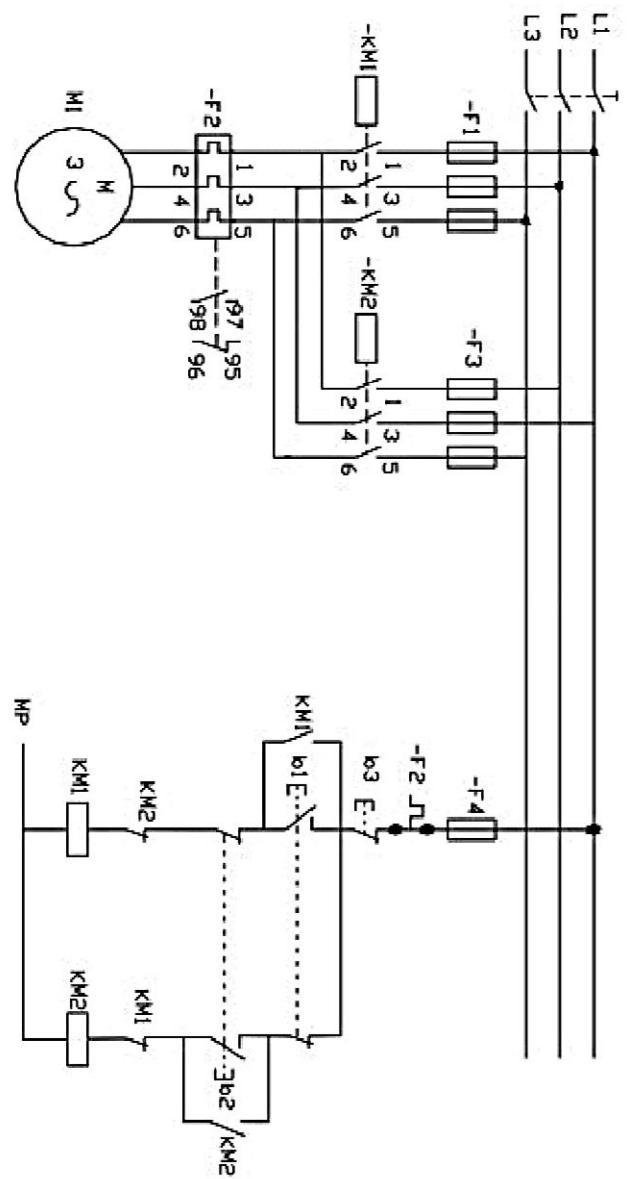


مدار یکی پس از دیگری بصورت دستی

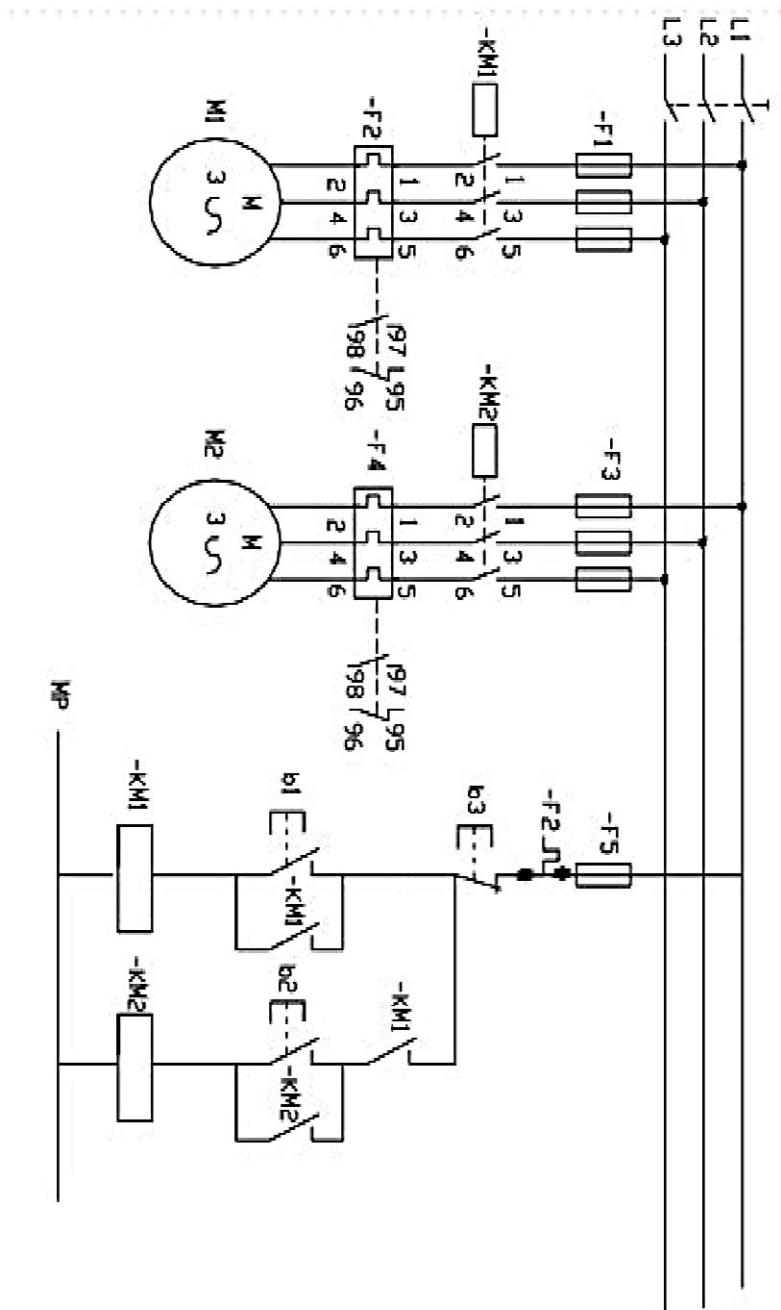


مدار یکی پس از دیگری بصورت اتوماتیک

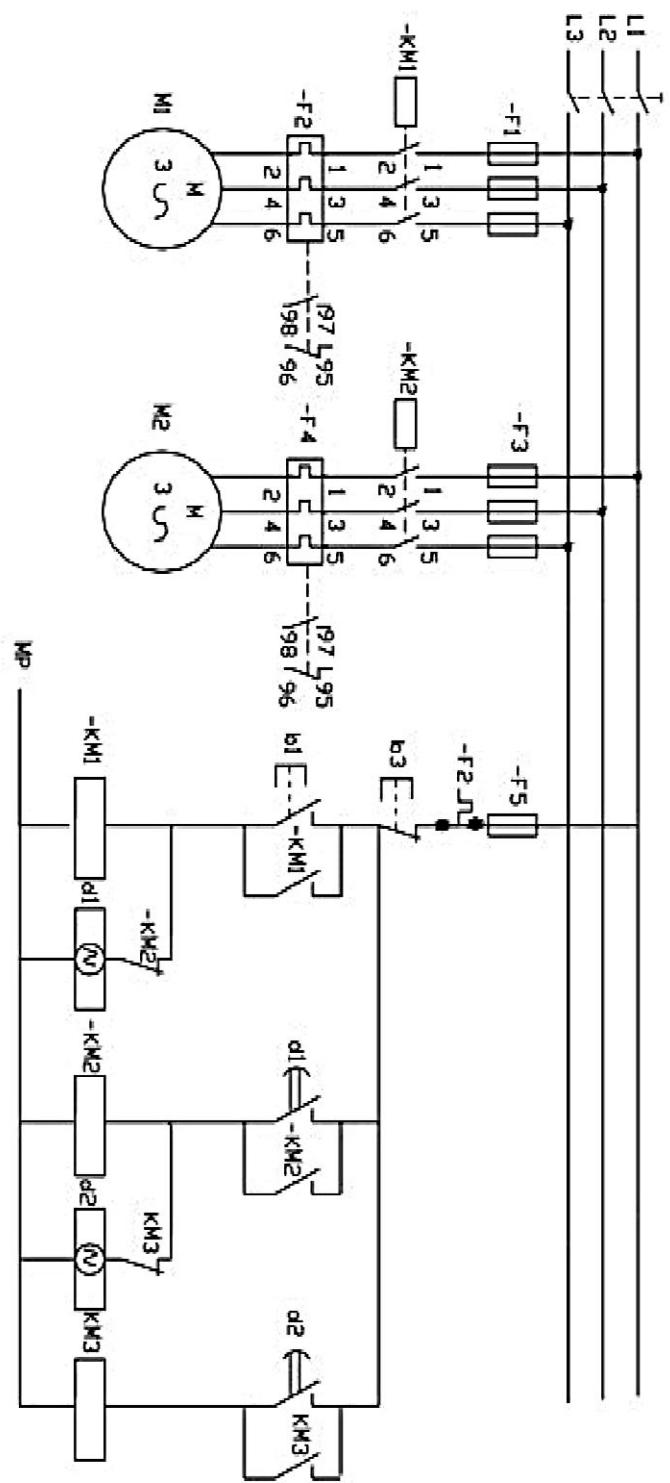

مدار چیگرد / راستگرد - ستاره امثلت

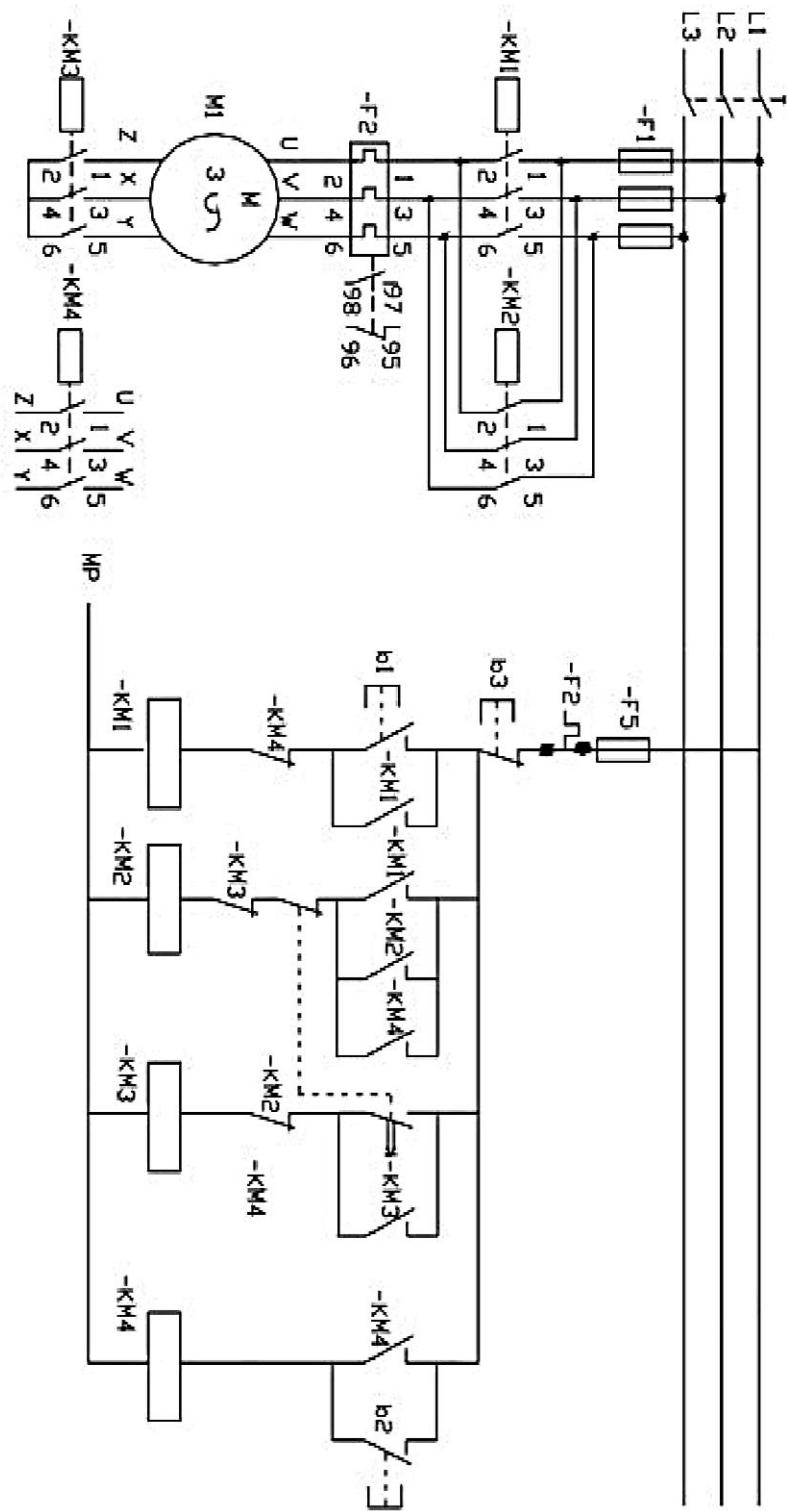

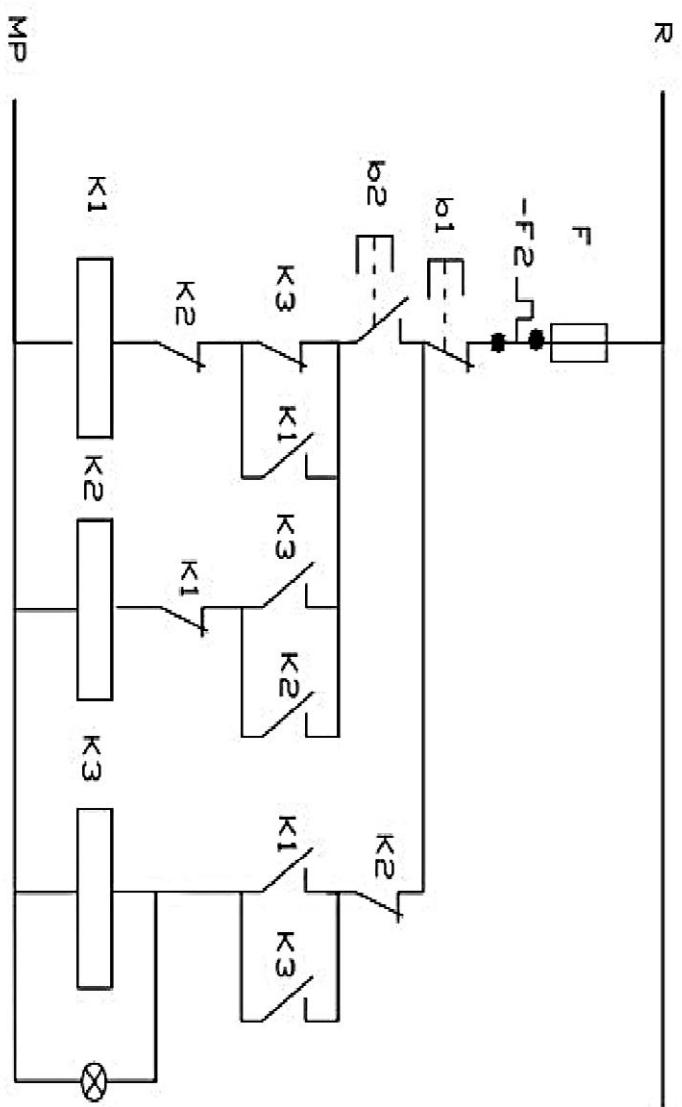مداری که با زدن یک شستی لامپی روشن و سپس با فشار مجدد آن همان لامپ خاموش شود.



نقشه ترمز با جریان مخالف

